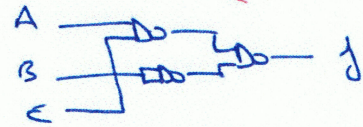


$$- \underbrace{A(B+CB)}_{AB} + \underbrace{(B+C)(A+B)}_{B+AC} = \overline{AB + B + AC} = \overline{B + AC} = \overline{B + AC} =$$

$$= \overline{B} \cdot \overline{AC} = \overline{BB} \cdot \overline{AC},$$



(3 NAND's, 22 cables)

o/

$$- A \cdot (B+CB) + (B+C)(A+B) = \overline{\overline{A \cdot (B+CB) + (B+C)(A+B)}} = \overline{A(B+CB)} \cdot \overline{(B+C)(A+B)} =$$

$$= \overline{A(\overline{BB} \cdot \overline{(CB \cdot CB)} \cdot \overline{(CB \cdot CB)})} \cdot \overline{BB \cdot CC \cdot AA \cdot BB}$$

much NAND's & 2 cables

o/

$$- A(B+CB) + (B+C)(A+B) = \overline{AB} + \overline{ABC} + \overline{AB} + \overline{AC} + \overline{BB} + \overline{BC} =$$

$$= AB + ABC + AC + B + BC = \overline{AB + ABC + AC + B + BC} =$$

$$= \overline{AB \cdot ABC \cdot AC \cdot BB \cdot BC}$$

→ 1 NAND's cable
→ 1 NAND & 3 cables
→ 4 NAND's & 2 cables.

De Mayor es entubillo
es no libras

$$\overline{x+y+z} = \overline{(x+y)+z} = \overline{x+y} \cdot \overline{z} = \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot \overline{z} \quad \text{y viceversa,}$$