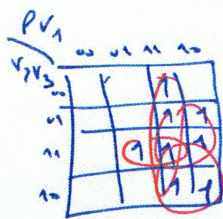


a)

$PV_1 V_2 V_3$	D_e
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	0
0 1 0 0	0
0 1 0 1	0
0 1 1 0	0
0 1 1 1	1
1 0 0 0	0
1 0 0 1	1
1 0 1 0	1
1 0 1 1	1
1 1 0 0	1
1 1 0 1	1
1 1 1 0	1
1 1 1 1	1



$$D_e = PV_1 + PV_2 + PV_3 + V_1 V_2 V_3$$

$$D_e = \overline{P_1} \overline{P_2} \overline{P_3} \overline{V_1 V_2 V_3} \quad \text{en NANDs de 4 bits estables}$$

b) $\overline{PV_1} \cdot \overline{PV_2} = \overline{\overline{P_1} \cdot \overline{P_2}} \cdot \overline{\overline{P_1} \cdot \overline{P_2}}$

$$\overline{V_1 V_2 V_3} = \overline{\overline{V_1 V_2} \cdot \overline{V_1 V_2} \cdot V_3}$$

$$\overline{PV_3} \cdot \overline{V_1 V_2 V_3} = \overline{\overline{P_3} \cdot \overline{\overline{V_1 V_2} \cdot \overline{V_1 V_2} \cdot V_3}} \cdot \overline{\overline{P_3} \cdot \overline{\overline{V_1 V_2} \cdot \overline{V_1 V_2} \cdot V_3}}$$


$$D_e = \overline{\overline{P_1} \overline{P_2}} \cdot \overline{\overline{P_1} \cdot \overline{P_2}} \cdot \overline{\overline{P_3} \cdot \overline{\overline{V_1 V_2} \cdot \overline{V_1 V_2} \cdot V_3}} \cdot \overline{\overline{P_3} \cdot \overline{\overline{V_1 V_2} \cdot \overline{V_1 V_2} \cdot V_3}}$$

Si introducimos un bit en interruptor secreto que puede cambiar de estado a voluntad

$C=0$
no cambia D_e

$C=1$
si cambia D_e

C	D_e	D_e'
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

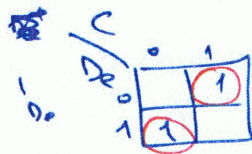

$$D_e' = \overline{C} D_e + \overline{D_e} C = C \oplus D_e$$

mod. XOR