

$A, B \rightarrow 2 \text{ bits}$ $A = A'A''$ $A', A'' \text{ 1 bit}$

Estudiamos el caso con 2 bits $A = a_1a_0$, $B = b_1b_0$

$A > B \rightarrow a_1 > b_1 \text{ OR } (a_1 = b_1 \text{ AND } a_0 > b_0)$

$A = B \rightarrow a_1 = b_1 \text{ AND } a_0 = b_0$

$A < B \rightarrow a_1 < b_1 \text{ OR } (a_1 = b_1 \text{ AND } a_0 < b_0)$

y esto es extensible a n bits

