

# **Lenguajes de Alto Nivel para Diseño de Circuitos Integrados Digitales**

Miguel Ángel Aguirre Echánove  
Jonathan Noel Tombs  
Fernando Muñoz Chavero

Departamento de Ingeniería Electrónica  
Escuela Superior de Ingenieros  
Universidad de Sevilla

CAPÍTULO I. LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE HARDWARE .....	3
1. Introducción histórica .....	3
2. Los HDL's en la metodología de diseño. ....	5
3. Jerarquía de un diseño. ....	7
4. Niveles de abstracción de un HDL .....	8
5. HDL: Programa o diseño. ....	8
6. Lenguajes HDL.....	10
7. Síntesis de Circuitos. ....	11
CAPÍTULO II. ESTRUCTURA DE UN BLOQUE FUNCIONAL EN VHDL.....	13
1. Cuestiones previas .....	13
2. Estructura de un diseño VHDL .....	13
3. La sección ENTITY.....	14
4. La sección ARCHITECTURE.....	16
5. La sección CONFIGURATION .....	19
6. La sección LIBRARY .....	20
CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD .....	23
1. Concepto de concurrencia. ....	23
2. Estructura de un proceso.....	23
3. Bloques de sentencias .....	29
4. Asignaciones concurrentes .....	29
5. La sentencia generate.....	31
CAPÍTULO IV. TIPOS DE DATOS Y SEÑALES .....	33
1. Definición de tipos de datos. ....	33
2. Tipo entero .....	33
2. Tipo matriz .....	34
3. Definición de tipos compuestos .....	36
4. Tipos simples .....	37
5. La librería IEEE .....	39
CAPÍTULO V. SUBSISTEMAS DIGITALES. EJEMPLOS DE DISEÑO.....	42
1. Codificación de Sistemas Síncronos .....	42
2. Codificación de sistemas aritméticos. ....	49
3. Codificación de módulos de memoria.....	51
6. VHDL NO SINTETIZABLE. SIMULACIÓN Y MODELADO .....	54
1. Mecanismo de simulación. ....	54
2. Sentencias para modelado. ....	55
3. Construir un "Test Bench". ....	57
4. La librería TextIO.....	59

## CAPÍTULO I. LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE HARDWARE

Este tema tiene por objeto dar una introducción general a los Lenguajes de Descripción de Hardware. El objetivo es aportar una visión de conjunto acerca del significado de en qué consiste diseñar grandes sistemas electrónicos digitales utilizando HDL, y acerca de sus herramientas. Tras una breve introducción histórica se procede a analizar el salto cualitativo de diseñar en esquemáticos a diseñar en HDL. Posteriormente introduciremos el concepto de jerarquía de un diseño y de nivel de abstracción. Finalmente se describe el comportamiento de una herramienta de síntesis de circuitos mediante HDL.

### 1. Introducción histórica

La necesidad de construir circuitos digitales cada vez más complejos es patente día a día. Ya en el siglo XXI somos capaces de construir microprocesadores de muy altas prestaciones que están compuestos por millones de unidades funcionales (transistores) que realizan tareas de gran responsabilidad en la sociedad. Por ejemplo, un sistema de control de transacciones económicas de una bolsa de valores ha de ser un sistema informático extraordinariamente rápido y robusto, ya que un fallo en la transferencia de información acarrearía un sinnúmero de problemas con los inversores. Otro ejemplo, la electrónica de control de un avión supersónico tiene igualmente una responsabilidad extrema, tanto en aportar la información necesaria al piloto para determinar su rumbo como para asistirle en sus tareas de pilotaje y combate.

En la práctica, el 100% de la electrónica de control y supervisión de los sistemas, elaboración de datos y transferencia de los mismos se realiza mediante circuitos integrados digitales, constituidos por una gran cantidad de transistores: son los llamados circuitos integrados de muy alta escala de integración, o VLSI.

Si en los años cincuenta y sesenta, en los albores de la electrónica integrada los circuitos eran esencialmente analógicos, en los que el número de elementos constituyentes de los circuitos no pasaba de la centena, en la actualidad el hombre dispone de tecnologías de integración capaces de producir circuitos integrados con millones de transistores a un coste no muy elevado, al alcance de una PYME. A mediados de los años sesenta Gordon E. Moore ya vaticinaba un desarrollo de la tecnología planar en el que cada año la escala de integración se doblaría, y de la misma manera aumentaría la capacidad de integrar funciones más complejas y la velocidad de procesamiento de esas funciones. Las predicciones de Moore se han cumplido con gran exactitud durante los siguientes 30 años, y que la tendencia continuará durante los próximos 20. En el año 2012 Intel espera integrar 1000 millones de transistores funcionando a 10GHz.

Si bien construir estos circuitos parece una cuestión superada, diseñarlos supone un serio problema. Los primeros circuitos integrados eran diseñados a partir del trazado directo de las máscaras sobre un editor de layout, y prácticamente no eran comprobados antes de fabricarse. Se confiaba en la pericia del diseñador a la hora de elaborar los dibujos. Con la aparición de los primeros ordenadores de entonces gran potencia, llamados *estaciones de trabajo* (concepto que hoy en día no difiere sustancialmente del de ordenador personal) se incorporaron complejos programas de resolución de

ecuaciones diferenciales que permitían, alimentados con un *modelo matemático* del circuito, verificar su funcionalidad antes de la fabricación. Este esquema funcionaba con circuitos digitales, y aún funciona, con circuitos analógicos, con escaso número de elementos muy bien dimensionados para determinar fielmente su comportamiento. La microelectrónica digital continúa por otro camino su desarrollo con herramientas específicas, como son los simuladores digitales o los generadores automáticos de layout, que resuelven el problema de la construcción del circuito y la verificación del mismo. Nace así la ingeniería de computación o CAE en las que se delegan en herramientas software las tareas de manejo de grandes cantidades de información, bases de datos que, de forma óptima contienen la información acerca de la funcionalidad del circuito, de su geometría y de sus conexiones así como de su comportamiento eléctrico. Si bien, por un lado la electrónica digital supone una simplificación funcional de un comportamiento analógico, el tamaño de los circuitos digitales es una complicación que requiere una visión del problema muy diferente.

Una vez comentada la incidencia de la tecnología nos centramos en la especificación de la funcionalidad en sí, lo que se ha dado en llamar la interrelación hombre-máquina. Tradicionalmente se han utilizado los editores de esquemas, como parte del flujo de CAE o secuencia de programas que se han de utilizar para construir nuestro circuito integrado. Estos editores son un magnífico mecanismo de proyección de un diagrama de símbolos (tradicionalmente es el lenguaje utilizado por la electrónica) para expresar la funcionalidad deseada. Estos editores tienen un nivel de desarrollo espectacular. Son capaces de dar una visión muy precisa y completa del diseño rápidamente. A esto ha contribuido en gran manera el auge de los entornos gráficos de los sistemas operativos al estilo del conocido Windows, que a finales de los ochenta tenía ya unos predecesores de gran potencia y prestaciones.

Sin embargo la complejidad de los circuitos digitales aumentaba y las prestaciones de los editores de esquemas no eran suficientes para responder a una capacidad de diseño tan elevada. Editar un esquema requiere un esfuerzo de desarrollo muy alto. Para una determinada función:

- La función ha de presentarse sin errores en ninguna conexión y función lógica. Se precisa una verificación, por simple que sea el módulo.
- La presentación del esquema ha de ser limpia y permitir una lectura rápida.
- Las señales han de tener asociadas un nombre significativo que permita su posterior identificación.
- Se construye a partir de unos elementos funcionales contenidos en una librería que proporciona un fabricante y por tanto ligada al mismo.
- La edición se hace con una interacción ratón, teclado, paleta de dibujo... etc que ralentiza mucho el proceso de inserción del esquema.
- Como se puede observar la técnica de los esquemas es suficiente, pero requiere para cada unidad un gran esfuerzo y tiempo. ¿Que hacer ante este panorama?

A principios de los años 90 Cadence Design Systems, líder mundial en sistemas de CAE para microelectrónica, propone el Verilog, un lenguaje alfanumérico para describir los circuitos de forma sencilla y precisa: es el primer lenguaje de descripción de hardware en sentido amplio como veremos en epígrafes posteriores. Otros fabricantes de hardware habían propuesto un lenguaje más centrado en la resolución de un problema concreto: generación de una función para un dispositivo programable, resolución del circuito de una máquina de estados finitos a partir de su descripción de la evolución de

los estados, ... etc. Nacen los conceptos de descripción de alto nivel y de síntesis lógica, que posteriormente formalizaremos.

En el año 1982 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos promueve un proyecto para desarrollar un lenguaje de descripción (conocido como MIL-STD-454L) de hardware que:


- Describiera los circuitos digitales de forma amplia: Funcionalidad, tecnología y conexionado
- Permitiera describir y verificar los circuitos a todos los niveles: funcional, arquitectural y tecnológico (posteriormente matizaremos estas tres categorías).
- Describiera la tecnología misma, para poder diseñar circuitos que sean independientes de la propia tecnología o bien durante la puesta a punto del proceso de fabricación.
- Describiera modelos del entorno en el que se va a insertar el circuito de forma que hubiese unas posibilidades de verificación más amplias del propio circuito.

El lenguaje resultante es el VHDL, que responde a las siglas VHSIC HDL (Very High Speed Integrated Circuits, Hardware Description Language), y es ratificado por el Instituto para la Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE, en 1987) en la norma IEEE-1076. Aunque en este sentido el Verilog cumple las propuestas anteriormente anunciadas, el VHDL se impone como lenguaje estándar de diseño. Posteriormente veremos diferencias generales entre uno y otro. Por el momento nos referiremos a los HDL's como lenguajes alfanuméricos comprensibles para describir circuitos electrónicos en sentido amplio. En primer lugar veremos cuál ha sido la aportación de los HDL's en la metodología clásica de diseño.

## 2. Los HDL's en la metodología de diseño.

### 2.1. Metodología clásica.

La secuencia de herramientas informáticas que procesan un diseño desde su descripción en un lenguaje fácilmente comprensible por el hombre hasta la información final, útil para la fabricación del dispositivo se llama *flujo de diseño*. La figura representa un flujo típico en el que se han introducido las derivaciones debidas a las comprobaciones necesarias para verificar la correcta introducción del diseño.

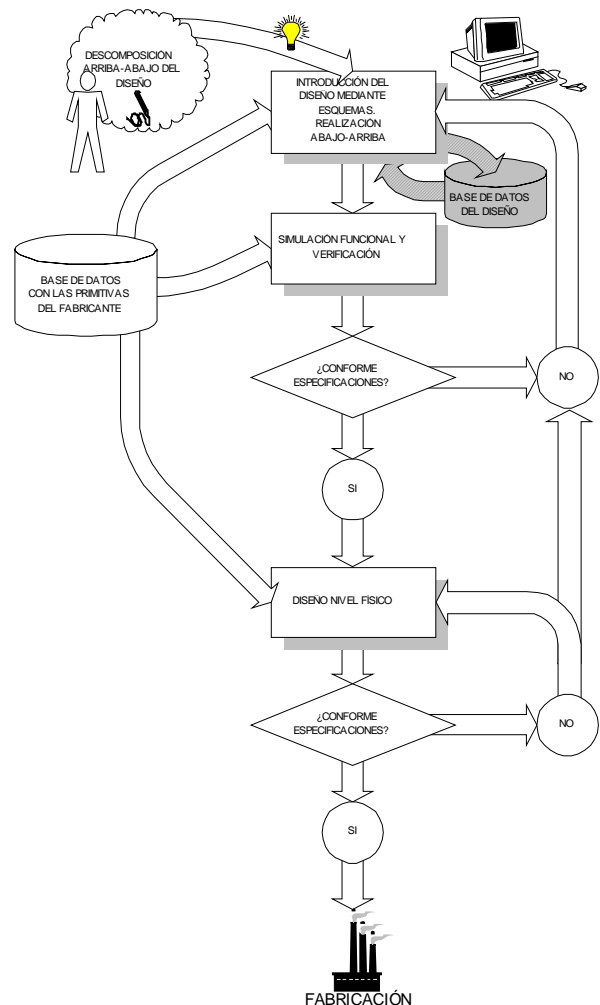

**Figura 1. Flujo de diseño con herramientas CAD**


Una vez que se decide la funcionalidad

del circuito que queremos integrar el procedimiento a seguir suele ser una descomposición jerárquica de las funciones. Suelen ser diagramas de bloques y las señales que los conectan estableciendo las relaciones entre ellos. A su vez estos bloques son descompuestos en otros más simples, de menor rango en la jerarquía. Este proceso continúa hasta alcanzar funciones basadas en los elementos de menor entidad. A este proceso se le denomina descomposición *Arriba-Abajo* (Up-Bottom), usualmente realizado sin la ayuda de ninguna herramienta informática.

Terminada la etapa de decisiones, se procede a la introducción del diseño. Si utilizamos librerías de elementos básicos proporcionadas por los fabricantes (también llamados *primitivas*) construimos los primeros elementos de la jerarquía a partir de estas primitivas creando y verificando estas funciones del primer estadio jerárquico. Estos primeros bloques se incorporan a la librería de elementos que constituirán nuestro diseño.

Seguidamente construimos y verificamos el segundo nivel, tercero, cuarto, ... hasta llegar al nivel más elevado, que es nuestro diseño y las interconexiones con el sistema exterior. Esta es la fase de la metodología *Abajo-Arriba* (Bottom-Up). Cada unidad funcional es incorporada a la librería de diseño de forma que varias funciones podrían hacer uso de una misma función de inferior rango jerárquico. Este es el concepto denominado *reusabilidad* de una función.

Ilustraremos lo expuesto mediante un ejemplo sencillo: Imaginemos el proceso de diseño y construcción de un puente. El ingeniero ha de estudiar a partir de las especificaciones más generales: ubicación, formas posibles y materiales, aspectos económicos y medioambientales, hasta *decidir* la mejor de las soluciones posibles. Una vez realizados los cálculos de estructuras, dimensiones y esfuerzos para cada elemento del mismo, procede a realizar los planos. Cada pilar es descrito y dimensionado a partir de las unidades de los materiales elegidos, y en función de los cálculos de la estructura. Cada unidad de material será una *primitiva*. Obviamente intentará que en la medida de lo posible los planos de cada pilar se repitan y *reutilizar* los cálculos de esta unidad jerárquica. La descripción general de todos los elementos del puente y su ubicación geográfica es el elemento de mayor rango en la jerarquía.

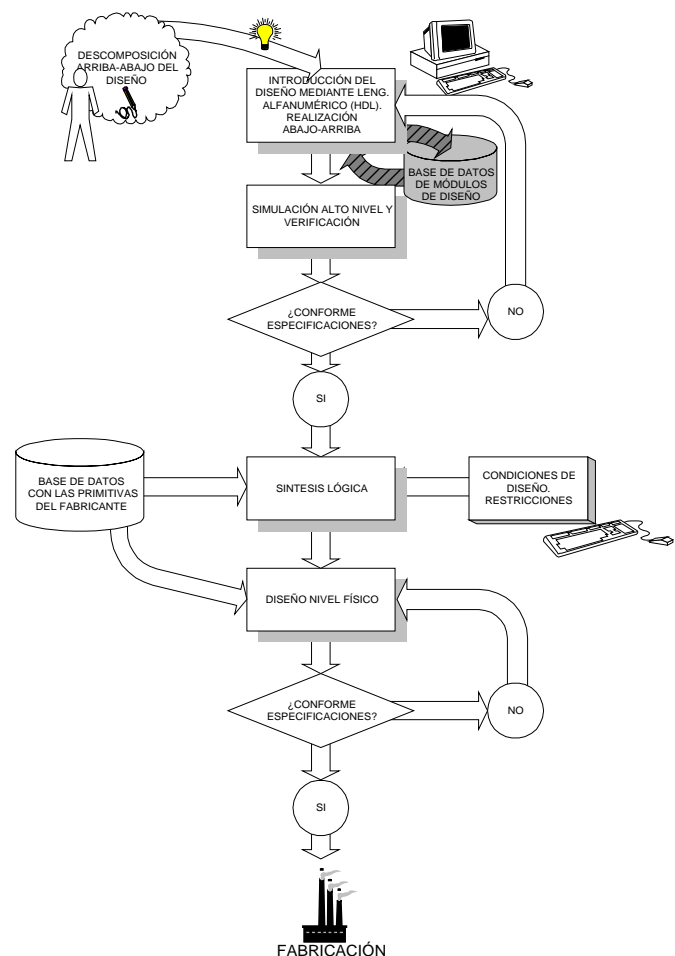

**Figura 2. Flujo de diseño mediante HDL's**

## 2.2. Metodología basada en HDL's

La introducción de los HDL's como métodos de descripción de circuitos han enriquecido el proceso de creación de un diseño, lo han acelerado y asegurado, abaratando los costes de desarrollo.

La figura 2 muestra la modificación del flujo clásico cuando se utiliza esta técnica para la introducción del diseño. Existen varias mejoras sustanciales:

La librería de diseño es independiente de la tecnología para la que se diseña, por lo que la reusabilidad de los módulos constituyentes es total. No solo se puede compartir entre diseños sino que puede ser compartido por diferentes procesos de fabricación. Es independiente de la tecnología. El código introducido es de *Alto Nivel* y la simulación para su comprobación es asimismo de *Alto Nivel*. Solamente cuando se obtiene una imagen física del diseño puede predecirse con cierta certeza si cumple o no cumple las especificaciones. El programa de síntesis ha de alimentarse con el diseño, las condiciones de contorno en que funcionará, y la tecnología disponible del fabricante. El resultado será un código HDL de *Bajo Nivel* o lo que es lo mismo una representación del circuito alfanumérica compuesta por primitivas y sus conexiones, lo que se conoce como una *netlist*. Esta *netlist* se podría representar en un plano esquemático, pero no encontraríamos una ordenación racional y comprensible entre las primitivas y sus conexiones. Se utiliza para alimentar el flujo de síntesis física.

La penalización ha sido la pérdida de cierto control en la generación del circuito, ya que en la nueva metodología hay una fase de *síntesis* automática en la que se cede a una herramienta software la responsabilidad de la resolución del circuito final. Nos acercamos a la situación ideal de la obtención totalmente automática del circuito a partir de las especificaciones.

En el ejemplo del puente sería como el pedir a un programa informático que realizara el propio puente proporcionándole los datos de situación geográfica, geológica, resistencia del terreno, dimensiones, esfuerzos que tendría que soportar, materiales, normativas, ... etc. La herramienta buscaría entre las múltiples y posibles soluciones, y generaría los planos de un puente exento de estética, encontraría la solución final que cumpliera todas las premisas, aunque seguramente no será la más económica.

Sin embargo también se podría realizar manualmente una primera aproximación al puente final y dejar la responsabilidad al programa informático de hacer los cálculos más pesados y concretos, por ejemplo de los pilares y la cubierta a sustentar, sería una primera “ayuda” al programa allí donde el razonamiento humano es más potente: en la creación. La solución final sería más cercana a la óptima, y que cumple otras premisas más propias del razonamiento humano.

En la práctica esta aproximación es la más utilizada en la que el diseñador ha cedido la responsabilidad de diseño de módulos regulares, sin la necesidad de verificar su correcta implementación. Por ejemplo un multiplicador editado en un esquema a base de puertas lógicas elementales (primitivas) había de ser verificado ante prácticamente todas las posibles combinaciones de las entradas. Mediante lenguajes de alto nivel la sentencia  $a*b$  representa todo el circuito multiplicador correctamente generado automáticamente por un programa.

### **3. Jerarquía de un diseño.**

En este momento del desarrollo del tema es fácil comprender la idea de descomposición jerárquica de un diseño. Un diseño de gran dimensión, típico de un circuito microelectrónico digital requiere una buena organización del diseño, una descomposición razonada en módulos de inferior rango, que se suceden con una descripción cada vez más detallada de sus funciones, los llamados bloques funcionales. En realidad se sigue la conocida táctica de *divide y vencerás*.

#### 4. Niveles de abstracción de un HDL

Como se ha comentado un HDL puede expresar un mismo diseño bajo diversos puntos de vista, son los llamados **niveles de abstracción**. El más elevado es una descripción en la que se define el comportamiento del circuito, es el llamado nivel **comportamental** (*behavioral*). El más bajo es un modelo íntimamente relacionado con la tecnología compuesto por primitivas y conexiones, representando la estructura del circuito, es el llamado nivel **estructural** (*structural*). También llamaremos nivel estructural al que expresa una interrelación entre bloques funcionales del mismo nivel jerárquico. Posteriormente veremos que podemos definir niveles intermedios o **mixtos** compuestos por mezclas de ambos, en el que las unidades de un nivel estructural no son primitivas, sino que son módulos de rango jerárquico inferior.

#### 5. HDL: Programa o diseño.

El lector habrá notado que hemos procurado eludir la palabra “programa” a la hora de referirnos a la elaboración de un código HDL, nos referiremos a él siempre como “diseño”. Como programa conocemos a una secuencia ordenada de comandos y funciones, que realizan unas tareas definidas por el diseñador en una computadora. Estos comandos y funciones están expresados en un lenguaje alfanumérico que es fácilmente comprensible por el hombre, pero que tiene una proyección directa sobre el lenguaje comprensible por la computadora, y por tanto, fiel a su arquitectura. La traducción de uno a otro la realiza un programa compilador. Veamos de una forma somera las tareas que se han de realizar para elaborar un programa informático:

1. Generación de un código basado en el lenguaje elegido (C, C++, PASCAL, Fortran, ...)
2. Análisis sintáctico para detección de errores e inconsistencias del programa.
3. Elaboración de los códigos objeto reubicables o imagen binaria de los módulos componentes.
4. Montaje del programa por parte del montador de enlaces y detección de errores en la relación entre los módulos.

Durante la ejecución del programa se ejecutan una tras otra las instrucciones siguiendo un esquema secuencial definido por la arquitectura de la CPU, que es la llamada máquina de Turing. Existen típicamente dos soluciones: la arquitectura Harvard y la arquitectura Von Newman. En ambos casos la estructura del programa es una **secuencia** de instrucciones, accesos a memoria y saltos en la secuencia de ejecución. En particular una subrutina puede ser accedida mediante un mecanismo de saltos tantas veces como se precise, resultando un ahorro en términos de memoria de programa.

Los lenguajes de descripción de hardware, HDL's, realizan aquello para lo que están diseñados, describir un hardware: Describen un comportamiento propio de un circuito en sentido amplio y por tanto no existen precedencia entre la activación de una parte del



mismo u otra. Representan un comportamiento inherentemente **paralelo**. Esto tiene un conjunto de implicaciones que han de tenerse en cuenta a la hora de elaborar el diseño que particularizaremos al caso del VHDL. La primera implicación es la relación entre el lenguaje y la plataforma de desarrollo, que es una computadora y tiene el comportamiento descrito en el párrafo anterior. Por tanto simulación y síntesis han de estar provistas de mecanismos o artificios que emulen el paralelismo y que inciden directamente en la formulación del código. La segunda implicación es en un cambio de mentalidad en el diseñador a la hora de elaborar la descripción del diseño, estando habituado a realizar programas software. El mencionado ahorro en este caso exige una cuidadosa planificación del diseño previa a su elaboración. Existen usos típicos del programador de software que están absolutamente prohibidos en la formulación de un diseño hardware.

Un caso típico es utilizar variables auxiliares para almacenar temporalmente un valor. Posteriormente es posible reutilizar de nuevo la misma variable en otro punto del programa. Este uso es muy poco aconsejable si estamos diseñando circuitos, ya que una variable de este estilo sería un registro, con diferentes accesos y salidas, implicaría una compartición del mismo registro por varios módulos ... en esencia algo poco recomendable. Sin embargo en un software es útil, ya que una variable así es una posición de memoria que puede accederse cuantas veces sea preciso y si se reutiliza el programa resultante es más compacto.

```
int aux;
...
aux=a+b;
...
c=función1(aux, ...);
...
aux=a*b;    //reutilización de la variable
...
j=función2(aux, ...);
```

Otro caso muy corriente es la utilización de módulos aritméticos. En un diseño HDL, una suma o un producto implica necesariamente la síntesis de un circuito digital suma o producto. Cuando se declara la misma operación varias veces en software se utilizan el sumador y el multiplicador de la CPU exhaustivamente, sin más. En HDL el resultado sería un circuito con múltiples operadores que ocuparían gran cantidad de área de silicio. Es importante, por tanto, “ayudar” al programa de síntesis a elaborar el diseño definiendo una estructura que defina el circuito a nivel modular, lo que más adelante llamaremos diseño **rtl** (register transfer level), como nivel de abstracción adecuado para diseñar.

Otra situación muy típica es la evaluación secuencial de asignaciones:

```
a=a * b;
```

El procesador evalúa  $a * b$  y almacena el resultado en un registro propio, para posteriormente transferir el valor a la posición de  $a$ . Esto es algo impensable en hardware ya que se trata de describir un multiplicador cuya salida es la entrada, es decir, una realimentación combinacional.

Queda, pues, comentar el proceso que realiza un programa de síntesis a la hora de elaborar el circuito a partir de nuestra descripción del hardware:

1. Generación del código en un lenguaje paralelo, comprensible por el usuario (VHDL, Verilog, ABEL, ...).
2. Análisis sintáctico para detección de errores en la generación del código.
3. Elaboración del módulo, identificación y asignación de una imagen hardware del mismo (existen comandos y funciones de los HDL's que no son traducibles a hardware, y que se utilizan para la simulación), lo que se conoce como *modelo de referencia* de una estructura HDL.
4. A partir del modelo de referencia, se genera un circuito basado en primitivas.
5. Optimización del circuito, teniendo en cuenta las condiciones de contorno del diseño, es decir, generación automática del diseño final con las restricciones definidas por el usuario.
6. Elaboración de una descripción en bajo nivel del circuito, una *netlist* en un formato estándar para la síntesis física.

En los lenguajes HDL's se da la doble implicación, la de describir un hardware para implementación de un circuito (síntesis del circuito) y modelado del circuito (simulación del circuito), de la tecnología y del sistema. Por tanto existen funciones que no identifican bien un circuito. Por ejemplo, en VHDL se puede escribir el comando:

wait for 47ns;

¿existe un circuito capaz de hacer la operación de espera de 47ns exactos? Obviamente no. Sin embargo puede servir para expresar el retardo de una señal o un módulo en simulación. Distinguiremos pues, HDL para síntesis y HDL para modelado y simulación. El primero es un subconjunto del segundo.

## 6. Lenguajes HDL

Existen un buen número de lenguajes HDL's la mayoría de ellos con un propósito limitado. Los más conocidos son:

- ABEL: Lenguaje promovido por XILINX para la introducción de módulos de carácter específico, como máquinas de estados finitos.
- AHDL: Lenguaje promovido por ALTERA para facilitar la introducción de diseños en sus FPGA's.
- EDIF, XNF, ...: No son lenguajes propiamente dichos, en el sentido de no ser fácilmente comprensibles por el usuario, pero se utilizan como medios para transferir *netlist* entre herramientas.

### 6.1 VHDL

El VHDL fue desarrollado por la Departamento de Defensa de los Estados Unidos para modelar y simular sistemas. Emula el paralelismo mediante eventos y utiliza como modelo de formulación el ADA. El Instituto para la Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) ha formulado una norma que regula el VHDL: la norma IEEE 1076-1987.

### 6.2 Verilog

Es un lenguaje HDL propiedad de CADENCE Design Systems, fabricante de software para diseño de circuitos integrados, de la misma manera emula el paralelismo mediante eventos.

### 6.3 VHDL vs Verilog

Llevamos casi un década debatiendo cuál de los dos lenguajes es el más apropiado para diseñar. La comunidad científica ha llegado a la conclusión de que no existe una razón de peso para claramente decantarse por uno o por otro. Por un lado, Verilog nace ante la necesidad de mejorar un flujo de diseño y por tanto es un lenguaje que cubre todas las necesidades de diseño y simulación. El resultado es un lenguaje simple y flexible que es fácil de aprender aunque tiene ciertas limitaciones. Por otro, VHDL nace como un lenguaje que resuelve las necesidades actuales de diseño, y otras futuras, es decir con mayor amplitud de miras. El resultado es un lenguaje más rígido y con una sistematización en el código que lo hace más legible, aunque las reglas de diseño obligan a proceder de forma, a veces poco ágil. Ante la duda de cuál de ellos enseñar en este curso la respuesta está en la propia comunidad científica: lo ideal es conocer ambos. En este sentido se coincide que el conocedor de Verilog le cuesta aprender VHDL, sin embargo el proceso contrario es en general, mas aceptado. El programador de VHDL aprende Verilog en poco tiempo. La experiencia de los autores de estos capítulos es precisamente esa, y que conceptualmente es más didáctico el VHDL.

### 6.4 Nuevos lenguajes de alto nivel

A partir de los años 2000 han nacido nuevos lenguajes de alto nivel cuya sintaxis y método de codificación son idénticos a los lenguajes informáticos más usuales en ingeniería como el C ó C++. Estos lenguajes tienen como objeto facilitar la traslación de los lenguajes de diseño y pruebas de estudio a la descripción hardware. Los más conocidos son Handel-C de Celóxica y System C.

## 7. Síntesis de Circuitos.

Hemos mencionado repetidamente la palabra síntesis como un proceso fundamental en la generación del circuito. En el año 1987 A. Sangiovanni-Vincetelli, uno de los mayores contribuidores al CAD/CAE para circuitos VLSI definía síntesis como “generar el circuito desde una descripción algorítmica, funcional o de comportamiento del circuito, una descripción de la tecnología y una descripción de las condiciones de diseño en una función de costes. El resultado ha de obtenerse en un tiempo razonable de computación y con la calidad similar o mejor a la que el razonamiento humano podría obtener”. La síntesis completa de un circuito requiere tres niveles:

1. Síntesis modular o particionamiento razonado: es el análisis a nivel de diseño. Esta labor se la hemos dejado al diseñador.
2. Síntesis lógica, combinacional, secuencial, algorítmica y de comportamiento.
3. Síntesis física. Es decir, generación automática del layout, de la tarjeta PCB, de la programación de la FPGA,...

El tema que nos ocupa se centra fundamentalmente en el punto segundo. La naturaleza del problema estriba en que no existe una única formulación para una misma función lógica, es decir, una misma función puede adoptar muchas expresiones, y su implementación y comportamiento físico es diferente en cada caso. En particular existen dos casos especialmente interesantes: aquel en que el área ocupada por la función es mínima y aquel en que el número de etapas o niveles de la función es mínimo, ya que hay una relación directa entre el número de etapas y el retardo en la propagación de las señales. Debido a que son dos factores normalmente contrapuestos, en cada caso ha de evaluarse la formulación más adecuada o bien una situación intermedia, solución que

está definida por las condiciones de diseño. En adelante *síntesis* será un sinónimo de *síntesis lógica*.

Durante los años 80 y 90 las investigaciones en materia de síntesis se han centrado en desarrollar algoritmos que resuelven de una manera eficiente y óptima diferentes estructuras típicas de los circuitos digitales. Podemos identificar:

- Síntesis a dos niveles y síntesis multinivel. Optimización de funciones combinacionales.
- Síntesis de módulos aritméticos. Generación de estructuras regulares que permitan generar circuitos digitales aritméticos de cualquier dimensión.
- Síntesis de circuitos secuenciales: FSM's, Memorias, Contadores, Registros,...

La realidad es que se han desarrollado algoritmos específicos para cada estructura y por tanto estrategias diferentes para cada módulo a implementar por tanto en el proceso de síntesis lógica ha de haber una etapa previa de identificación del módulo en cuestión. Un programa de síntesis es una recopilación de programas específicos de optimización, aplicados a cada estructura digital, sucedido de una optimización combinacional global. De ahí que en el punto 5 de este capítulo descrito la necesidad de obtener un modelo de referencia como paso previo a la síntesis del circuito.

Comercialmente existen varios programas de síntesis en el mercado que merecen mencionarse:

- SYNOPSIS, programa de carácter general que permite realizar síntesis ante multitud de lenguajes y tecnologías. Funciona sobre plataforma UNIX.
- Leapfrog, de CADENCE para VHDL
- VerilogXL, de CADENCE para Verilog.
- Leonardo de MENTOR GRAPHIC's, multilenguaje en plataforma PC
- FPGA-EXPRESS, de Synopsys para PC y centrado en FPGA's.

## CAPÍTULO II. ESTRUCTURA DE UN BLOQUE FUNCIONAL EN VHDL

### 1. Cuestiones previas

Una vez introducida la necesidad de diseñar utilizando lenguajes HDL y todo lo que ello significa nos decantamos por presentar el VHDL como lenguaje de diseño. Existen varias cuestiones previas que hay comentar antes de iniciar la exposición formal del lenguaje.

Primeramente, el VHDL es un lenguaje en el que se define el sentido del flujo de las señales, es decir, una señal es de entrada y/o salida definida en el código, no por la evolución de la señal en si misma. La importancia de este comentario radica en que el nivel de descripción más bajo que podemos alcanzar en VHDL es el nivel de puerta lógica, y no de transistor. Por ejemplo, para representar un *switch* en VHDL se ha de incluir una subrutina de cerca de 750 líneas de código, ineficiente a todas luces. En Verilog esto está bien resuelto por comando *switch*.

En segundo lugar, el VHDL no es sensible a mayúsculas y minúsculas, por tanto la señal PEPE es igual a la señal PePe y a su vez a la señal pepe.

Los comentarios son solamente de línea y van marcados por dos signos menos:  
--Esto es un comentario en VHDL

El lenguaje VHDL está dotado de muy pocos recursos inicialmente, de pocas funciones y tipos de variables. Para darle mayor versatilidad es preciso utilizar librerías estándar que le dotan de mucha mayor potencia para representar comportamientos digitales. Dejaremos a capítulos posteriores la formalización de esta idea.

El mecanismo para realizar la síntesis de un *diseño* descrito en VHDL se realiza, de modo estándar utilizando una librería de compilación donde se ubican los modelos de referencia, que físicamente es un subdirectorío en el directorío de diseño. Esta librería de modelos, por defecto se suele llamar WORK. Ampliaremos esta idea en el apartado referido a librerías.

### 2. Estructura de un diseño VHDL

Una de las grandes aportaciones de los lenguajes HDL, como se expuso en el capítulo 1, es la posibilidad de organizar jerárquicamente los diseños, de tal manera que cada elemento, junto con los elementos de inferior nivel jerárquico, es en sí mismo un diseño autocontenido. En consecuencia cada unidad en la jerarquía tiene entidad como circuito, con entradas, salidas y funciones.

La unidad jerárquica en cuestión es designada por la palabra reservada **entity** o **entidad**. La **entidad** tiene asociado un nombre identificador usualmente relativo a la función que realiza. Cada vez que hagamos uso de este circuito utilizaremos el nombre asociado. Asimismo está definida por señales de enlace con el exterior y una **arquitectura** funcional.

El VHDL ha previsto la posibilidad de modelar diferentes arquitecturas para una misma entidad de ahí que haya que asignar nombres tanto a la entidad como a la arquitectura. Asimismo dispone de un mecanismo para poder acceder de forma automática a las diferentes arquitecturas de una misma entidad desde una entidad de orden jerárquico superior. Es el mecanismo de la configuración o **configuration**

## 2.1 Código general de una entidad VHDL

El código de una entidad se presenta en el siguiente esquema:

```

--Zona de declaración de librerías
LIBRARY nombre_librería;
USE paquete_funciones_librería.all;
--Cabecera de la entidad
ENTITY nombre_entity IS
    GENERIC(.....);
    PORT(.....);
END nombre_entity;
--Cuerpo de la entidad
ARCHITECTURE nombre_architecture OF nombre_entity IS
    --Declaración de sub-entidades (componentes) y señales internas
BEGIN
    --Descripción de la funcionalidad
END nombre_architecture;
--Enlace con las arquitecturas de otras entidades
CONFIGURATION nombre_configuracion OF nombre_entidad IS
    FOR nombre_arquitectura
        --Cuerpo de la configuración
    END nombre_configuracion;
```

El desarrollo de este tema consiste en explicar cada uno de los elementos expuestos en el esquema anterior.

## 3. La sección ENTITY

Identifica la unidad jerárquica de forma unívoca. No pueden existir dos entidades del mismo nombre en la jerarquía definidas de forma diferente. Junto con la palabra ENTITY hay asociados dos campos:

- **GENERIC**: utilizado para pasar parámetros a la entity
- **PORT**: utilizado para definir las señales que relacionan la entity con el resto del diseño.

Veamos un ejemplo concreto:

```

ENTITY contador IS
    GENERIC(N:integer:=10);
    PORT(
        CLK: in BIT;
        RST: in BIT;
        ENABLE: in BIT;
        COUNT: out BIT_VECTOR(N-1 DOWNT0 0);
        SATUR: out BIT
    );
END contador;
```

El código representa una descripción de las entradas y salidas de un contador de tamaño 10. La gran ventaja es que es posible redefinir el parámetro N tantas veces como queramos y extender el contador a la longitud que convenga en cada momento sin

modificar el código. Cada vez que se utiliza la entidad como parte del diseño se han de determinar los parámetros que definitivamente definen el diseño. Sin embargo hemos dado un valor por defecto, el valor 10 al tamaño del contador. El motivo es doble. Por un lado el valor por defecto se utilizará en caso de no redefinición del parámetro, pero la más importante es que este parámetro tiene la misión de dar coherencia al modelo del circuito, es decir, un contador de tamaño N no tiene sentido como circuito, sin embargo, al dar un valor sí queda bien definido y a la hora de generar su correspondiente modelo hardware de referencia es posible generar la arquitectura. Pueden definirse tantos parámetros como se desee. De los tipos posibles de parámetros hablaremos en el capítulo siguiente. La sintaxis seguida es:

*Nombre\_parámetro : tipo\_parámetro := valor\_por\_defecto;*

La cláusula PORT indica las señales que interrelacionan la entity con el resto del diseño. La sintaxis es:

*Nombre\_señal : dirección tipo\_de\_señal;*

El nombre de la señal identifica unívocamente la señal en cuestión. No puede haber otra señal dentro de la arquitectura con el nombre de la señal. El campo “dirección” de la señal indica el sentido del flujo de la misma. Este campo puede tomar los siguientes valores:

IN para indicar que la señal es una entrada

OUT para indicar que la señal es una salida

INOUT para indicar que la señal es una entrada o salida dependiendo de cada instante.

BUFFER tipo extendido de salida.

LINKAGE es un tipo restringido de salida que está en desuso.

Una señal IN recibe sus valores desde el exterior de la entidad. Por tanto, no puede ser reasignada en el interior de la entidad, es decir no puede aparecer a la izquierda de una asignación en la arquitectura:

Señal\_in<=A; --Error

A<=Señal\_in; --Correcto

Una señal OUT genera valores al exterior de la entidad. No puede ser asignada a ninguna otra señal en la arquitectura:

A<=Señal\_out; --Error

Señal\_out<=A; --Correcto

Una señal INOUT puede ser asignada en ambos sentidos y es responsabilidad del diseñador determinar en que condiciones de la función lógica descrita la señal puede ser IN o OUT.

El lector podría pensar que para evitar errores lo más sencillo sería describir todas las señales como INOUT. Sin embargo esto sería atentar contra la naturaleza de los HDL, que es describir de la forma más explícita y precisa posible un circuito. De la otra manera un mal estilo de diseño nos llevaría a una mala descripción del circuito y seguramente a otro tipo de errores.

Una señal BUFFER es señal de salida asignable a otra señal en la arquitectura, pero no puede ser forzada desde el exterior, dicho de otra manera, no es en ningún momento una

entrada. Se utilizan fundamentalmente para describir señales que realimentan dentro de la entidad y simultáneamente salen al exterior. Un caso típico es un registro síncrono.

No entraremos en detalles acerca de los tipos de datos, cuestión que se abordará en el capítulo correspondiente.

#### 4. La sección ARCHITECTURE

La arquitectura de la entidad es la descripción de la funcionalidad. Consta de dos partes: La parte declarativa, donde se especifican los elementos de tipo estructural que van a componer la arquitectura, es decir:

- Señales internas. Son enlaces entre los diferentes elementos que definen la arquitectura.
- Entidades de orden inferior en la jerarquía, llamadas componentes o **component**.

La parte descriptiva, donde se define la funcionalidad que concretamente se le asigna a la arquitectura. De las órdenes comandos y funciones que se pueden incluir en una arquitectura hablaremos más adelante. Por ahora profundizaremos en la cuestión de la jerarquía de un diseño y cómo se especifica en una arquitectura.

##### 4.1 Diseño jerárquico (estructural) en una arquitectura.

En primer lugar especificamos en la parte declarativa que componentes (**component**) se utilizarán en la arquitectura. Hacemos referencia a otras entidades, a sus señales de enlace y a los parámetros.

Luego se especifican las señales mediante la palabra **signal**, seguida de uno o varios nombres y de un tipo según la sintaxis:

**SIGNAL** nombre1, nombre2, ... : *Tipo de señal*:= *valor inicial*;

Todas las señales especificadas pertenecen al mismo tipo. Como se puede apreciar este es el mismo esquema empleado en la declaración de las señales de enlace de la entidad, con la salvedad de omitir la direccionalidad de la señal. Asimismo, y opcionalmente se puede asignar un valor inicial de la señal. Este valor suele utilizarse en simulación y es omitido por los sintetizadores.

También se pueden declarar valores constantes:

**CONSTANT** nombre: *Tipo de señal*:= *valor inicial*;

Veamos un ejemplo concreto. Utilizando la declaración de la entidad superior construiremos una arquitectura que llama dos veces al contador anterior. Supongamos un contador doble:

```
ENTITY doble_contador IS
  PORT(
    clk,rst,enable1,clr: IN BIT;
    salida: OUT BIT;
    cuenta: OUT BIT_VECTOR(7 DOWNT0 0)
  );
```



```

END doble_contador;

ARCHITECTURE estructura_mod OF mod IS

COMPONENT contador
  GENERIC(N:integer:=10);
  PORT(
    CLK: in BIT;
    RST: in BIT;
    CLEAR: in BIT;
    ENABLE: in BIT;
    COUNT: out BIT_VECTOR(N-1 DOWNT0 0);
    SATUR: out BIT
  );
END COMPONENT;

SIGNAL enlace1, vlogico0: BIT;
SIGNAL cuenta1: BIT_VECTOR(7 DOWNT0 0);
BEGIN
  vlogico0<='0';
  cont1: contador
    GENERIC MAP(N=>8)
    PORT MAP(CLK=>clk, RST=>rst, CLEAR=> CLR, ENABLE=>enable1,
      COUNT=>cuenta1, SATUR=>enlace1);

  cont2: contador
    GENERIC MAP(N=>12)
    PORT MAP(CLK=>clk,RST=>rst, CLEAR=>vlogico0, ENABLE=>enlace1,
      COUNT=>OPEN,SATUR=>salida);
END estructura_mod;

```

El ejemplo muestra la utilización de un mismo componente varias veces. Lo primero que hay que hacer es notar la presencia de una etiqueta que identifica cada uno de los componentes de una manera unívoca. *cont1* y *cont2* son dos instancias de un mismo componente tipo contador, y cada uno de ellos tiene un valor diferente del parámetro. De ahora en adelante esta etiqueta identificará al componente. La sintaxis es simple:

```

nombre_instancia : nombre_entidad (o componente)
  GENERIC MAP(.....)
  PORT MAP(.....);

```

En segundo lugar debemos destacar la manera de referenciar señales internas a la entidad. Tras la declaración de los componentes se declaran señales que son interiores al diseño. En el ejemplo aparece la señal *enlace1* como señal interna, común a ambos bloques: en un caso *enlace1* es de salida y en el otro, de entrada. Obviamente en la declaración de la misma no existe direccionalidad, a diferencia de la señales de los puertos de la entidad.

En tercer lugar conviene repasar la sintaxis y la puntuación. La etiqueta de instancia va seguida del nombre de la entidad, en este caso el componente que se trata. Las secciones **generic** y **port** son ahora **generic map** y **port map**, indicando las señales que van a ser asociadas a sus entradas y salidas. En el caso de que hubiese direccionalidad en las señales, es decir, que vengan declaradas desde la entidad (en el ejemplo *clk,rst,enable1, salida,...*) la señal ha de conservar el tipo. Las cláusulas *map* no van separadas por ‘;’.

Finalmente la manera de asociar señales que se propone es especificando qué señal se asocia a qué entrada, mediante los caracteres ‘=>’ y separados por comas. Este método se denomina pasar parámetros por **referencia**. En este sentido conviene hacer algún comentario adicional. Es correcto pasar los parámetros por **orden**, es decir con la sintaxis:

```
cont2: contador
  GENERIC MAP(12)
  PORT MAP(clk,rst,enlace1,OPEN,salida);
```

Si bien es más conciso, es también poco práctico, ya que un error obliga a estar constantemente comparando con el componente y verificando una correcta asociación, es decir, muy poco legible. La experiencia demuestra que siendo más explícito, si bien se escribe más, se tarda en tener éxito mucho menos tiempo. En este caso es obligado que aparezcan todos los parámetros.

#### La palabra reservada **open**.

La palabra reservada **open** se utiliza para dejar señales sin conectar. La omisión de un parámetro es equivalente a la asociación de **open**.

Es posible asociar **open** a una entrada, que es tanto como decir que se deja sin conectar, lo cual en la práctica no es nada aconsejable, ya que se deja libertad al proceso de síntesis para que realice las operaciones sin nuestro control. En la práctica se debe asociar un valor lógico concreto a la entrada para evitar resultados impredecibles. En VHDL no se admite que en la referencia a un componente se asocie un valor lógico directamente, por lo que hay que declarar una señal auxiliar.

```
constant vlogic0: std_logic :='0'; --Este valor no se puede asignar
```

```
signal vlogic0: std_logic; --Este es el modo de asignación
```

```
....
```

```
vlogic0<='0';
```

```
....
```

```
Port map (clr
```

La arquitectura presentada es un ejemplo de arquitectura estructural, ya que está compuesta únicamente de componentes y sus enlaces. Si hacemos referencia al paralelismo entre ellos, este caso es un ejemplo claro que no existe precedencia en el comportamiento de un contador u otro, ya que ambos se activan de igual manera, aunque el segundo dependa del primero.

#### 4.2 Diseño de comportamiento en una arquitectura.

En el nivel más bajo del diseño ha de haber una información acerca de la funcionalidad del propio diseño. No se hacen referencia a otros componentes, sino que en la propia arquitectura se definen las operaciones que se realizan sobre las señales. Sin entrar excesivamente en detalles, ya que serán motivos de capítulos posteriores.

### 4.3 Diseño con primitivas.

Las primitivas son las unidades funcionales elementales que describen el diseño después de realizar la síntesis. Están asociadas a la tecnología elegida y están representadas como componentes en una librería que el fabricante de circuitos integrados proporciona. Es posible realizar una descripción de un diseño a partir de una descripción mediante primitivas, lo que equivale a realizar un esquemático escrito.

## 5. La sección CONFIGURATION

La sección CONFIGURATION responde a un complejo mecanismo de selección entre las diferentes arquitecturas posibles de una misma entidad utilizada en un nivel jerárquico superior. Una configuración está asociada a una entidad y una arquitectura. Por tanto, mediante la selección de la configuración determinaremos qué arquitectura es seleccionada para esa entidad. Podemos definir tantas configuraciones como sean necesarias, ya que a ella se le asocia un nombre.

La sintaxis es:

```
CONFIGURATION nombre_configuracion OF nombre_entidad IS
    FOR nombre_arquitectura
        FOR nombre_instancia :
nombre_entidad    USE CONFIGURATION WORK.nombre_configuracion;
        END FOR;
        .....
    END FOR;
END nombre_configuracion;
```

Es en el nivel jerárquico superior cuando se particulariza qué configuración se desea para determinada entidad. Veamos un ejemplo:

```
--Entidad inferior
ENTITY mi_contador IS
    PORT(
clk,rst,enable: in std_logic;
cuenta: out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
END contador;
--definimos dos arquitecturas diferentes para la misma entidad
ARCHITECTURE comport OF contador IS
BEGIN
    .....
END comport;

ARCHITECTURE estruct OF contador IS
BEGIN
    .....
END estruct;
--asociamos una configuración a cada una de las arquitecturas
CONFIGURATION comport_conf OF contador IS
    FOR comport
        END FOR;
END comport_conf;
CONFIGURATION estruct_conf OF contador IS
    FOR estruct
        END FOR;
```

```

END estruct_conf;

    -- configuración de la entidad superior que referencia el componente
    CONFIGURATION estruct_top OF top IS
        FOR estruct
            FOR cont1: contador USE CONFIGURATION WORK.estruct_conf;
            END FOR;
        FOR cont2: contador USE CONFIGURATION WORK.comport_conf;
        END FOR;
        .....
    END FOR;
END estruct_conf;

```

En este ejemplo hemos utilizado dos arquitecturas diferentes del mismo componente. En el caso de que no exista la necesidad de variar las configuraciones se puede resumir en la cláusula ALL:

```

    -- configuración de la entidad superior que referencia el componente
    CONFIGURATION estruct_top OF top IS
        FOR estruct
            FOR ALL: contador USE CONFIGURATION WORK.estruct_conf;
            END FOR;
            .....
        END FOR;
END estruct_conf;

```

### 5.1 Estilo par entidad-arquitectura

Existe una sintaxis alternativa que permite una asociación más explícita:

```

    CONFIGURATION estruct_top OF top IS
        FOR estruct
            FOR cont1: contador USE ENTITY WORK.contador(estruct);
            END FOR;
            FOR OTHERS: contador USE ENTITY WORK.contador(comport);
            END FOR;
            .....
        END FOR;
END estruct_conf;

```

En este caso hemos introducido también la cláusula OTHERS para identificar a aquello que no se ha hecho referencia previamente. Este primer ejemplo de una palabra que es muy utilizada en VHDL.

En la práctica este potente mecanismo es poco utilizado, dado que no se ofrecen muchas situaciones de varias arquitecturas para una misma entidad. Si solamente existe una única arquitectura en todos y cada uno de los componentes del diseño, la configuración será única y por tanto se omite la sección de configuraciones.

## 6. La sección LIBRARY

Tiene un especial interés el dedicar un párrafo completo a las librerías en VHDL, dado que en la práctica todas las extensiones del lenguaje se realizan utilizando este potentísimo mecanismo.

Mediante bibliotecas podemos definir componentes, funciones y procedimientos, es decir, unidades del lenguaje que pueden ser útiles en múltiples aplicaciones, siendo un

elemento de reutilización del lenguaje. De esta manera, un componente de una librería ya analizada y sintetizada puede ser llamado en un código sin necesidad de tener que volver a declararlo como componente. Las librerías se estructuran en paquetes (packages) que permiten una fácil clasificación de los elementos que las componen.

La declaración de una librería sigue la siguiente sintaxis:

```
library MiLibreria;  
use MiLibreria.Paquete1.all;  
use MiLibreria.Paquete2.all; --Enmascara las funciones de Paquete1
```

De esta manera quedan accesibles todos (**all**) los elementos del *Paquete1* y *Paquete2* de la librería *MiLibreria*. En el capítulo seis nos dedicaremos en detalle a definir, declarar y construir nuestras librerías. Sin embargo nos detendremos en explicar algunos aspectos importantes de las librerías más utilizadas. Solo dos palabras para comentar que las funciones VHDL disponen del **mecanismo de sobrecarga** en sus llamadas, de forma que no solo se atiende a la coincidencia del nombre de la función en la llamada, sino que además se verifica la coincidencia de los tipos de argumento de las mismas.

Finalmente, la presencia de funciones con igual nombre y tipo de argumentos en *Paquete1* y *Paquete2* hace que las funciones del primero queden enmascaradas por las del segundo, de ahí que si se desea utilizar parcialmente una de ellas, bien debemos cuidar el orden de declaración o bien sustituir la palabra **all** por las funciones que nos interesen.

### 6.1 La necesidad de la librería *std\_logic\_1164*

El VHDL posee un limitado número de tipos y funciones que resultan insuficientes a la hora de describir completamente el comportamiento de un circuito digital. Por tanto se hace preciso que la extensión del lenguaje contemple un número amplio de situaciones. En particular, los tipos de datos que maneja el VHDL se reflejan en la siguiente tabla:

- **BIT**, {0,1}
- **BOOLEAN**, {false, true}
- **CHARACTER**, {la tabla ASCII desde 0 a 127}
- **INTEGER**, {-2147483647, 2147483647}
- **NATURAL**, {0, 2147483647}
- **POSITIVE**, {1, 2147483647}
- **STRING**, array {POSITIVE range <>} de CHARACTER
- **BIT\_VECTOR**, array {NATURAL range <>} de BIT
- Tipos físicos, como **TIME**
- **REAL**, {-1E38, 1E28}
- **POINTER**, para accesos indirectos a datos.
- **FILE**, para accesos a ficheros y pilas de datos del disco duro.

Ni que decir tiene que muchos de ellos corresponden a estructuras del lenguaje que no son sintetizables. De echo, durante la síntesis de bloques VHDL casi nunca se utilizan de manera explícita y completa estos tipos de datos. Por tanto el VHDL

de forma sistemática ha de extenderse mediante tipo de datos que presentan un campo de variabilidad mucho más cercano al funcionamiento normal de un circuito. Se trata del paquete *std\_logic\_1164* de la librería IEEE. Normalmente esta librería aparece dando sentido a un nuevo tipo de datos, el *std\_logic*, que es un tipo enumerado. Los detalles acerca de este tipo de datos se exponen en el capítulo cuarto de estos apuntes.

La cabecera de librerías estándar es típicamente:

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;
```

En esta librería se introducen los nuevos operadores relacionales asociados al nuevo tipo de datos.

## 6.2 Librerías aritméticas

El VHDL no tiene definidos de modo estándar operaciones aritméticas que permitan el uso de operadores. Es preciso, pues, la inclusión de librerías que faciliten la inclusión de operadores de tipo aritmético. La librería estándar para este caso es la *std\_logic\_arith*. En el capítulo dedicado a comentar la utilización de las funciones aritméticas desarrollaremos las referencias a esta librería. Se estudiará a fondo en los capítulos cuatro y cinco.

## CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD

### 1. Concepto de concurrencia.

Un circuito electrónico es, por naturaleza paralelo, es decir, no existe un mecanismo inherente a la tecnología soporte que establezca precedencias en la . Esto significa que la descripción del mismo ha de preservar esta propiedad. Cuando se introducen sentencias o bloques (que más adelante llamaremos procesos), todos ellos son concurrentes, es decir, no existe precedencia entre unos u otros y no importa el orden en que se escriban (en lo que afecta a su funcionalidad, que no es lo mismo que su legibilidad e interpretación). Por ejemplo:

$$\begin{aligned} &A \leq B \text{ and } C; \\ &D \leq A \text{ and } F; \end{aligned}$$

es equivalente a:

$$\begin{aligned} &D \leq A \text{ and } F; \\ &A \leq B \text{ and } C; \end{aligned}$$

sin embargo existen gran cantidad de situaciones en las que es muy fácil describir un comportamiento de un circuito de modo secuencial.

Nos obstante , y con el ánimo de ser formal existen en VHDL cinco tipos de elementos concurrentes:

- Bloques (**block**). Grupos de sentencias concurrentes.
- Instancias de componentes. En diseños estructurales, cada vez que se produce la utilización de un componente se realiza de modo concurrente.
- Sentencias **generate**. Generación de copias de bloques de hardware.
- Llamadas a procedimientos y funciones (**procedure** y **function**). Los procedimientos son algoritmos combinacionales que computan y asignan valores a señales. Suelen formar parte de librerías.
- Declaración y definición de procesos (**process**). Definen algoritmos secuenciales que leen valores de señales y asignan valores a señales.
- Asignaciones de señales computadas a través de expresiones booleanas o aritméticas.

Resulta, pues muy útil la presencia de mecanismos que permitan introducir código secuencial. El más común es el proceso o **process**, que detallaremos en el siguiente apartado. Un proceso es un bloque que contiene código secuencial pero externamente se contempla como un bloque concurrente, y tiene el mismo tratamiento que el ejemplo anterior. Las instancias de componentes se han tratado en el capítulo anterior y los procedimientos y las funciones se explicarán en el capítulo seis cuando se explican las librerías, ya que es en ellas donde más se utilizan.

### 2. Estructura de un proceso

Para comprender el funcionamiento de un proceso conviene introducir una doble perspectiva del mismo: la simulación y la síntesis. Desde el punto de vista de

simulación el proceso contiene una secuencia de transformaciones sobre las señales que se producen una vez activado el mismo. Desde el punto de vista de síntesis conviene no olvidar que un proceso representa una porción de un circuito y que es preciso asociar una imagen hardware al conjunto de sentencias que lo componen.

El mecanismo del proceso se entiende como una manera fácil de transferir algoritmos ensayados en lenguajes de alto nivel secuenciales a VHDL. Esta idea condiciona enormemente su sintaxis y sus posibilidades.

## 2.1 Elementos de un proceso.

El siguiente listado recoge todos los elementos de un proceso

```
etiqueta_proceso: PROCESS(lista de sensibilidad)
VARIABLE ...
BEGIN
    --secuencia de ordenes
END PROCESS etiqueta_proceso;
```

Los procesos se introducen en la zona de arquitectura y no existe restricción alguna acerca de su número y extensión.

## 2.2 Lista de sensibilidad.

La lista de sensibilidad es un artificio para realizar computacionalmente el paralelismo, principalmente en simulación, aunque también es útil en síntesis. La lista de sensibilidad es un conjunto de señales que activan el proceso, es decir, mediante un cambio en un cualquiera de ellas, el proceso es evaluado completamente. Esto permite resolver el problema de la concurrencia mencionado, ya que si una sentencia concurrente es evaluada cuando los argumentos varían, igualmente le ocurre a un proceso.

Existe varias cuestiones que conviene aclarar:

- La lista de sensibilidad debe contener todas las señales que afecten a la evaluación del proceso, es decir, señales que usualmente se ubican a la derecha en una sentencia de asignación.
- La omisión de una señal en la lista de sensibilidad afecta necesariamente a la morfología del circuito que representa.
- Si no existe lista de sensibilidad el proceso se denomina **infinito** y se ejecuta constantemente. Para su control se precisa el uso de sentencias tipo *wait* que son típicas de construcciones no sintetizables y se estudiarán en el capítulo correspondiente.
- Si una señal que se computa a la **izquierda** de una asignación dentro del proceso aparece en la lista de sensibilidad, este se evaluará de nuevo, y se producirá sucesivamente hasta que el valor de la señal se estabilice.

Si en la lista de sensibilidad se omite una señal, hemos dicho que afecta decididamente a la imagen hardware que se representa. Imaginamos el siguiente ejemplo:

```
pr1: PROCESS( a ) --omitimos la señal b
BEGIN
    c<=a and b;
```



**END PROCESS** pr1;

Hemos omitido la señal *b*. Cuando *a* varía el proceso se evaluará realizando la operación *and* de *a* y *b*, con el valor que *b* tenga en ese instante. Sin embargo, cuando *b* varía *c* no se actualizará, ya que no está en la lista de sensibilidad. De esta manera, el circuito que produce el valor de *c* ha de almacenar el valor de *b* cuando se produzca una variación en *a*.

Todos los programas de síntesis producen un aviso de ausencia de la señal de la lista de sensibilidad, que es preciso eliminar.

### 2.3 Cláusula variable

En la implementación secuencial se suele hacer uso de variables temporales que no trascienden fuera del proceso. Su uso está limitado a asignaciones en su interior. Este recurso del lenguaje se le conoce como **variable**. El mecanismo de asignación es igual que el de una señal, con la salvedad de que en la asignación se utilizan los símbolos '*:=*' en lugar del '*<=*'. Por ejemplo:

```
asig: PROCESS(b,c)
VARIABLE a: std_logic;
BEGIN
    a:= b and c;
    d<= a xor b;
END PROCESS asig;
```

La variable *a* aparece en una situación transitoria, y tiene una misión aclaratoria, es decir, un proceso se activa con señales y resuelve los valores de señales. Existen, además, otras diferencias cualitativas que describiremos en el apartado siguiente.

### 2.4 Asignaciones dentro de un proceso

En el cuerpo de un proceso se admiten asignaciones simples. La principal diferencia en el tratamiento estriba en que el proceso se evalúa en un instante de tiempo cero, es decir, que todas las asignaciones y condiciones se producen sin retraso. De la misma manera las asignaciones a señales (que no a variables) dentro de un proceso no se hacen efectivas hasta que el proceso no se concluye. Por ejemplo:

```
ARCHITECTURE comport OF ejemplo
SIGNAL q : INTEGER RANGE 0 TO 3;
BEGIN
    ej: PROCESS(A,B,...)
    BEGIN
        q<=0;
        IF(A='1') THEN q<=q+1; END IF;
        IF(B='1') THEN q<=q+2; END IF;
        CASE q =>
            WHEN 0 =>
                ....
            END CASE;
    END PROCESS ej;
END comport;
```

El valor de *q* no se actualiza hasta que el proceso ha concluido. Esto significa que en la evaluación realizada en la estructura *CASE* el valor de *q* es el que tuviese antes de la

evaluación del proceso. Ni siquiera la asignación incondicional afectaría a dicha evaluación. Para realizar una evaluación secuencial tal y como se realiza en un programa desarrollado para una CPU es preciso utilizar variables en vez de señales, es decir:

```

ARCHITECTURE behav OF ejemplo
BEGIN
    ej: PROCESS(A,B,..)
        VARIABLE q : INTEGER RANGE 0 TO 3;
        BEGIN
            q:=0;
            IF(A='1') THEN q:=q+1; END IF;
            IF(B='1') THEN q:=q+2; END IF;
            CASE q =>
                WHEN 0 =>
                    ....
                END CASE;
            END PROCESS ej;
        END behav;

```

Mediante esta modificación realizamos la asignación deseada y la funcionalidad que resulta es la requerida.

## 2.5 Sentencias propias de un proceso

Dentro de un proceso existen un conjunto sentencias que son propias de su estructura. Fuera de él carecen de significado. Son condiciones no concurrentes:

### Sentencia IF THEN ELSIF ELSE

La resolución de una condición se resuelve mediante la sentencia IF. Su sintaxis es:

```

IF condición 1 THEN
    Consecuencia 1;
ELSIF condición 2 THEN
    Consecuencia 2;
ELSIF ... THEN
    ...
ELSE
    Consecuencia por defecto;
END IF;

```

La condición puede ser lógica o aritmética. Merece especial atención al concepto inherente de jerarquía que introduce la sentencia IF. La condición 1 es previa a la condición 2, que nunca será evaluada en caso de cumplimiento de la primera. Algo parecido ocurre con la siguiente estructura, también válida:

```

IF condición 1 THEN
IF condición 2 THEN
    Consecuencia 2.1;
ELSE

```

```

                                Consecuencia 2.2;
                                END IF;
ELSE
                                Consecuencia por defecto;
END IF;

```

La diferencia entre ambas estructuras estriba en que en la segunda las consecuencias 2.1 y 2.2 se validan mediante un circuito que comprueba Condición 1 y Condición 2 encadenadas. En la primera de las estructuras la Consecuencia 1 tendría un camino crítico menor.

Las condiciones en una sentencia IF se evalúan a través de expresiones booleanas que devuelven los valores ‘verdadero’ o ‘falso’. En la siguiente tabla se resumen los tipos de expresiones:

Tipo de condición	Ejemplo	C
=	<b>If (a = b) then</b>	Igualdad.
/=	<b>If (a /= b) then</b>	Desigualdad
<,<=,>,>=	<b>If (a&lt;b) then</b>	Menor, menor o igual, mayor, mayor o igual

### Inferencia de elementos de memoria

Las sentencias condicionales tienen una particularidad que las hacen de especial interés en la síntesis de hardware secuencial. Sea el ejemplo siguiente:

```

sec: PROCESS(ena,d)
BEGIN
    IF (ena='1') THEN
        q<=d;
        qz<=NOT d;
    END IF;
END PROCESS sec;

```

La estructura inferida hace que *q* tome el valor *d* cuando *ena* tiene el valor ‘1’. Pero, ¿qué ocurre cuando *ena* vale ‘0’? Si cambia *d*, *q* permanece con el valor de *d* cuando *ena* valía ‘1’. Existe un dispositivo hardware que permite realizar la funcionalidad expuesta, consistente en un elemento de memoria activo por nivel o *latch*. Del ejemplo se infiere un *latch* para la señal *q* y otro para la *qz*, que en un posterior proceso de optimización sería agrupado en uno solo con la negación de *q*.

El modelo de inferencia un *latch* se reproduce continuamente durante el proceso de diseño, en situaciones deseadas y en situaciones no deseadas. Un ejemplo típico de situación deseada es el *biestable*, donde la señal *ena* es el reloj, y por tanto se ha de utilizar un mecanismo para especificar el flanco del reloj, mecanismo que se expondrá en el capítulo cuarto. El *latch* rara vez se utiliza en diseño síncrono y suele ser una fuente de problemas. Normalmente cuando los programas de síntesis detectan una estructura de un *latch* (no deseada, el biestable es un elemento siempre deseado) suelen proporcionar un aviso de que se infiere. En general es una estructura condicional que no

tiene solución hardware para todas las posibles situaciones. Por tanto es recomendable que en las estructuras que dependen de la evaluación de una condición antecedente dispongan al menos de un valor por defecto para los consecuentes.

### Sentencia CASE WHEN

Una selección en función del valor que toma una señal se construye mediante la selección

```
CASE objeto IS
    WHEN caso1 =>
        Código1;
    WHEN caso2 =>
        Código2;
    WHEN caso3 | caso4 =>
        Código34;
    WHEN OTHERS =>
        Código para el resto de los casos;
END CASE;
```

En los casos en que las dos formas son posibles, es recomendable el uso de CASE antes que IF/ELSIF dado que el IF introduce un elemento de prioridad que puede resultar menos eficiente (más área).

WHEN OTHERS representa la condición por defecto. No puede haber dos valores de selección iguales y la cláusula **others** debe aparecer si no se cubren todos los posibles valores de selección.

Es importante que exista una asignación para todas las salidas en cada uno de los casos ya que de esta forma evitamos la formación de *latches* indeseables.

### Bucles dentro de procesos

VHDL permite la construcción de bucles para reducir el tamaño de código repetitivo. Estas sentencias han de ir en dentro de un proceso.

```
Etiqueta: FOR parámetro IN lista_de_valores LOOP
    Código;
END LOOP Etiqueta;

Etiqueta: WHILE condición LOOP
    Código;
END LOOP Etiqueta;
```

Cuando el objeto a evaluar es un índice, no es precisa su declaración previamente. En ambos casos es posible interrumpir la evaluación normal con las instrucciones NEXT y EXIT, cuando la condición se satisface. NEXT salta el resto del código secuencial dentro del bucle y obliga a la evaluación de un nuevo índice. EXIT salta el resto del código secuencial y obliga a la terminación del mismo, continuando con la secuencia del proceso.

**NEXT** etiqueta **WHEN** condición; --saltar el resto del bucle  
**EXIT** etiqueta **WHEN** condición; --salir del bucle

por ejemplo:

```
FOR i IN 0 TO 7 LOOP
    NEXT WHEN i=6; -- Dejamos el bit 6 como estaba
    Bus(i) <= '0';
END LOOP;
```

Otra alternativa es:

```
i:=0;
WHILE i < 8 LOOP
    Bus(i) <= '0';
    i:=i+1;
END LOOP;
```

### 3. Bloques de sentencias

Es una agrupación de sentencias concurrentes, es decir, no importa el orden en que han sido escritas. La sintaxis es:

```
etiqueta: BLOCK
    BEGIN
        Sentencia Concurrente 1;
        Sentencia Concurrente 2;
        Sentencia Concurrente 2;
        .....
    END BLOCK etiqueta;
```

Normalmente un bloque no crea un nuevo nivel de jerarquía. Su función es puramente aclaratoria y en la práctica es poco utilizado.

### 4. Asignaciones concurrentes

Es posible realizar operaciones de tipo asignación concurrente equivalentes a las que se han definido dentro de las estructuras secuenciales, en las que las restricciones a la hora de realizar una inferencia son exactamente las mismas que en las mencionadas estructuras, con la ventaja de que no es preciso la realización de una estructura del tipo proceso.

NOTA: Realmente todos los elementos concurrentes son tratados dentro del complejo tratamiento informático del lenguaje como procesos concurrentes.

#### 4.1 Asignación simple

Es la sentencia concurrente más elemental y se realiza mediante el asignador '<='. La condición para una correcta asignación es la igualdad en los tipos de las señales que se asignan. Su sintaxis es:

etiqueta : Señal Destino <= Señal Origen;

Donde la señal destino puede ser una señal declarada previamente mediante **signal** o bien una señal que se encuentra en el puerto (**port**) de la entidad (**entity**) como salida (**out**) , entrada-salida (**inout**) ó **buffer**.

La señal origen puede ser una señal declarada previamente mediante **signal** o bien una señal que se encuentra en el puerto (**port**) de la entidad (**entity**) como entrada (**in**), entrada-salida (**inout**) ó **buffer**. Además la asignación simple permite la evaluación de expresiones siguiendo una sintaxis igual:

etiqueta : Señal Destino <= Expresión Funcional;

La expresión funcional representa una función booleana o aritmética que es combinación de señales de entrada o señales. La siguiente tabla representa las funciones booleanas que se admiten en una asignación:

Operador	Ejemplo	Tipo
NOT	<b>a &lt;= NOT b;</b>	Operador lógico
AND, NAND	<b>a &lt;= b AND c;</b>	Operadores lógicos
OR,NOR,XOR	<b>a &lt;= b OR c;</b>	Operadores lógicos

Asimismo se admiten operaciones aritméticas. Estas operaciones han de estar previamente definidas en librerías. En el capítulo cuarto se tratan más en profundidad la manera de trabajar con estas funciones. Por ahora nos limitaremos a exponer una relación de las mismas:

Operador	Uso	Descripción
*	<b>a &lt;= b * c;</b>	Multiplicación
**	<b>a &lt;= b ** 2;</b>	Exponencial
/	<b>a &lt;= b/c;</b>	División (c ha de ser potencia de 2)
+	<b>a &lt;=b+c;</b>	Suma
-	<b>a &lt;=b-c;</b>	Resta
<b>MOD</b>	<b>a &lt;= b MOD c;</b>	Calcula <b>b</b> en modulo <b>c</b>
<b>REM</b>	<b>a &lt;= b REM c;</b>	Calcula la resta entera de b / c

Es posible una asociación y una inferencia de jerarquía en las funciones jerarquía mediante la utilización de paréntesis. Existe una prioridad en la definición de las funciones. Se resume en la siguiente tabla:

Máxima:      \*\*      ABS   NOT  
                  \*      /      MOD REM

	-	(negación)				
	+	-	&			
	=	/=	<	<=	>	>=
Mínima	AND	OR	NAND	NOR	XOR	

## 4.2 Asignación condicional

Es una expresión concurrente que realiza las mismas operaciones que la cláusula IF dentro de un proceso. Su sintaxis es:

etiqueta: Señal Destino <= Expresión1 **WHEN** Condición **ELSE** Expresión2;

No existen diferencias cualitativas entre ambos tipos de sentencias. La forma IF admite, de modo mucho más legible, más de una consecuencia y consecuencias mucho más complejas que la forma concurrente WHEN.

De la misma forma es posible encadenar la forma WHEN:

etiqueta: Señal Destino <= Expresión1 **WHEN** Condición1 **ELSE**  
 Expresión2 **WHEN** Condición2 **ELSE**  
 Expresión3 **WHEN** Condición3 **ELSE**  
 .....  
 ExpresiónN **WHEN** CondiciónN **ELSE** Expresión;

## 4.3 Selección en forma concurrente

También existe una sentencia equivalente a **case** en forma concurrente. Su sintaxis es:

etiqueta: **WITH** expresión\_selección **SELECT**  
 Señal Destino <= Expresión1 **WHEN** Valor\_Selección1,  
 Expresión2 **WHEN** Valor\_Selección2,  
 ....  
 ExpresiónN **WHEN OTHERS**;

No puede haber dos valores de selección iguales y la cláusula **others** debe aparecer si no se cubren todos los posibles valores de selección.

## 5. La sentencia generate

Uno de los mecanismos de generación de hardware más potentes del VHDL es el basado en la sentencia **generate**. Los detractores del Verilog utilizan esta sentencia como argumento de valor, ya que en no existe en Verilog una forma equivalente.

### 5.1 Bucles utilizando generate

Mediante la sentencia **generate** podemos realizar cero, una o más copias de un conjunto de sentencias concurrentes en función de un parámetro que recorre un rango de valores. La sintaxis es como sigue:

etiqueta: **FOR** parámetro **IN** rango\_de\_valores **GENERATE**  
 {  
 Sentencias concurrentes asociadas al parámetro  
 }

**END GENERATE** etiqueta;

En este caso la etiqueta es obligatoria, ya que se permite anidar bucles **generate**. El parámetro no se declara externamente. Es local al bucle. No es posible asignar un valor al parámetro ni este puede ser asignado.

El rango de valores se recorre en forma creciente o decreciente:

```
entero_menor TO entero_mayor
entero_mayor DOWNTO entero_menor
```

El uso más corriente de la sentencia generate es la generación de copias de componentes, procesos o bloques. El ejemplo representa la llamada múltiple a un componente, y genera 8 instancias del mismo con valores diferentes de los parámetros:

```
COMPONENT MiComp
    GENERIC(N: integer:=8);
    PORT(X: in std_logic;
        Y: out std_logic );
END COMPONENT;

...
SIGNAL A,B: bit_vector (7 downto 0);

...
Bucle_generate: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE
    copia: MiComp
        GENERIC MAP (N=>2*i)
        PORT MAP(X=>A(i), Y=>B(7-i));
    END GENERATE Bucle_generate;

...
```

En el ejemplo hemos jugado con diferentes posibilidades del mecanismo generate, con la idea de poner de manifiesto sus posibilidades. Hemos asignado a cada componente un valor diferente del parámetro, en función del mismo. Asimismo hemos realizado operaciones con el índice del vector B.

## 5.2 Generate condicionado.

Mediante la evaluación de una expresión booleana es posible construir un componente:

```
Etiqueta: IF expresión GENERATE
{
    Sentencias concurrentes
}
END GENERATE Etiqueta;
```

Es preciso destacar que esta forma de IF se presenta como sentencia concurrente y la ausencia de una condición alternativa tipo ELSE ni ELSIF. Esta estructura tiene mejor uso anidada dentro de otro bucle **generate**.



## CAPÍTULO IV. TIPOS DE DATOS Y SEÑALES

En este capítulo vamos a presentar los tipos de datos más corrientes en VHDL y planteamos todos conceptos básicos necesarios para poder manejar el lenguaje, dejando a capítulos siguientes las particularizaciones sobre elementos más comunes. Haremos un recorrido por todos los elementos típicos y la librería `std_logic_1164` de gran importancia en la generación de códigos sintetizables. Partimos de lo reseñado en el apartado 6.1 del capítulo segundo de estos apuntes.

### 1. Definición de tipos de datos.

El VHDL admite la definición de nuevos tipos de datos de una forma muy simple. Dentro de la parte declarativa es posible escribir de manera explícita todos los posibles valores que puede tomar una señal de un determinado tipo. Se le conoce como tipo enumerado:

```
TYPE nombre_tipo IS (Enum1,...,EnumN);
```

Donde Enum1 a EnumN puede ser un identificador (un nombre cualquiera) o bien un carácter. Por ejemplo:

```
TYPE equipo IS (Sevilla, Málaga, Huelva, Betis, Córdoba, Jaén, Jerez)
....
SIGNAL ligaandaluza: equipo;
```

Realmente la señal *ligaandaluza* es un tipo enumerado porque realmente es un subtipo de INTEGER donde Sevilla representa el valor 0, Málaga el valor 1, hasta Jerez el valor 7. De esta forma se obtiene una evaluación positiva de la condición:

```
Betis > Sevilla
```

Este mecanismo permite realizar operaciones con valores de las señales que están representados de una forma clara por un estado, nombre o identificador. En el tema dedicado a las máquinas de estados finitos se comprenderá su potencia y utilidad.

### 2. Tipo entero

El VHDL admite en su forma estándar el uso del tipo entero. Una señal declarada como entero es un registro de 32 bits que recorre el rango desde  $-(2^{31}-1)$  hasta  $+(2^{31}-1)$ . El registro trata los valores negativos en complemento a 2. Es posible definir un intervalo de enteros mediante la definición de un nuevo tipo:

```
TYPE nombre_tipo IS RANGE intervalo;
```

El intervalo debe estar contenido entre los valores anteriormente expuesto. Por ejemplo:

```
TYPE puntos_liga IS RANGE 0 TO 144;
```

Todas las señales que sean definidas como *puntos\_liga* podrán tomar valores dentro de este intervalo. Internamente estas señales serán tratadas mediante registros de 8 bits.

## 2. Tipo matriz

Una matriz es un conjunto ordenados de elementos del mismo tipo. El acceso a uno de esos elementos se realiza a través de un índice. Un tipo matriz se define:

```
TYPE matriz_nombre_tipo IS ARRAY (intervalo de enteros) OF nombre_tipo;
```

Por ejemplo:

```
TYPE clasificacion IS ARRAY (1 TO 7) OF equipo;
```

VHDL soporta de matrices multidimensionales, es decir, cuyos elementos dependen del valor de uno o más parámetros. La mayoría de programas de síntesis no contemplan esta posibilidad y se restringen al tratamiento de matrices unidimensionales. No obstante a través de varias declaraciones de tipo unidimensional se pueden construir.

El valor del intervalo de enteros permite la definición de tipos restringidos, como el del ejemplo, y no restringidos que pueden tomar valores en todo el rango de variabilidad de los enteros. Su sintaxis es:

```
TYPE matriz_nombre_tipo IS ARRAY(Tipo_predefinido RANGE <>) OF nombre_tipo;
```

La ventaja de este mecanismo consiste el que dejamos a las herramientas de síntesis VHDL tomar las decisiones acerca del intervalo de variabilidad final. Por ejemplo:

```
TYPE Bit_Vector IS ARRAY (INTEGER RANGE <>) OF bit;  
...  
VARIABLE MiVector: Bit_Vector (-5 TO 5);
```

Siendo la variable la que define finalmente el intervalo en el momento de su declaración.

### 2.1 Atributos de las matrices.

Los atributos son valores asociados a una señal o variable que proporcionan información adicional, independientemente del valor que la señal o variable tenga en un instante dado. Son de gran utilidad en la elaboración de código que depende intensivamente de parámetros. En este apartado se exponen los atributos relacionados con el aspecto matricial. En apartados posteriores se exponen otros atributos asociados al comportamiento de las señales. Estos son los atributos matriciales definidos en VHDL estándar:

- **LEFT**. Identifica el valor definido a la izquierda del intervalo de índices.
- **RIGTH**. Identifica el valor definido a la derecha del intervalo de índices.
- **HIGH**. Identifica el valor máximo del intervalo de índices.
- **LOW**. Identifica el valor mínimo del intervalo de índices.
- **LENGTH**. Identifica el valor total del intervalo de índices.
- **RANGE**. Copia el intervalo de índices
- **REVERSE\_RANGE**. Representa el mismo intervalo de índices pero en sentido inverso.
- La manera de acceder a los valores de los atributos es la siguiente:

nombre\_de\_señal'NOMBRE\_ATRIBUTO

Veamos un ejemplo que presenta todos los valores de los atributos anteriormente expuestos:

```
....
signal MiSenal : std_logic_vector (7 downto -3);
....

MiSenal'left toma el valor 7
MiSenal'right toma el valor -3
MiSenal'high toma el valor 7
MiSenal'low toma el valor -3
MiSenal'length toma el valor 11 (El 0 también se cuenta!!!)
MiSenal'range toma el valor (7 downto -3)
MiSenal'reverse_range toma el valor (-3 to 7)
```

Podremos utilizar algunos de estos valores en el bucle en el código siguiente:

```
Bucle: FOR i IN MiSenal'reverse_range LOOP
    A(MiSenal'high - i)<=MiSenal(i)
END LOOP Bucle;
```

Esta función trabaja con una matriz con independencia de su tamaño.

## 2.2 Tipo vector

Probablemente el tipo más utilizado es la matriz unidimensional de bits, tipo que representa físicamente un BUS o conjunto ordenado de líneas eléctricas. Habitualmente estos tipos se predefinen con un tipo infinito para posteriormente se particularizado. Estos tipos predefinidos suelen caracterizarse por llevar el sufijo `_VECTOR`.

En la librería correspondiente está definido el tipo

```
TYPE Bit_Vector IS ARRAY (POSITIVE range <>) OF BIT;
```

En nuestro código podremos definir señales:

```
.....
SUBTYPE MiBus : Bit_Vector (15 downto 0);
SIGNAL x,y : MiBus;
SIGNAL a : BIT;
.....

IF(x=y)THEN
.....

x(3)<=a; -- Asignación de un índice particular
y<="111000101000110"; -- Asignación de un valor constante
.....
VARIABLE MaxIndex : INTEGER;
.....
MaxIndex:=x'HIGH; --Vale 15
.....
```

En el ejemplo anterior se muestra un conjunto de asignaciones y manipulaciones posibles de un `VECTOR`. hemos definido un subtipo (subconjunto de un tipo), aunque

no es preciso realizar tal operación, ya que podemos trabajar directamente con el tipo `Bit_Vector(15 downto 0)`.

La asignación de un valor constante se realiza utilizando las dobles comillas en lugar de la comilla simple, utilizado en el tipo `std_logic`. La razón estriba en que se asocian cadenas de caracteres.

Otra cuestión interesante es la forma que hemos dado al VECTOR: **(15 downto 0)**. Es norma del buen programador el ser sistemático a la hora de definir las formas de los buses. Normalmente el índice que se asigna al bit más significativo debe ser el más alto y al bit menos significativo el más bajo. Si se utiliza la forma **(0 to 15)**, esta regla no se respeta y llevará seguro a confusiones. Es por tanto muy recomendable utilizar la forma DOWNTO a la hora de definir buses y olvidar la forma TO.

### 3. Definición de tipos compuestos

Un tipo compuesto (**record**) consiste en una agregación de tipos que forman uno nuevo. La manera de definirlos es:

```
TYPE nombre_de_tipo IS
  RECORD
    nombre_de_subtipo1 : tipo;
    nombre_de_subtipo2 : tipo;
    .....
  END RECORD;
```

La manera de acceder a los tipos individualmente es mediante una referencia al nombre del subtipo. Por ejemplo:

```
TYPE Entero_Complejo IS
  RECORD
    EnteroR : INTEGER -100 TO 100;
    EnteroI : INTEGER -100 TO 100;
  END RECORD;

....
SIGNAL x,y,z : Entero_Complejo
SIGNAL real, imaginaria : INTEGER -100 TO 100;

....
x.EnteroR <= real;
....
imaginaria <= x.EnteroI;
....
y <= z;
....
```

En este ejemplo se han realizado unas asignaciones parciales y completas del tipo definido. También se pueden realizar agregaciones:

```
X <= (EnteroR => 20, EnteroI => 40);
Y <= (30, -10);
```

En el ejemplo se pasan los argumentos por referencia y por orden.

## 4. Tipos simples

Como se ha comentado el VHDL dispone de tipos de datos estándar que de manera natural soportan todas las posibilidades del lenguaje. Estos tipos son:

- CHARACTER, tipo enumerado que soporta toda la secuencia de caracteres ASCII desde 0 a 128.
- BOOLEAN, tipo enumerado que toma valores TRUE ó FALSE, donde TRUE>FALSE.
- BIT, tipo enumerado, que toma valores '0' ó '1'. Las funciones lógicas devuelven también un valor del mismo tipo.
- INTEGER que toma valores en el intervalo  $-(2^{31}-1)$  a  $+(2^{31}-1)$ .
- NATURAL, un subtipo del INTEGER que toma valores entre 0 y  $+(2^{31}-1)$ .
- POSITIVE, un subtipo del INTEGER que toma valores entre 1 y  $+(2^{31}-1)$ .
- STRING, una matriz de intervalo no definido del tipo CHARACTER.
- BIT\_VECTOR, una matriz de intervalo no definido del tipo BIT.

En la práctica ninguno de estos tipos se utiliza para describir hardware. Todos los programas de simulación y síntesis VHDL proporcionan una librería de tipos y funciones que completan la librería estándar para describir de manera más precisa en comportamiento de circuitos digitales. Se trata de la librería IEEE.

### 4.1 Los atributos de las señales.

Independientemente del valor que una señal tenga en un instante dado el VHDL mantiene una serie de registros asociados a la señal llamados atributos. La diferencia con los atributos asociados a una matriz estriba en que son dinámicos, es decir, están asociados a la evolución de la señal en el tiempo y son extremadamente útiles a la hora de describir situaciones reales. Se basan en el mecanismo comentado en el capítulo primero en el que se define una base de tiempos incremental (el tiempo mínimo es un paso de simulación) para emular el paralelismo inherente a un circuito, y describir adecuadamente la evolución de los sistemas digitales. Los atributos predefinidos en VHDL son:

- DELAYED(t). Valor de la señal retrasada t unidades de tiempo.
- STABLE(t), verdadero si la señal permanece invariable durante t unidades de tiempo.
- QUIET(t), verdadero si la señal no ha recibido ninguna asignación en t unidades de tiempo.
- TRANSACTION, tipo bit, a '1' cuando hay una asignación a la señal.
- EVENT, verdadero si ocurre un cambio en la señal en el paso de simulación.
- ACTIVE, verdadero si ocurre una asignación a la señal en el paso de simulación.
- LAST\_EVENT, unidades de tiempo desde el último evento.
- LAST\_ACTIVE, unidades de tiempo desde la última asignación.
- LAST\_VALUE, valor anterior de la señal.
- DRIVING, verdadero si el proceso actual determina el valor de la señal.
- DRIVING\_VALUE, valor que toma la señal tras el proceso.

Ni que decir tiene que la mayoría de estos atributos no se utilizan en el subconjunto de síntesis de VHDL. Son válidos para modelado de dispositivos. Sin embargo existe uno de ellos en particular extremadamente útil a la hora de describir

sistema síncronos. Se trata del atributo EVENT, que estudiamos en detalle en la sección siguiente.

La existencia de atributos marcan claramente la diferencia entre un objeto tipo **signal**, de los tipo **variable** y **constant**. Se recuerda que los elementos de **port map** tiene un tratamiento equivalente al de **signal**.

#### 4.2 El atributo EVENT

Es de una gran importancia en la elaboración de código VHDL. Veamos por qué. X'EVENT significa que si una señal sufre una modificación se produce un valor 'verdadero' en el atributo EVENT durante el instante de evaluación de la señal, es decir durante el paso de simulación. Después, si ya no se produce cambio alguno, el atributo toma el valor 'falso'.

Este atributo permite detectar como caso particular una transición de una señal '0 a 1' y '1 a 0'. Si se combina con una condición adicional podemos describir la transición de una señal a un valor concreto, es decir:

**X'EVENT AND X='1'**

es una manera de detectar un flanco de subida, ya que la señal X a cambiado y su valor de cambio es '1'. Si este mecanismo lo aprovechamos para describir un elemento de memoria que se activa con el flanco:

```
sinc: PROCESS(CLK)
BEGIN
    IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
        Q<=D;
    END IF;
END PROCESS sinc;
```

Mediante este código se describe un elemento de memoria que registra a través de un flanco de la señal *clk*. A este elemento se le conoce como biestable o flip-flop tipo D. Lo más interesante es que este mecanismo nos permite describir de forma clara todos los sistemas digitales síncronos, que en realidad son la práctica totalidad de los sistemas digitales.

Aún así hay cuestiones que resultan interesantes de destacar. Veamos el siguiente código, parecido al anterior:

```
sinc_mal: PROCESS(CLK)
BEGIN
    IF CLK'EVENT THEN
        Q<=D;
    END IF;
END PROCESS sinc_mal;
```

El atributo EVENT evalúa los cambios en CLK cada vez que se produce una transición valida la condición. La pregunta: ¿existe algún módulo hardware digital cuyo comportamiento coincida con la descripción del código anterior? Evidentemente no. El artificio EVENT tiene sentido a la hora de realizar una síntesis si va ligado al valor de la señal.

Otra cuestión es que intencionadamente hemos omitido el valor de D en la lista de sensibilidad. Esto es posible debido a que la evaluación tiene lugar en instantes muy precisos de tiempo que dependen sólo de CLK por tanto no tiene importancia el valor de D en el resto del tiempo.

Finalmente es posible escribir este código:

```
sinc: PROCESS(CLK)
BEGIN
    IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN
        CUENTA<=CUENTA + 1; -- ¿Realimentación combinacional?
    END IF;
END PROCESS sinc;
```

En el apartado 6 del capítulo primero describimos como una realimentación combinacional la línea del código anterior. Realmente el bucle existe pero está seccionado con un registro, situación que es del todo válida. Hemos descrito un contador. Aunque es válido no recomendamos la generación de códigos como el anterior. En el capítulo cinco expondremos y analizaremos a fondo un el código de un contador.

## 5. La librería IEEE

Como se ha comentado la definición BIT resulta insuficiente para describir completamente el conjunto de valores que cualitativamente toma una señal digital. De ahí que la librería IEEE proporciona un paquete llamado “std\_logic\_1164”. La librería extiende, como se ha dicho, el paquete estándar de VHDL, contemplando las situaciones a nivel de función lógica. No existe un tratamiento a nivel de interruptor o **switch** (cosa que sí existe en Verilog). Prácticamente es obligatorio disponer de una cabecera que declare el uso de esta librería en todos nuestros diseños:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
```

En esta librería se define un nuevo tipo de señal enumerado, el *std\_logic*. Este nuevo tipo de contempla los siguientes valores:

- ‘U’, no inicializado, es el valor por defecto.
- ‘X’, desconocido. Es el valor que toma en casos de conflicto.
- ‘0’, el valor lógico bajo.
- ‘1’, el valor lógico alto.
- ‘Z’, representa el estado de alta impedancia.
- ‘W’, estado desconocido débil.
- ‘L’, valor lógico bajo débil.
- ‘H’, valor lógico alto débil.
- ‘-’, valor que no importa

Las situaciones tipo débil suelen representar situaciones de tipo resistivo. Por ejemplo, una señal con valor ‘L’ se conecta directamente a una con valor ‘1’ el resultado será una señal de valor ‘1’.

Es importante recordar cuales son estos valores y qué representan. El valor ‘z’ (¡¡minúscula!!) no existe, ya que no está contemplado en este conjunto enumerado. En

la librería se contemplan las manipulaciones precisas que permiten el adecuado tratamiento de las señales y sus valores.

De la misma manera están definidos los tipos VECTOR *std\_logic\_vector*. para soportar conjuntos ordenados de del tipo *std\_logic*. Dentro del paquete se encuentran definidas las operaciones booleanas y los comparadores = y /=. Asimismo proporciona mecanismos que permiten la conversión entre tipos. Por ejemplo:

```
SIGNAL x,y,z : std_logic_vector (8 DOWNT0 0);  
SIGNAL b,c : BIT;  
.....  
x(5)<=Conv_StdLogic(b);  
c<=Conv_bit(z(3));  
x<=y xor z;
```

### 5.1 Los tipos SIGNED y UNSIGNED.

La utilización del tipo *std\_logic\_vector* en un diseño en el que se realizan operaciones de cálculo tiene dos dificultades: La primera consiste en que la librería no contiene los operadores aritméticos necesarios para poder realizar los cálculos y la segunda es debida a que el valor que se representa plantea ciertas dificultades debido a la naturaleza ambigua de la representación binaria. Por ejemplo si un vector tiene el valor “1101” estamos representando ¿qué valor? ¡Depende! Si trabajamos en valores positivos tenemos el 13, pero si trabajamos con representación en complemento a 2 tenemos el -3. No disponemos con la librería *std\_logic\_1164* de una manera de tratar esta situación, ya que se limita a las funciones booleanas.

La librería IEEE contiene un paquete de funciones, la *std\_logic\_arith* que contiene las funciones aritméticas para resolver la primera parte del problema. Mediante la inserción en la cabecera de

```
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;
```

disponemos de todos los operadores aritméticos (+,-,\*,ABS) y relacionales (<,>,<=,>=,= y /=).

Para la segunda dificultad, se han definido nuevos tipos de datos: UNSIGNED y SIGNED. Son tipos de datos *std\_logic\_vector* con la atribución de contemplar el valor de su contenido como entero sin signo el primero y entero con signo y representación en complemento a 2 el segundo. También se incluyen las funciones de conversión correspondientes para realizar correctamente las asignaciones. Por ejemplo podremos definir:

```
SIGNAL a,b: UNSIGNED(8 downto 0);  
SIGNAL x,y: SIGNED(8 downto 0);  
SIGNAL d,e: std_logic_vector(8 downto 0);  
.....
```

Realizamos las asignaciones

```
a <= b; --Son del mismo tipo y funciona  
x <= a; --Se obtiene un error!! Diferente tipo  
x <= signed(a); --También funciona la función conv_signed.
```



```
b<= unsigned(x) + unsigned(d); --gracias al mecanismo de sobrecarga
d <= std_logic_vector(a) * std_logic_vector(y) --Se obtiene un error!! Operador
ambiguo
```

Mediante este procedimiento podemos definir y controlar la morfología del hardware de los operadores.

Existen unas librerías aritméticas reducidas que permiten operar directamente con tipos `std_logic_vector` dando un tratamiento global. Una cabecera del tipo:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
```

Extiende, efectivamente al tipo *std\_logic\_vector*, pero dentro de la librería *std\_logic\_unsigned*, todas las funciones aritméticas quedan definidas para el tipo *std\_logic\_vector* y se tratan de modo *unsigned*. No se obtendría el error del ejemplo anterior. El capítulo cinco se dedica al uso de los operadores aritméticos y sus particularidades.

## 5.2 Las funciones de conversión

Como se ha indicado anteriormente, las asignaciones solamente se pueden realizar entre tipos idénticos. En las librerías se incluyen funciones que permiten la conversión de un tipo en otro. Cuando se trata de convertir entre tipos *signed*, *unsigned* o *std\_logic\_vector* la función de conversión sigue la forma:

```
señal1 <= tipo_señal1(señal2);
```

La función *tipo\_señal1(.)* se sobrecarga con el tipo de la *señal2*. Cuando se realizan conversiones de tipo en las que hay otros de naturaleza diferente, como es el caso de los tipos **integer** y **positive** las funciones de conversión son diferentes, ya que hay que especificar el número de bits de la señal de destino:

```
señal1 <= conv_std_logic_vector(señal2,señal1'LENGTH);
```

Donde *señal2* es un tipo **integer** ó **positive** y *señal1* es un tipo *std\_logic\_vector*. Obviamente el valor de *señal2* ha de ser compatible con el número de bits de la *señal1*. De la misma forma se pueden definir las funciones:

```
señal1 <= conv_unsigned(señal2,señal1'LENGTH);
señal1 <= conv_signed(señal2,señal1'LENGTH);
```

Las funciones que realizan la conversión inversa son:

```
señal1 <= conv_to_integer(señal2);
```

Donde el tipo de la *señal2* sobrecarga la función.

## CAPÍTULO V. SUBSISTEMAS DIGITALES. EJEMPLOS DE DISEÑO.

Este capítulo incide en aspectos prácticos relacionados con la codificación utilizando el lenguaje VHDL y se basa fundamentalmente en los conceptos introducidos en capítulos anteriores. Abordaremos dos aspectos esenciales en la codificación de sistemas digitales, por un lado los sistemas síncronos y por otro, en los sistemas aritméticos. Finalmente proponemos un ejemplo de una memoria de tamaño variable.

### 1. Codificación de Sistemas Síncronos

La descripción de sistemas síncronos es una parte fundamental del diseño de sistemas digitales. Se basan en la utilización de una señal de reloj que coordina los cambios en el circuito, sucediéndose en instantes muy precisos, concretamente en los flancos activos (de subida o bajada).

Todo sistema síncrono se puede descomponer en dos procesos concurrentes, uno que recoge la funcionalidad característica del sistema y otro, generador de un registro o banco de flip-flops, también llamado proceso de sincronismo. Nuestra experiencia nos aconseja mantener este esquema de codificación en dos procesos, ya que si bien requiere la introducción de un número mayor de líneas de código la descripción es más clara, más legible y más fácil de depurar. Es más, hemos detectado algunos sintetizadores que no admiten otra manera de introducir la descripción. Todos los ejemplos que propondremos seguirán esta estructura.

#### **Ejemplo 1. Codificación de un registro simple**

El código es el siguiente:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY registro_simple IS
  GENERIC (N : INTEGER := 5);
  PORT(
    resetz : IN std_logic;
    clk : IN std_logic;
    entrada : IN std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);
    salida : OUT std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0)
  );
END registro_simple;

ARCHITECTURE comport OF registro_simple IS
BEGIN
  Sinc: PROCESS(resetz,clk)
  BEGIN
    IF (resetz='0') THEN
      Salida<=(OTHERS=>'0');
    ELSIF (clk'EVENT) AND (clk='1') THEN
      Salida <= entrada;
    END IF;
  END PROCESS sinc;
END comport;
```

En este ejemplo hemos introducido algunos elementos que merecen ser destacados. En primer lugar la señal de reset asíncrono *resetz* es activa a nivel bajo. Es

buena práctica que aquellas señales definidas como activas a nivel bajo lleven un distintivo, de ahí que optemos por la terminación *z*. En segundo lugar la utilización siempre que sea posible de parámetros en **generics** ya que su impacto en la complejidad del código es prácticamente nula y permite la reutilización del mismo. El análisis de la estructura de sincronismo indica prioridad en la señal de *resetz* sobre el flanco de reloj *clk*. Esto indica que el registro cargará un '0' ante un valor '0' de la señal *resetz* aunque *clk* fluctúe. Finalmente hemos omitido la señal *entrada* de la lista de sensibilidad, ya que solamente se actualiza en flancos de *clk*.

## **Ejemplo 2. Codificación de un registro con señal de carga**

El código es el siguiente:

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY registro_carga IS
  GENERIC (N : INTEGER := 5);
  PORT(
    resetz : IN std_logic;
    clk : IN std_logic;
    carga : IN std_logic;
    entrada : IN std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);
    salida : OUT std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0)
  );
END registro_carga;

ARCHITECTURE comport OF registro_carga IS
  SIGNAL interna, valor : std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);
BEGIN
  Mux: interna <= entrada WHEN (carga = '1') ELSE valor; --realimentación
  Sinc: PROCESS(rstz,clk)
  BEGIN
    IF (resetz='0') THEN
      valor<=(OTHERS=>'0');
    ELSIF (clk'EVENT) AND (clk='1') THEN
      valor <= interna;
    END IF;
  END PROCESS sinc;
  Salida <= valor;
END comport;

```

En éste ejemplo hemos utilizado la técnica de dos procesos concurrentes. El proceso *sinc* es una estructura idéntica a la del ejemplo1.1. Hemos hecho uso de dos señales auxiliares, *interna* y *valor*. La señal *interna* es la salida del multiplexor que realimenta el valor almacenado. La señal *valor* se puede quitar, ya que su función es simplemente la de evitar que la realimentación se produzca sobre la señal *salida*, que al ser de tipo **out** no puede aparecer a la derecha en una asignación.

Podría construirse caminando el tipo **inout** o al tipo **buffer**, que es más adecuado. No se utiliza en tipo **inout** porque no describe bien el tipo de la señal. Tampoco lo definimos tipo **buffer** porque existen algunos sintetizadores que tratan el tipo **buffer** de una manera no estándar, reservando la palabra **buffer** para forzar la inclusión de un circuito de amplificación de corriente.

La versión con un solo proceso y con salida en alta impedancia:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY registro_carga IS
    GENERIC (N : INTEGER := 5);
    PORT(
        resetz : IN std_logic;
        clk : IN std_logic;
        carga : IN std_logic;
        lectura: IN std_logic;
        entrada : IN std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);
        salida : INOUT std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0)
    );
END registro_carga;

ARCHITECTURE comport OF registro_carga IS
    SIGNAL valor : std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);
    BEGIN

        salida<=valor WHEN lectura='1' ELSE (OTHERS=>'Z');

        Sinc: PROCESS(rstz,clk)
        BEGIN
            IF (resetz='0') THEN
                valor<=(OTHERS=>'0');
            ELSIF (clk'EVENT) AND (clk='1') THEN
                IF (carga = '1') THEN
                    valor <= entrada;
                END IF;
            END IF;
        END PROCESS sinc;
    END comport;
```

Este código realiza una función idéntica al anterior, pero una descripción más compleja y menos legible. Hemos introducido una señal, *lectura*, que pone el *valor* a la salida, y en caso contrario, la deja en alta impedancia. Esto es útil en el caso de la construcción de memorias, como la del **ejemplo 8**.

### **Ejemplo 3. Codificación de un contador síncrono**

El código propuesto es:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
USE IEEE.std_logic_arith.all;
USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

ENTITY contador IS
    GENERIC (satur : INTEGER := 13; N : INTEGER := 5);
    PORT(
        resetz : IN std_logic;
        clk : IN std_logic;
        habilita : IN std_logic;-- poner en marcha el contador
        clr: IN std_logic;      -- puesta a '0' síncrona
        salida : OUT std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0)
    );
```

```

END contador;

ARCHITECTURE comport OF contador IS
SIGNAL interna, valor : std_logic_vector (N-1 DOWNT0 0);
BEGIN
  Cont: PROCESS(clr,habilita,carga,valor)
  BEGIN
    IF (clr='1') THEN
      interna<=(OTHERS=>'0');
    ELSIF (habilita='1') THEN
      IF (valor=satur) THEN -- comparación de la saturación
        interna<=(OTHERS=>'0');
      ELSE
        interna<=valor + 1;
      END IF;
    ELSE
      interna<=valor;
    END IF;
  END PROCESS cont;

  Sinc: PROCESS(rstz,clk)
  BEGIN
    IF (resetz='0') THEN
      valor<=(OTHERS=>'0');
    ELSIF (clk'EVENT) AND (clk='1') THEN
      valor <= interna;
    END IF;
  END PROCESS sinc;
  Salida <= valor;
END comport;

```

En este ejemplo hemos mantenido la estructura de dos procesos concurrentes y el proceso síncrono es una copia del ejemplo 2. Además hemos introducido varios elementos nuevos. El valor de saturación se ha introducido en el campo **generic**, como parámetro, aunque podría incluirse en el campo **port** como señal. Hay que puntualizar ciertos aspectos acerca de la comparación del valor corriente con el valor de saturación:

- La comparación se satisface cuando el contador alcanza el valor *satur*, que debe ser alcanzable por la señal *valor*. (p.e. *satur* = 35 genera un error).
- La comparación se realiza entre un tipo *unsigned* y un entero. Esta función está incluida en la librería.
- El número de ciclos de reloj necesario para saturar el contador es *satur* + 1.

En cuanto al operador suma hemos utilizado un esquema global de definición de tipos, es decir, se ha utilizado la librería *std\_logic\_unsigned*. El operador '+' representa la función suma entre los tipos *unsigned* y entero, función que existe en la librería también.

El contador dispone de una señal *clr* de 'puesta a 0 síncrona'. Su comportamiento difiere del de *resetz*, ya si *clr* toma el valor '1', el contador evolucionará al valor 0 en el siguiente flanco activo de reloj *clk*.

#### **Ejemplo 4. Codificación de una máquina de estados finita tipo Moore.**

Una máquina de estados finitos tipo Moore es una máquina de estados que evoluciona síncronamente en función del estado y las entradas y cuyas salidas toman valores en función del estado en que se encuentra.

El código correspondiente a este ejemplo es el siguiente:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;


ENTITY maqMoore IS
  PORT(
    resetz : IN std_logic;
    clk : IN std_logic;
    habilita : IN std_logic; -- poner en marcha el contador
    clr: IN std_logic;      -- puesta a '0' síncrona
    salida : OUT std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0)
  );
END maqMoore;
ARCHITECTURE comport OF MaqMoore IS
  TYPE estado IS (reposo, activo, espera);
  SIGNAL actual, futuro: estado;
  BEGIN
    fsm: PROCESS ( actual, activacion, retorno)
    BEGIN
      --salida<='0'; sería un valor por defecto,
      CASE actual IS
        WHEN reposo =>
          salida<='0'; -- valor salida
          IF (activacion='1') THEN
            futuro<=activo;
          ELSE
            futuro<=reposo;
          END IF;
        WHEN activo =>
          salida<='1'; --valor salida
          futuro<=espera;
        WHEN retorno =>
          salida<='0'; -- valor salida
          IF (retorno='0') THEN
            futuro<=activo;
          ELSIF (activacion='1') THEN
            futuro<=espera;
          ELSE
            futuro<=reposo;
          END IF;
        END CASE;
      END PROCESS fsm;

    Sinc: PROCESS(rstz,clk)
    BEGIN
      IF (resetz='0') THEN
        valor<=(OTHERS=>'0');
      ELSIF (clk'EVENT) AND (clk='1') THEN
        actual <= futuro;
      END IF;
    END PROCESS sinc;
  END comport;
```

Este ejemplo muestra el método de resolución de una máquina de estados. En primer lugar los estados se definen como un tipo enumerado. Esto significa que la relación entre el código del estado y su nombre viene determinado por su ubicación en la lista de definición del tipo estado. Así el código de reposo es "00" (0), el de activo es

“01” (1) y el de espera es “10” (2). El código “11” (3) no es alcanzable. El mecanismo de construcción es una selección mediante un CASE que define un multiplexor que selecciona el estado futuro en función del estado actual y de las entradas.

Finalmente la evolución se produce en flancos activos de reloj mediante el proceso de sincronismo, que tiene una estructura idéntica al de los ejemplos anteriores.

 

**Figura 3. Ejemplo de máquina de Moore**

### **Ejemplo 5. Codificación de una máquina de estados finita tipo Mealy**

Una máquina de estados finitos tipo Mealy es una máquina de estados que evoluciona síncronamente en función del estado y las entradas y cuyas salidas toman valores en función del estado en que se encuentra y de las propias entradas.

El código correspondiente a este ejemplo es el siguiente:

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY maqMealy IS
  PORT(
    resetz : IN std_logic;
    clk : IN std_logic;
    habilita : IN std_logic; -- poner en marcha el contador
    clr : IN std_logic;      -- puesta a '0' síncrona
    salida : OUT std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0)
  );
END maqMealy;
ARCHITECTURE comport OF maqMealy IS


```

```

TYPE estado IS (reposo, activo, espera);
SIGNAL actual, futuro: estado;
BEGIN
  fsm: PROCESS ( actual, activacion, retorno)
  BEGIN
    CASE actual IS
      WHEN reposo =>
        IF (activacion='1') THEN
          salida<='1';
          futuro<=activo;
        ELSE
          salida<='0';
          futuro<=reposo;
        END IF;
      WHEN activo =>
        salida<='1';
        futuro<=espera;
      WHEN retorno =>
        IF (retorno='0') THEN
          salida<='1';
          futuro<=activo;
        ELSIF (activacion='1') THEN
          salida<='0';
          futuro<=espera;
        ELSE
          salida<='0'; -- valor salida
          futuro<=reposo;
        END IF;
    END CASE;
  END PROCESS fsm;

  Sinc: PROCESS(rstz,clk)
  BEGIN
    IF (resetz='0') THEN
      valor<=(OTHERS=>'0');
    ELSIF (clk'EVENT) AND (clk='1') THEN
      actual <= futuro;
    END IF;
  END PROCESS sinc;
END comport;

```

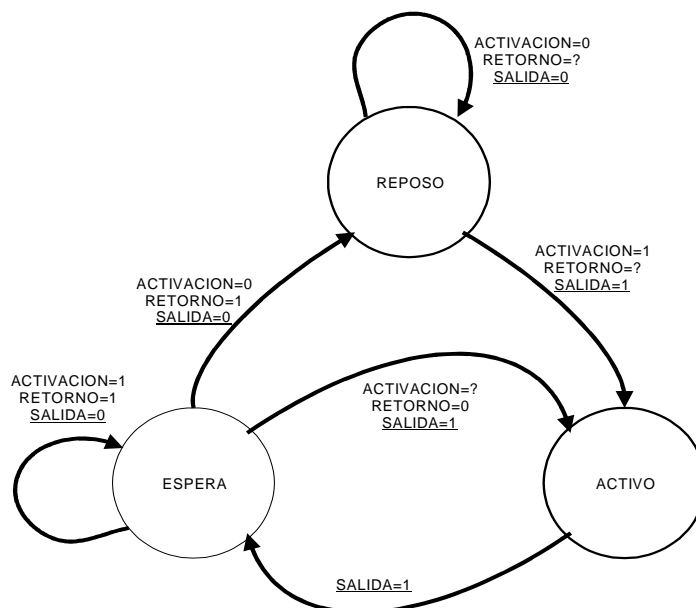

**Figura 4. Ejemplo de máquina de Mealy**



Desde un punto de vista puramente formal no existen razones para recomendar el uso de un tipo de máquina u otro, pero desde la perspectiva de una buena implementación se recomienda la forma Moore. La forma Mealy presenta problemas con los pulsos espúreos (*glitches*) en las entradas ya que los transfiere a la salida. La forma Moore presenta un filtro a este tipo de efectos.

## 2. Codificación de sistemas aritméticos.

Una de las grandes aportaciones de los lenguajes de descripción de hardware es la de poder trabajar con operadores aritméticos sin necesidad de preocuparse de su forma o estructura, que por regla general sigue un patrón regular. Sin embargo este hecho supone una pérdida en el control de la topología de los propios circuitos. De alguna manera, mediante la inserción de un signo + ó \*, dejamos que la herramienta de síntesis automática haga el “trabajo sucio”. En la era de los esquemáticos había que realizar una verificación exhaustiva del módulo en cuestión mediante un test funcional que prácticamente contemplara todas las posibles combinaciones de las entradas.

En este apartado introducimos unos ejemplos de utilización de estos operadores y de cómo su utilización afectaría al resultado.

### Ejemplo 6. Operador aritmético con el signo tratado globalmente.

Proponemos un sumador:

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
USE IEEE.std_logic_arith.all;
USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

ENTITY Sumador IS
  GENERIC(S1: integer:=8; S2: integer:=5);
  PORT(
    A : IN std_logic_vector(S1-1 downto 0);
    B : IN std_logic_vector(S2-1 downto 0);
    SUMA: OUT std_logic_vector(S1-1 downto 0) --suponiendo que S1>S2
  );
END Sumador;
ARCHITECTURE comport OF Sumador IS
BEGIN
  SUMA <= A+B;
END comport;
```

El ejemplo propone un sumador totalmente basado en números sin signo. En este caso los tipos *std\_logic\_vector* se considerarán positivos. En el caso de una declaración de la librería *std\_logic\_signed* obtendríamos un tratamiento equivalente pero las cantidades con MSB=1 se tratarían como complemento a 2.

Por otra parte es interesante observar el tratamiento del bit de acarreo. La función suma estándar no contempla la posibilidad de que el valor del resultado SUMA exceda de la capacidad de representación del mayor de los valores de A ó B. Es por tanto muy peligroso utilizar estas funciones sin haber protegido esta posibilidad. Por tanto proponemos este código:

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
USE IEEE.std_logic_arith.all;
USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

ENTITY Sumador IS
  GENERIC(S1: integer:=8; S2: integer:=5);
  PORT(
    A : IN std_logic_vector(S1-1 downto 0);
    B : IN std_logic_vector(S2-1 downto 0);
    SUMA: OUT std_logic_vector(S1 downto 0) --suponiendo que S1>S2
  );
END Sumador;
ARCHITECTURE comport OF Sumador IS
  SIGNAL auxA: std_logic_vector(S1 downto 0);
  BEGIN
    auxA<="0" & A; --concatenar un cero por delante por ser unsigned.
    SUMA <= auxA + B;
  END comport;

```

Resulta, pues, muy útil revisar los códigos fuente de las librerías estándar para evitar problemas relacionados con los operadores de este tipo. La concatenación se realizaría:

$$\text{auxA} \leq A(S1-1) \& A;$$

en el caso de trabajar con señales del tipo *signed*.

### **Ejemplo 7. Operador aritmético con el signo tratado localmente.**

El código del ejemplo anterior se puede escribir:

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
USE IEEE.std_logic_arith.all;

ENTITY Sumador IS
  GENERIC(S1: integer:=8; S2: integer:=5);
  PORT(
    A : IN std_logic_vector(S1-1 downto 0);
    B : IN std_logic_vector(S2-1 downto 0);
    SUMA: OUT std_logic_vector(S1-1 downto 0) --suponiendo que S1>S2
  );
END Sumador;
ARCHITECTURE comport OF Sumador IS
  SIGNAL sgA: signed(S1-1 downto 0);
  SIGNAL sgB: signed(S2-1 downto 0);

  BEGIN
    sgA<=signed(A);
    sgB<=signed(B);

```

```

SUMA <=sgA + sgB;
END comport;

```

Hemos omitido en este caso la librería que trata los operandos globalmente. Sin embargo utilizamos los tipos vector con atributo *signed* para definir el tipo de operando utilizado. En este caso podríamos mezclar los operandos dentro de la misma entidad. Para poder utilizar distintos tipos de operandos dentro de la misma operación habría que comprobar si existe la operación en la librería y qué tipo de vectores devuelve. El mecanismo de sobrecarga se encargará de seleccionar la operación deseada.

### 3. Codificación de módulos de memoria.

Un ejercicio muy completo de codificación consiste en la creación de bloques de memoria parametrizados. Utilizaremos el registro del ejemplo 2 como un componente de este código. Además construiremos el decodificador de entrada y de salida.

#### Ejemplo 8. Memoria RAM síncrona de tamaño genérico.

El código del decodificador de N entradas puede ser:

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY decod IS
  GENERIC(N: INTEGER :=2);
  PORT (
    enable : IN std_logic;
    address: IN std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0);
    pointers: OUT std_logic_vector (2**N-1 DOWNTO 0)
  );
END decod;

ARCHITECTURE comport OF decod IS
  SIGNAL aux: INTEGER;
  BEGIN
    aux<=CONV_INTEGER(address);
    dec: PROCESS(enable,aux)
    BEGIN
      IF (enable='1') THEN
        FOR i IN 0 TO 2**N-1 LOOP
          IF aux=i THEN
            pointers(i)<='1' ;
          ELSE
            pointers(i)<='0' ;
          END IF;
        END loop;
      ELSE
        pointers<=(others=>'0');
      END IF;
    END PROCESS dec;
  END comport;

```

Ahora construimos un código para la memoria. Utilizaremos tres parámetros libres, Nbdirecc, Npalabras y Nbpalabra, para dimensionar la memoria. Con ellos definimos, respectivamente el tamaño del bus de direcciones, el número efectivo de registros y el tamaño de cada uno de ellos.

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;

ENTITY memoria IS
  GENERIC(Nbdirecc: INTEGER :=2;Npalabras: INTEGER :=2; Nbpalabra: INTEGER :=2);
  PORT (
    clk: IN std_logic;
    rstz: IN std_logic;
    escribe: IN std_logic;
    Dato: INOUT std_logic_vector(Nbpalabra-1 DOWNTO 0);
    Direccion: IN std_logic_vector(Nbdirecc-1 DOWNTO 0)
  );
END memoria;

ARCHITECTURE comport OF memoria IS
COMPONENT decod
  GENERIC(N: INTEGER :=2);
  PORT (
    enable : IN std_logic;
    address: IN std_logic_vector(N-1 DOWNTO 0);
    pointers: OUT std_logic_vector (2**N-1 DOWNTO 0)
  );
END COMPONENT;

COMPONENT registro_carga
  GENERIC (N : INTEGER := 5);
  PORT(
    resetz : IN std_logic;
    clk : IN std_logic;
    carga : IN std_logic;
    lectura: IN std_logic;
    entrada : IN std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0);
    salida : OUT std_logic_vector (N-1 DOWNTO 0)
  );
END COMPONENT;
SIGNAL lee : std_logic;
SIGNAL punterolee, punteroescrbe : std_logic_vector(2** Nbdirecc-1 DOWNTO 0);
SIGNAL DatoIn, DatoOut: std_logic_vector(Nbitspalabra-1 DOWNTO 0);
BEGIN
  decodEscr: decod
    GENERIC MAP(N=>Nbdirecc)
    PORT MAP(enable => escribe, address=>direccion, pointers=> punteroescrbe);

  lee<= NOT escribe;

  decodLect: decod
    GENERIC MAP(N=>Nbdirecc)
    PORT MAP(enable => lee, address=>direccion, pointers=> punterolee);

  FOR i IN 0 TO Npalabras-1 GENERATE
  reg: registro_carga
    GENERIC MAP(N => Nbpalabra)
    PORT MAP(resetz =>rstz, clk =>clk,
      carga => punteroescrbe(i), lectura=> punterolee(i),
      entrada =>DatoIn, salida =>DatoOut);
  END GENERATE;

  --Para evitar dejar las señales DatoOut a 'Z' mientras se escribe
  DatoOut <= (OTHERS=>'0') WHEN(lee='0') ELSE (OTHERS=>'Z');

```

```
--La entrada/salida de Dato es bidireccional. Esto se resuelve mediante las sentencias  
DatoIn<=Dato; --Entrada  
Dato <= DatoOut WHEN(lee='1') ELSE (OTHERS=>'Z'); --Salida
```

**END** comport;

En este ejemplo hemos construido un multiplexor realizado con puertas triestado. Está construido implícitamente utilizando cada registro del bucle **generate** conectando sus salidas a la señal DatoOut. La activación se realiza mediante la presencia de un decodificador. Sin embargo existe el riesgo de dejar el bus en alta impedancia. Para este caso hemos puesto una salvaguarda de dejarlo a cero en caso de que se esté en proceso de escritura. En este caso el decodificador no se habilitaría y el bus de salida quedaría en alta impedancia. Las sentencias finales son un ejemplo de cómo realizar un bus bidireccional típico.

## 6. VHDL NO SINTETIZABLE. SIMULACIÓN Y MODELADO

En este capítulo haremos una breve introducción a conceptos de VHDL relacionados con su capacidad para describir tecnologías y entornos. El objetivo de este capítulo es ofrecer una perspectiva diferente a la hasta el momento expuesta, ya que la visión del VHDL sintetizable ofrece una perspectiva muy parcial del lenguaje, si bien es la más útil desde el punto de vista de un diseñador.

Ahora podremos desarrollar una perspectiva completa de un sistema, ya que podremos integrar en el mismo código Sistema y Circuito Digital, coexistiendo ambos en igual ámbito de simulación.

### 1. Mecanismo de simulación.

El VHDL así como el resto de los lenguajes de simulación utilizan un sistema basado en *tabla de eventos* para evaluar las sentencias del código. La lista de sensibilidad representa un mecanismo para vigilar la evaluación de un proceso cuando la señal sufre un cambio.

El sistema de simulación se basa en la evolución de una variable tiempo que se incrementa en un tiempo mínimo de discretización o *delta\_time*, que se establece en el entorno de simulación. Esa base de tiempo es el nivel máximo de detalle que permite discriminar la simulación. Por tanto podremos introducir modelos que describen un comportamiento real sin más que implementar sus respuestas funcionales y temporales.

#### Simulación funcional

Es una simulación con retrasos en la lógica combinacional nulos, y en la lógica secuencial mayores que cero, es decir, los tiempos de propagación de las señales a través de la lógica se consideran cero y por tanto solamente se tiene en cuenta su respuesta funcional. Para poder hacer funcionar la lógica secuencial es imprescindible dotar a los elementos de memoria con un retardo no nulo. Es fácil ver que pasaría en caso de no proceder así. Por ejemplo un registro de desplazamiento.

#### Simulación temporal

Es una simulación característica de sistemas ya sintetizados donde se trabaja con circuitos descritos con primitivas y asociados a una tecnología de un fabricante. Estas primitivas disponen de datos temporales. En este caso la simulación genera formas de onda mucho más cercanas al comportamiento final. A partir de una simulación de este tipo diversos comportamientos típicos se manifiestan, como spikes, pulsos,... etc. Hay dos tipos de retardos: inerciales y de transporte. Los retardos inerciales consisten en que el retardo tiene inercia, y esa ha de ser superada para que el circuito descrito manifieste su valor a la salida. Por ejemplo, si una puerta tiene un retardo inercial de 20ns y le llega un pulso en una entrada menor que 20ns, por ejemplo 10ns, este pulso no tendría suficiente tiempo para vencer la inercia. Este es el retardo por defecto en VHDL.

El otro modelo de retardo es el de transporte, más bien referido a conexiones, es decir, se simulan los retrasos de las puertas lógicas y se incorporan retardos de las líneas

obtenidos del programa de ruteado siendo un comportamiento muy próximo al real. Este modelo de retardo requiere una definición adicional: **transport**.

## 2. Sentencias para modelado.

El control del flujo de simulación se realiza mediante los siguientes comandos no sintetizables AFTER y WAIT.

### Sentencia AFTER

Se utiliza para controlar la evolución de una señal a lo largo del tiempo. Los incrementos temporales han de ser variables del tipo **time**.

Señal <= valor **AFTER** tiempo, valor **AFTER** tiempo, ... ;

Por ejemplo una señal oscilante puede construirse:

clock <= **NOT** clock **AFTER** 30 ns;

Una señal que realiza un pulso a nivel bajo durante 1 microsegundo.

Rstz<='1','0' **AFTER** 10 ns, '1' **AFTER** 1 us;

Un comportamiento realista de una primitiva de una puerta AND se describe en el siguiente ejemplo, representando un comportamiento inercial:

```
ENTITY and2 IS
    PORT(a, b: IN std_logic;
          Y: OUT std_logic );
END and2;
ARCHITECTURE comport OF and2 IS
BEGIN
    y <= a AND b AFTER 5 ns;
END comport;
```

Si a sufre un pulso de tamaño menor que 5ns la puerta no sufriría ningún cambio incluso en el caso de que la función lógica obligara a un cambio en la salida.

Para simular un retardo de transporte en el que el valor se manifiesta al cabo de un cierto tiempo:

b<=**TRANSPORT** a **AFTER** 10 ns;

### Sentencia WAIT

Permite al diseñador suspender la ejecución secuencial de un proceso. Es por tanto una sentencia que está siempre insertada dentro de la ejecución de un process. Dado que establece un control sobre el mismo, es necesario que el proceso sea de ejecución infinita, es decir, no exista la lista de sensibilidad.

Existen tres formas de trabajar con la sentencia wait:

- **WAIT ON** lista de señales. Se vigilan cambios en las señales.

- **WAIT UNTIL** condición. Se vigila el cumplimiento de una sentencia.
- **WAIT FOR** tiempo. Detiene el proceso durante un tiempo

Igualmente es posible realizar combinaciones de distintas. Veamos algunos conceptos asociados a estas sentencias.

**WAIT ON lista de señales.** Se detiene el proceso a la espera que las señales que contiene la lista sufran algún evento. Realmente cuando existe más de una señal se vigila el *or* de los atributos *EVENT* de las señales.

Por ejemplo el típico proceso de sincronismo se podría escribir:

```
PROCESS
BEGIN
    IF rstz='0' THEN
        q<='0';
    ELSIF (clk'EVENT) AND (clk='1') THEN
        q<=d;
    END IF;
    WAIT ON rstz,clk;
END PROCESS;
```

Realizando la sentencia **WAIT ON** la tarea de la lista de sensibilidad.

**WAIT UNTIL condición.** La condición que se vigila en este caso es el cumplimiento de una sentencia booleana, de lo contrario el proceso permanece suspendido. Por ejemplo, si a y b son cantidades numérica y c un std\_logic, se puede escribir:

```
WAIT UNTIL (a>b) AND (c='1');
```

**WAIT FOR tiempo.** La variable debe ser del tipo **time**. También se pueden introducir expresiones complejas que devuelven un valor del tipo time. Por ejemplo, si a y b son del tipo time:

```
WAIT FOR (a-b);
```

es una expresión válida.

**Condiciones complejas.** Se pueden realizar complejas combinando las diferentes formas anteriores. En este caso se realiza el *and* de todas las combinaciones:

```
WAIT ON a,b UNTIL (a='1') AND (b='0') FOR 5 ns;
```

Se esperaría un cambio en a y b, continuará cuando este cambio satisfaga la condición pero al cabo de 5 ns.

## 2.1 Lista de sensibilidad y WAIT ON.

Se ha comentado el hecho de que la lista de sensibilidad y la sentencia **wait on** al final del proceso son equivalentes. Pero, ¿por qué al final del proceso y no al principio? La respuesta es sencilla. Durante la inicialización de los mecanismos de simulación todos los procesos se ejecutan una vez, independientemente de su lista de



sensibilidad. Por tanto para evitar que no se detenga la ejecución del mismo durante los tiempos iniciales es preciso situar **wait on** al final.

## 2.2 Concurrencia de procesos.

En el capítulo 3 se explica cómo se producen las asignaciones de señales (tipo **signal**) dentro de los procesos. Una asignación de una señal dentro del proceso no es efectiva hasta la resolución del mismo al final. Esto no ocurre así con las variables temporales (tipo **variable**). Veamos un pequeño ejemplo:

```
PROCESS(a)
BEGIN
    k<=0;
    IF(a='1') THEN k<='1';
    END IF;

    IF (k='0') THEN b<=a;
    ELSE b<='0';
    END IF;

END PROCESS;
```

En este caso k no toma un nuevo valor hasta el final del proceso, es decir, k no evaluará correctamente la expresión de b, ya que se tomará el valor que k tuviese cuando se evalúa el proceso.

La sentencia **wait** permite resolver este conflicto, si se inserta una sentencia **wait on** después de cada sentencia secuencial. El efecto es que se puede evaluar dicha sentencia debido a que se espera durante un paso de simulación y el simulador la evalúa.

```
PROCESS
BEGIN
    k<=0;
    WAIT FOR 0 ns;
    IF(a='1') THEN k<='1';
    END IF;
    WAIT FOR 0 ns;

    IF (k='0') THEN b<=a;
    ELSE b<='0';
    END IF;
    WAIT ON a;

END PROCESS;
```

Para poder insertar la sentencia **wait** es preciso eliminar la lista de sensibilidad. Obviamente la alternativa más elegante y correcta es la de transformar k en una variable.

## 3. Construir un “Test Bench”.


En la práctica una simulación se realiza en lo que se conoce como un “test bench”. Éste consiste en un banco de pruebas de nuestro circuito, que se estimula determinando los valores de las señales externas al mismo. Típicamente las dos señales más comunes son el reloj (clk) y la inicialización asíncrona (rstz). Además suele introducirse un modelo del sistema exterior al circuito, por ejemplo, un motor eléctrico,

las valores de los pixeles de una imagen, una señal muestreada de un convertidor A/D, ... etc.

Asimismo se establecen condiciones temporales que gobiernan señales y modelos. Una fuente de datos suelen ser los ficheros, que usualmente contienen medidas reales de un sistema. El VHDL permite su lectura y el gobierno de la misma. Al manejo de ficheros dedicaremos la sección 4.

### 3.1 Modelo de "test bench".

Un entorno de simulación puede registrar señales internas a un circuito y representarlos en formas de onda. La figura representa un esquema de los posibles elementos de un "test bench". También un sistema de ficheros es un mecanismo útil para registrar resultados.

 

**Ilustración 5. Modelo general de un "test bench"**

Típicamente un test bench es una entidad sin entradas ni salidas aparentes.

```
ENTITY tb IS
END tb;
```

Un segundo elemento es el reloj. En nuestro caso lo denominamos *clk*:

```
SIGNAL clk : std_logic := '0';
....
clk <= NOT clk AFTER 20 ns;
....
```

Definimos *clk* como una señal que oscila a 50 Mhz. La asignación es concurrente con el componente que simulamos. Asimismo precisa de un valor inicial y éste se especifica en su declaración inicial.

El tercer elemento es la señal de inicialización asíncrona. Todo buen diseñador debe poner cuidado en conseguir que el circuito funcione con un estado inicial bien conocido, de ahí que sea aconsejable trabajar siempre de esta forma.

```
SIGNAL rstz : std_logic;
....
rstz <= '1', '0' AFTER 10 ns, '1' AFTER 40 ns;
```

....

Básicamente hemos representado un monostable.

Obviamente el cuarto elemento es el propio circuito objeto de diseño, que en este caso actúa como una unidad de jerarquía inferior.

Veamos un ejemplo completo:

```
ENTITY testbench IS
END ENTITY;

ARCHITECTURE ej OF testbench IS
  COMPONENT nand
    PORT (
      A, B: IN std_logic;
      Y: OUT std_logic);
  END COMPONENT;
  SIGNAL Ai, Bi, Yo: std_logic;
  BEGIN
    Uut: nand PORT MAP(A=>Ai, B=>Bi, Y=>Yo);

    Ai <= '0', '1' AFTER 50 ns, '0' AFTER 100 ns, '1' AFTER 150 ns;
    Bi <= '0', '1' AFTER 100 ns;
  END ARCHITECTURE ej;
```

#### 4. La librería TextIO

Uno de los paquetes de librerías predefinidas es el que permite acceso a ficheros que almacenan datos y permite, por tanto la inserción de datos en el circuitos generados para la realización, por ejemplo de pruebas complejas. La librería permite tanto escribir como leer datos formateados de ficheros. Son ficheros de caracteres ASCII. Los ficheros han de ir formateados según especifique el usuario, es decir, ha de repetirse la estructura de una línea. Una línea es una cadena de caracteres, datos separados por espacios, que concluye con un retorno de carro. La línea es la unidad de transferencia fundamental.

El procesamiento de un fichero se produce dentro de un proceso, cuya ejecución ha de coordinarse cuidadosamente con señales que lo activan y los valores obtenidos del fichero.

Para poder acceder a un objeto del tipo fichero ha de declararse la librería estándar TextIO:

```
USE std.textio.all;
```

En ella existe el tipo básico FILE, que se utiliza dentro de la sección declarativa de un proceso:

```
FILE infile : TEXT IS IN "fichero.in";
FILE outfile : TEXT IS OUT "fichero.out";
```

y de la misma manera se declara la línea como una variable del tipo line:

**VARIABLE** lineaent, lineasal: **LINE**;

Para controlar el fin de fichero se utiliza la función ENDFILE:

```
WHILE NOT( ENDFILE( infile )) LOOP  
.....  
END LOOP;
```

Para copiar una línea del fichero de entrada sobre la variable tipo line se utiliza la función READLINE y para escribir sobre el fichero de salida una línea se utiliza la función WRITELINE. Su sintaxis es:

```
READLINE(infile, lineaent);  
WRITELINE(outfile,lineasal);
```

Finalmente para extraer un argumento de la línea leída se utiliza la función READ y para escribirlo WRITE:

```
READ(lineaent, argumento1);  
READ(lineaent, argumento2);
```

Finalmente para escribir argumentos:

```
WRITE(lineasal, argumento1);  
WRITE(lineasal, argumento2);
```

Un ejemplo completo:

```
LIBRARY IEEE;  
USE IEEE.std_logic_1164.all;  
USE std.textio.all;  
  
ENTITY testbench IS  
END testbench;  
  
ARCHITECTURE tbench_1 OF testbench IS  
COMPONENT sf  
PORT (  
    clk: IN std_logic;  
    rst: IN std_logic;  
    S_a: IN std_logic; -- sensORes A  
    S_b: IN std_logic; -- B  
    S_c: IN std_logic; -- C  
    S_d: IN std_logic; -- D  
    rav0: OUT std_logic_vector (2 DOWNTO 0); -- Luces calle 0  
    rav1: OUT std_logic_vector (2 DOWNTO 0) -- Luces calle 1  
);  
END COMPONENT ;  
  
SIGNAL t_clk : std_logic := '0';  
SIGNAL t_rst : std_logic ;  
SIGNAL t_sa, t_sb, t_sc, t_sd: std_logic := '0';  
SIGNAL rav0,rav1: std_logic_vector (2 DOWNTO 0);  
  
TYPE luces IS (rojo, amarillo, verde, error);  
SIGNAL calle0, calle1: luces;  
  
BEGIN
```

```

uut : sf
PORT MAP (
    clk=>t_clk,
    rst=>t_rst,
    S_a=>t_sa,
    S_b=>t_sb,
    S_c=>t_sc,
    S_d=>t_sd,
    rav0=>rav0,
    rav1=>rav1
);

t_clk <= NOT t_clk AFTER 50 ns;
t_rst <= '0', '1' AFTER 55 ns;
t_sa <= '0', '1' AFTER 1000 ns;

PROCESS(rav0, rav1)
BEGIN
    IF (rav0 = "100" ) THEN
        calle0 <= rojo;
    ELSIF (rav0 = "010" ) THEN
        calle0 <= amarillo;
    ELSIF (rav0 = "001" ) THEN
        calle0 <= verde;
    ELSE
        calle0 <= error;
    END IF;

    IF (rav1 = "100" ) THEN
        calle1 <= rojo;
    ELSIF (rav1 = "010" ) THEN
        calle1 <= amarillo;
    ELSIF (rav1 = "001" ) THEN
        calle1 <= verde;
    ELSE
        calle1 <= error;
    END IF;
END PROCESS;
textOUT: PROCESS(rav0, rav1)
FILE fout: TEXT IS OUT "fout.dat";
VARIABLE linea: LINE;
VARIABLE str0: string(1 TO 5) := "rav0=";
VARIABLE str1: string(1 TO 5) := "rav1=";
VARIABLE espacio: string(1 TO 5) := "   ";
BEGIN
    WRITE(linea,str0);
    WRITE (linea, rav0);
    WRITE (linea, espacio);
    WRITE (linea,str1);
    WRITE (linea, rav1);
    WRITELINE(fout,linea);
END PROCESS;
END tbench_1;

```