

7. Dissenyeu un circuit seqüencial síncron amb dues línies d'entrada 'a' i 'b' per les quals entren en sèrie dos números de tres bits, A i B. La sortida serà 1 si A és més gran o igual que B.


$$A = a_2 a_1 a_0 \quad B = b_2 b_1 b_0$$

$$A \geq B \rightarrow (a_2 > b_2) \text{ OR } ((a_2 = b_2) \text{ AND } (a_1 > b_1)) \\ \text{OR } ((a_2 = b_2) \text{ AND } (a_1 = b_1) \text{ AND } (a_0 \geq b_0))$$

Persones en general no requiren que cada vegada comparem els 3 bits  
volem el resultat inicial (instància) d'estat 2-bits). Està bé que

$$H \equiv J \equiv A$$

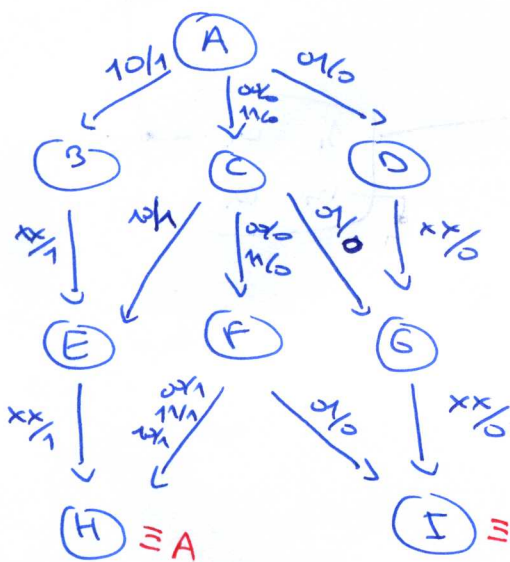perquè no hem mirat cap bit entre els dos estats



si quisiem  
també en  
FF's

avís de canvi

$Q_n$	$Q_{n+1}$
	00 01 10 11
000 $\equiv A$	C/O D/O B/A C/O
001 $\equiv B$	E/A F/A E/A E/A
010 $\equiv C$	F/O G/O E/A F/O
011 $\equiv D$	G/O G/O G/O G/O
100 $\equiv E$	A/A A/A A/A A/A
101 $\equiv F$	A/A A/O A/A A/A
110 $\equiv G$	A/O A/O A/O A/O


7 estats

3 FF's

(no hi ha  
redundàncies)

Q <sub>2</sub> Q <sub>1</sub> Q <sub>0</sub>	JK
000	0X
001	1X
010	X1
011	X0

$Q_2 Q_1 Q_0$	a b	$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$	$J_2 K_2$	$J_1 K_1$	$J_0 K_0$	Z
000	00	000	00	00	00	0
000	01	000	00	00	00	0
000	10	000	00	00	00	0
000	11	000	00	00	00	0
001	00	000	00	00	00	0
001	01	000	00	00	00	0
001	10	000	00	00	00	0
001	11	000	00	00	00	0
010	00	000	00	00	00	0
010	01	000	00	00	00	0
010	10	000	00	00	00	0
010	11	000	00	00	00	0
011	00	000	00	00	00	0
011	01	000	00	00	00	0
011	10	000	00	00	00	0
011	11	000	00	00	00	0
100	00	000	00	00	00	0
100	01	000	00	00	00	0
100	10	000	00	00	00	0
100	11	000	00	00	00	0
101	00	000	00	00	00	0
101	01	000	00	00	00	0
101	10	000	00	00	00	0
101	11	000	00	00	00	0
110	00	000	00	00	00	0
110	01	000	00	00	00	0
110	10	000	00	00	00	0
110	11	000	00	00	00	0
111	00	000	00	00	00	0
111	01	000	00	00	00	0
111	10	000	00	00	00	0
111	11	000	00	00	00	0

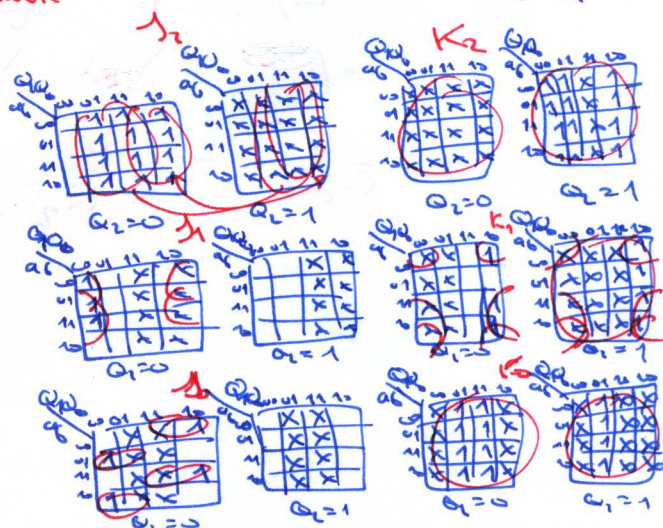


$$J_2 = Q_0 + Q_1, \quad K_2 = 1, \quad K_0 = 1$$

$$J_1 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 \bar{a} + \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 b$$

$$K_1 = Q_2 + \bar{Q}_0 \bar{b} + \bar{Q}_0 a$$
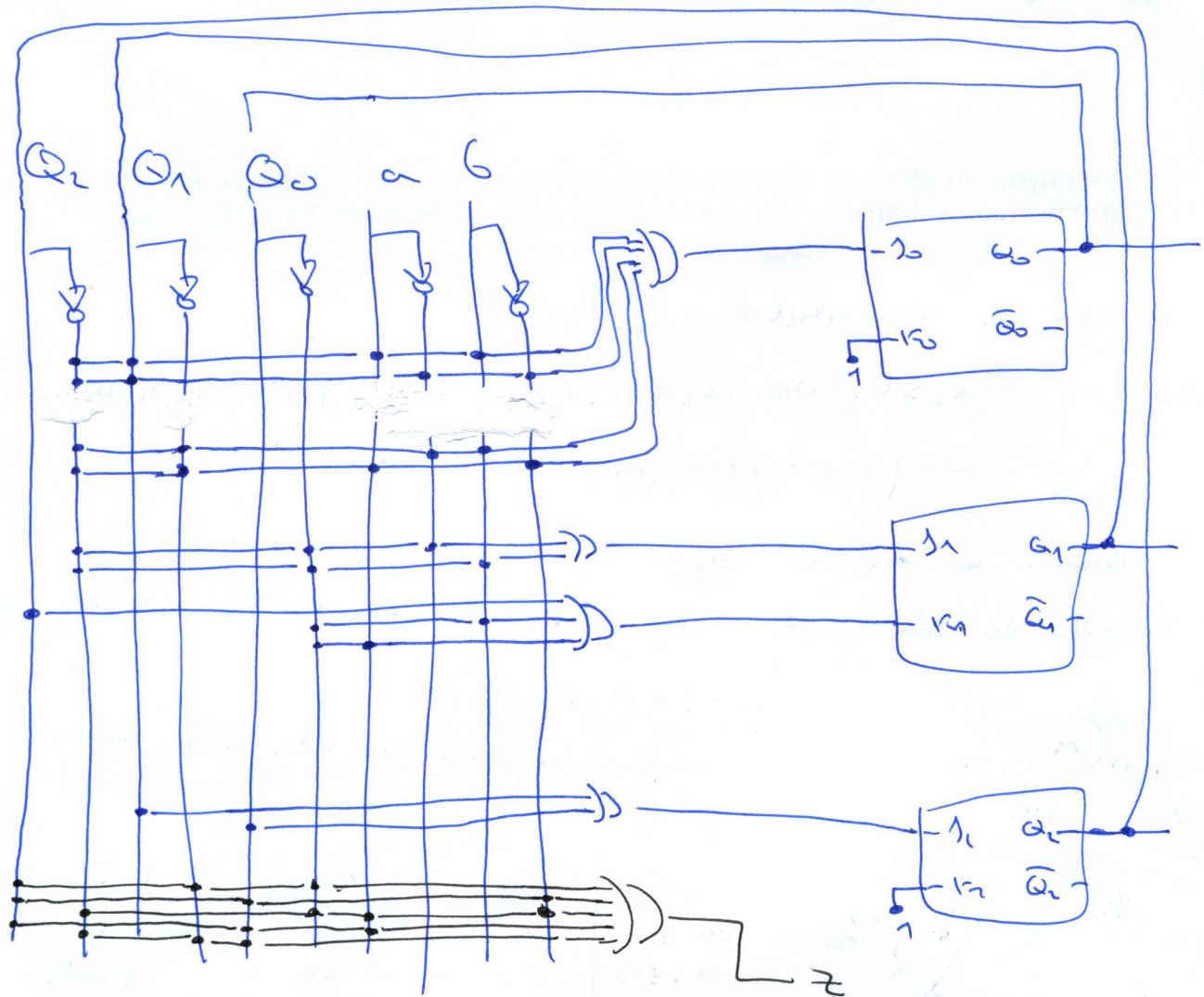
$$J_0 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{a} b + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 a \bar{b} + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{a} b + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 a \bar{b}$$



$z \rightarrow$

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$z$
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	1

$Q_2 = 0$

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	$z$
1	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	1
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	1

$Q_1 = 1$

$$z = \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 a \bar{b} + \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2 Q_0 \bar{a} + Q_2 Q_0 a$$