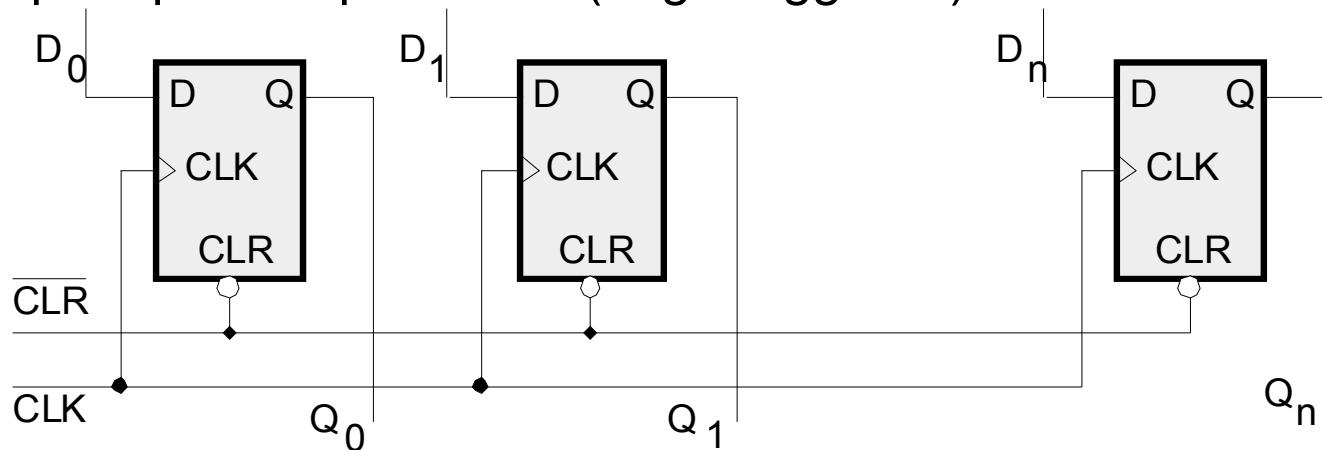

Introducció als Ordinadors:

Capítol 2:

REGISTRES DE LA CPU

Registres

- Conjunt d'elements biestables governats per el mateix clock.
- Un registre és una memòria d'alta velocitat i poca capacitat integrada en el processador que permet guardar temporalment i accedir a dades
- Sincronisme:
 - Latch: actiu per nivells (no pot utilitzar-se per operacions del tipus $R_j \leftarrow f(R_j, R_i)$)
 - Flip-Flop: actiu per flancs (edge-triggered)




n elements = n bits

Registres

LATCH

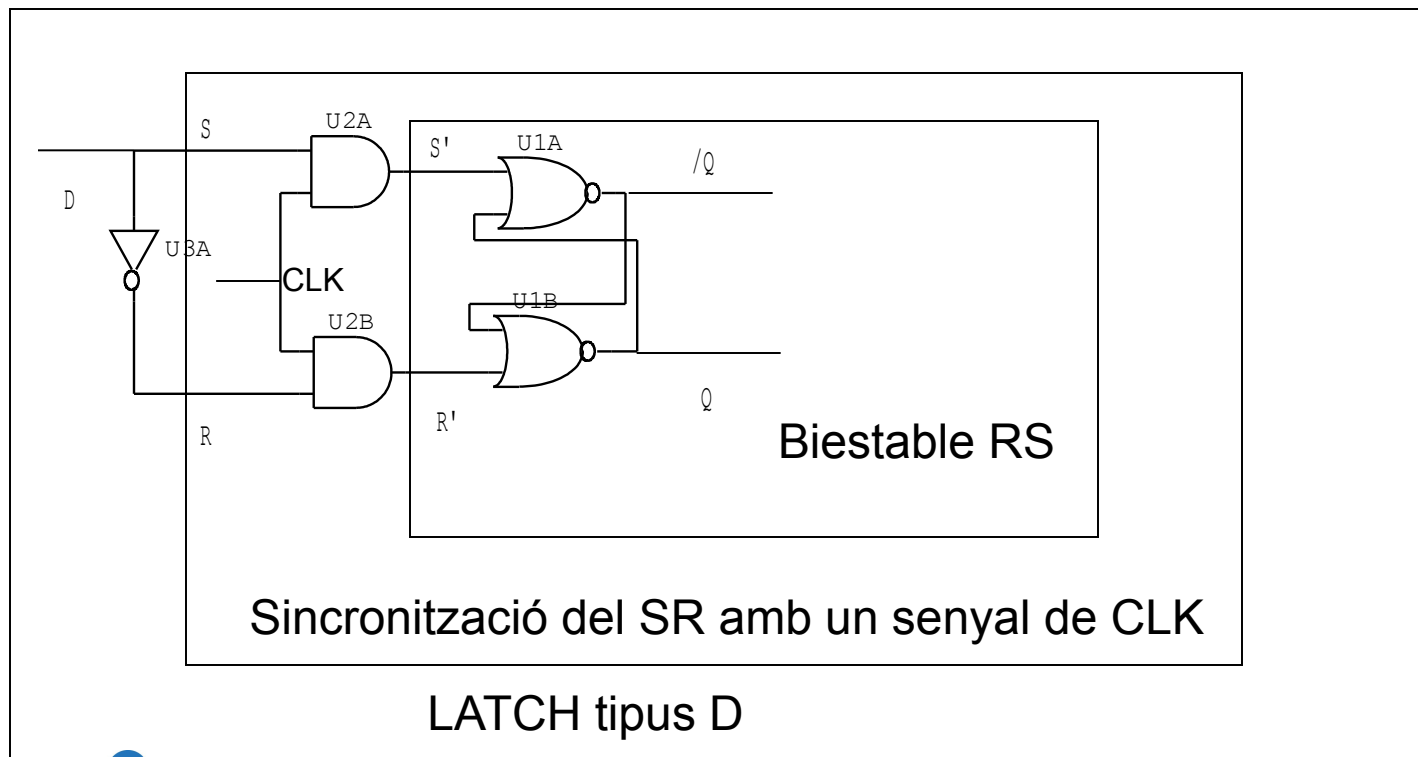- Quan el senyal de rellotge està habilitat, l'entrada D passa a la sortida Q
- Es fonamenta en un biestable SR, sincronitzat amb un senyal de rellotge



Clk	D	Q
0	0	Q
0	1	Q
1	0	0
1	1	1


Registres

Flip-flop actiu per flanc (edge-triggered)


Només permet els canvis durant el temps de transició del senyal de clk

- elimina sorolls
- elimina problemes de transicions en els flip-flops

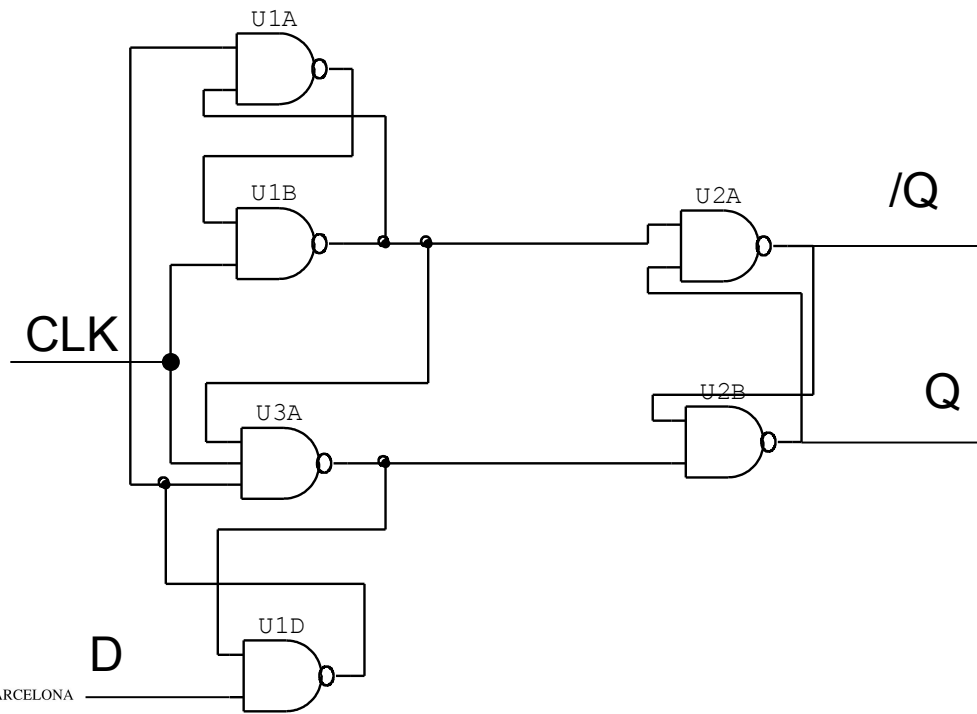➔ El canvi es produeix en la transició 0-1 (rise time) o 1-0 (fall time)




Latch vs. Flip-Flop

 

Latch

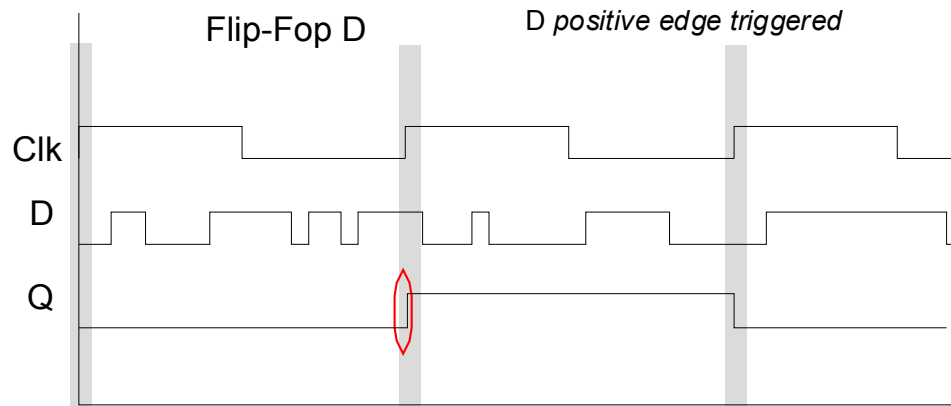- Actiu per nivells
- Útil per guardar
- No útil per Reg.Desplaçament
- Asincrònic
- No útil per: font i destí alhora





Flip-Flop

- Actiu per canvis de nivells
- Útil per guardar
- Útil per Reg.Desplaçament
- sincrònic

Nivell RTL (*Register Transfer Level*)

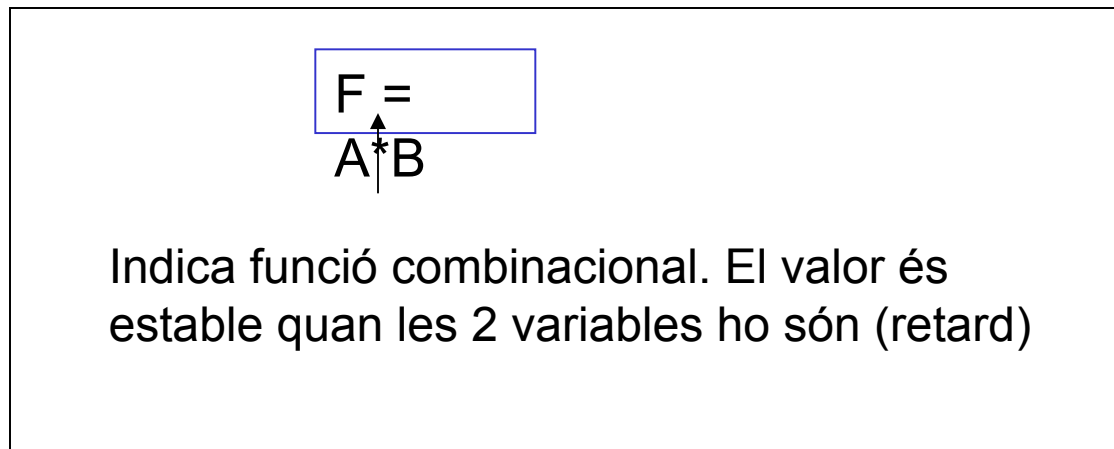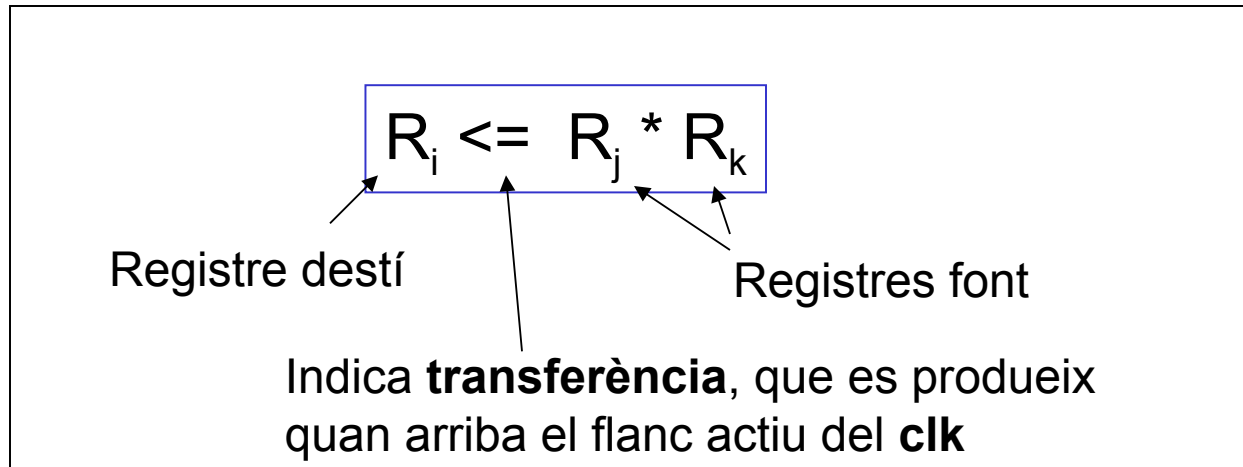Disseny de sistemes digitals **sincrònics**
Les operacions són **RTL**



Senyals sincrons d'habilitació i RESET

Introduïm un senyal d'habilitació (ENABLE) active high

Introduïm un senyal de clear (RESET) active low

Hem de generar la funció que ens doni l'entrada D del flip flop en funció de les variables EN, /CLR i DI


La funció és:

$$D = \overline{EN} \cdot \overline{CLR} \cdot Q + EN \cdot \overline{CLR} \cdot DI$$


EN	/CLR	DI	D
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	Q
0	1	1	Q
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Estructura dels Registres

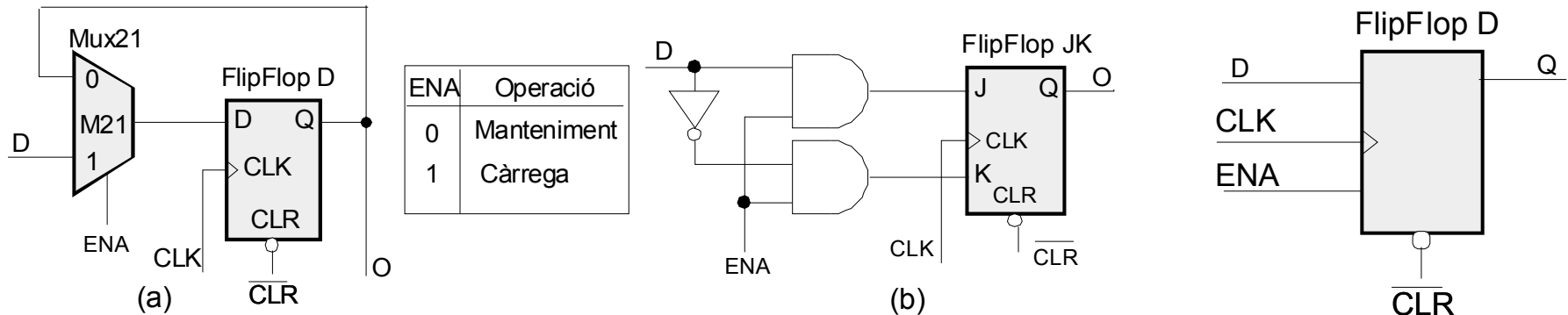Funcionament correcte: governat per senyal d'habilitació



 
No aconsellable: habilitació actuant sobre el senyal de clk




Gated clock

- Retard
- Pèrdua de sincronisme



Sincronisme en Registres

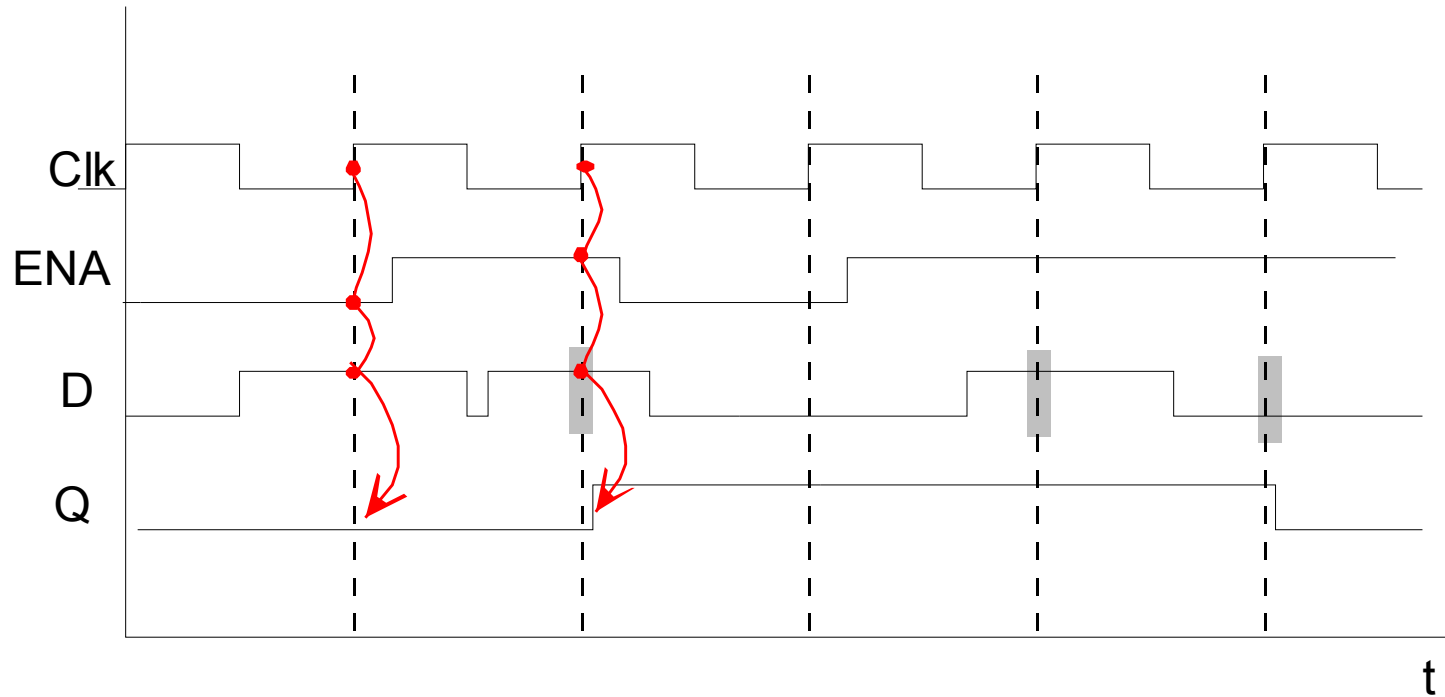

 
Registre governat per senyal d'habilitació
(ENA)



 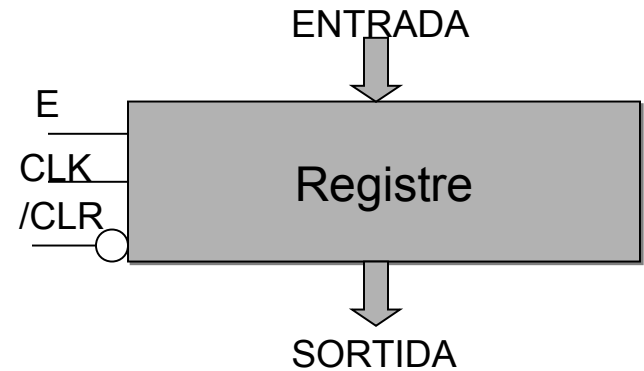L'ESCRITURA és SÍNCRONA
La LECTURA és ASÍNCRONA




Conflictes de BUS

 


- L'escriptura està controlada per els senyals E_i .
- Però si es vol llegir de dos registres i passar les dades a BUS es produeix un **conflicte de BUS**
- Cal controlar l'accés a BUS

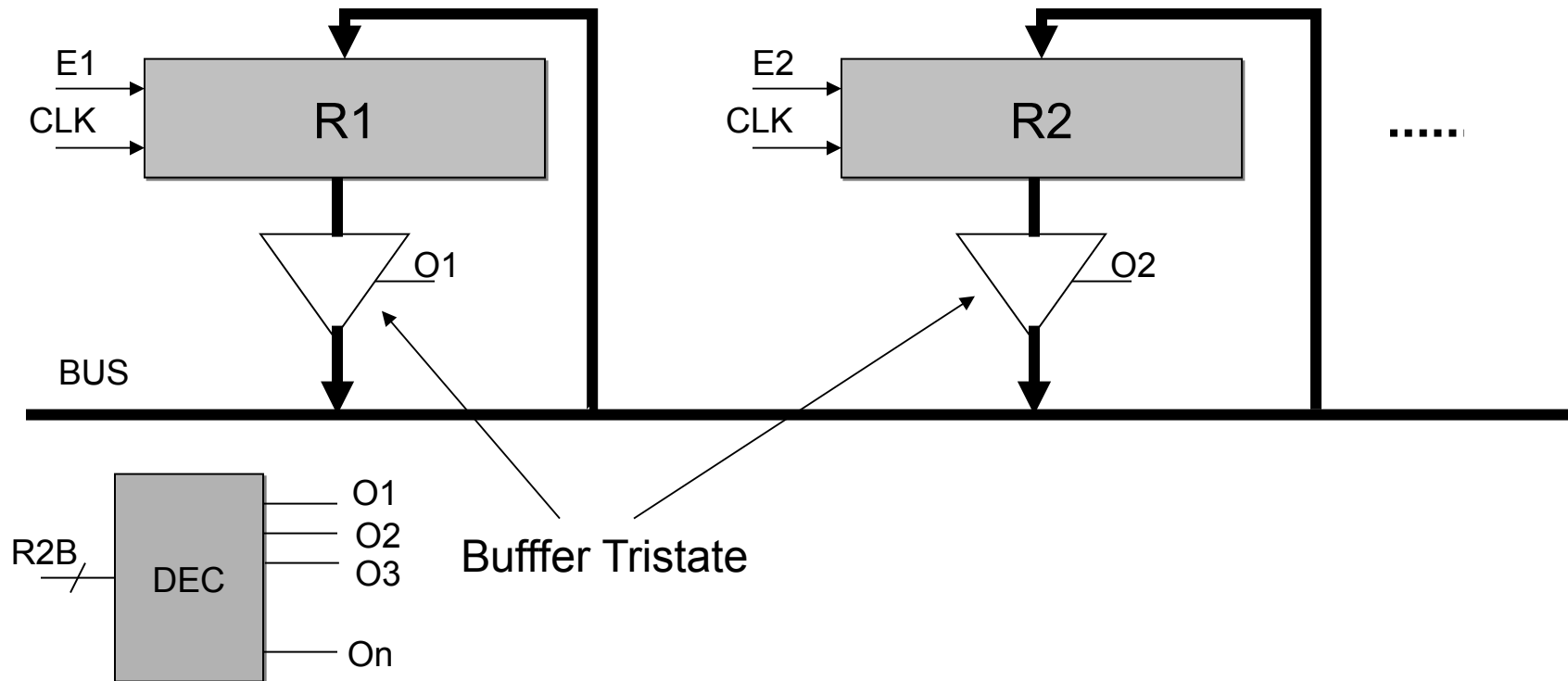Multiplexat de les sortides dels registres (buffers-tristate)



 Una alternativa és un MUX-n. Diferències de cost depenent del nombre de bits



El ensamblador actua sobre els registres. Per exemple...


```
SUB R1,R1,R1  
ADDI R1, 27,R1  
ADD R1,R0,R2  
...
```

En SIMR R0 sempre conté un 0.
Aquest registre no es pot modificar

RESET/CLEAR en Registres

Generalment els flip-flops consten de RESET (CLEAR) asíncron

El CLEAR sol ser **active low** (/CLR)

 


CLEAR asincrònic


Aconsellable iniciar amb un CLEAR dels registres

De la mateixa manera pot haver-hi senyal de PRESET


Elementos de memoria

Entradas asíncronas de los biestables

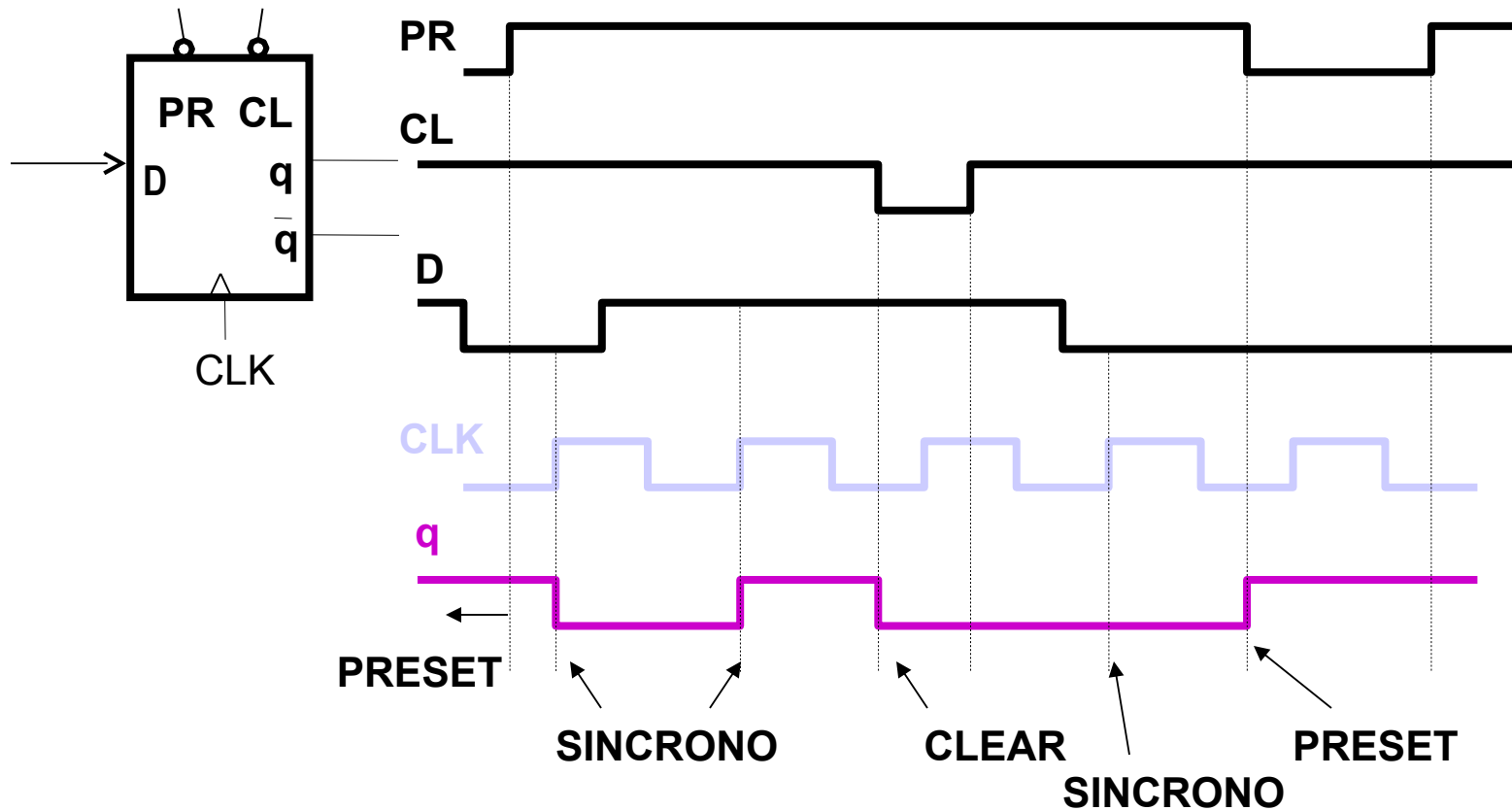

 


 Alguns cops és aconsellable
usar un senyal de CLEAR
sincrònic




Power-On-Reset inicial

POWER-ON-RESET

 


Molts Microprocessadors porten
incorporat el Power-On-Reset

Registres de desplaçament

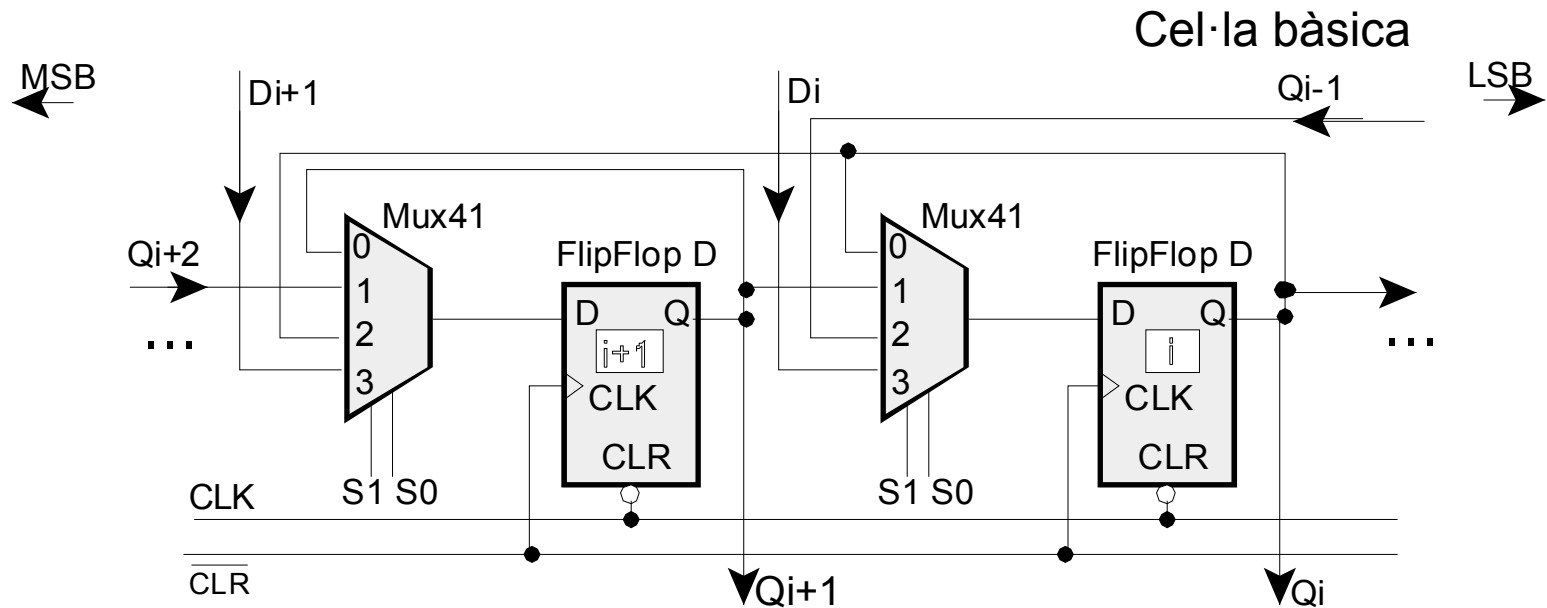

S0 i S1 són l'enable actuant al multiplexor

Selecció S1 S0	Operació		Senyals de Sortida Qn-1 Qn-2 Q1 Q0					
0 0	Mantenir	HOLD	Qn-1	Qn-2	Q1	Q0	
0 1	Despl. Dreta	SHR	DL	Qn-1	...	Q2	Q1	
1 0	Despl. Esquerra	SHL	Qn-2	Qn-3	Q0	DR	
1 1	Càrrega	LOAD	Dn-1	Dn-2	D1	D0	

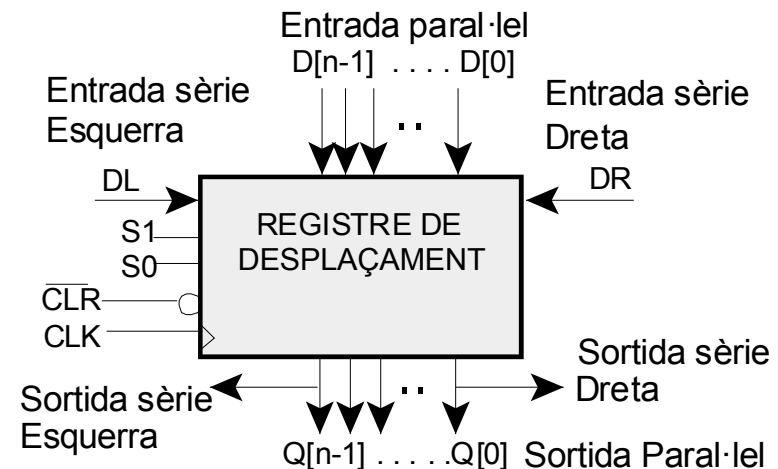


Aplicació directa dels registres de desplaçament en ASM

Instruccions de l'estil:


ASR R1,R2

Aquesta instrucció desplaça 1 bit cap a la dreta en R1 i guarda el resultat en R2

 
Funcionament del Registre de Desplaçament



Conjunt de Registres (*Register File*)

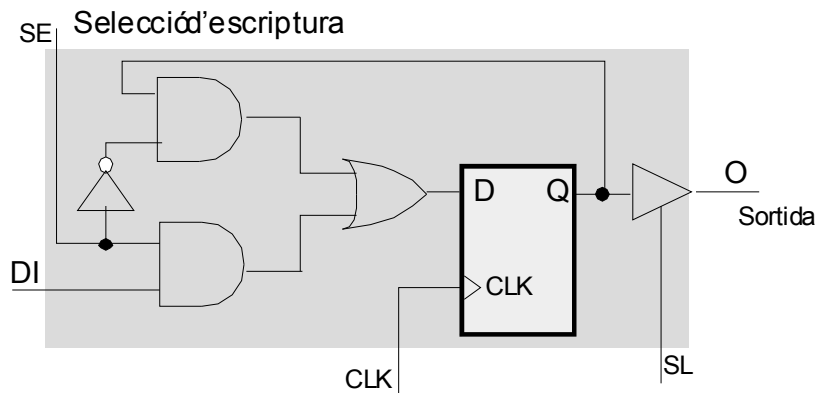


(a) Cel·la bàsica (CB)

 

(b) Register File

CR

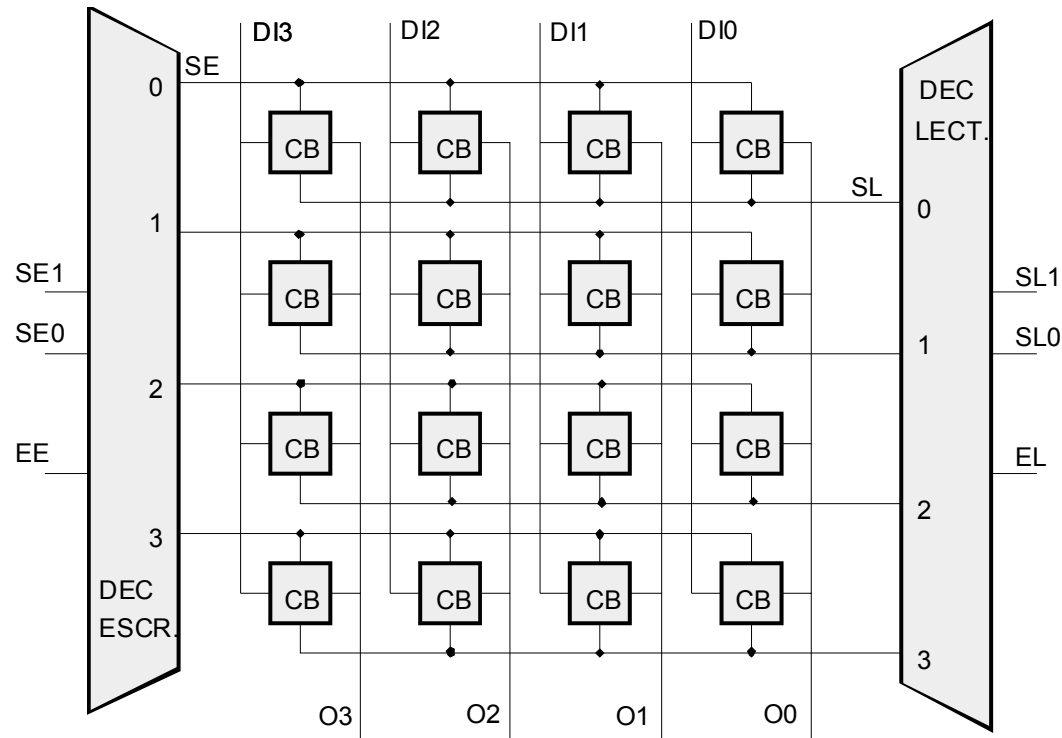


Conjunt de Registres de doble port


Dual-Port RF

Operacions


$$R_i \leftarrow R_j * R_k$$

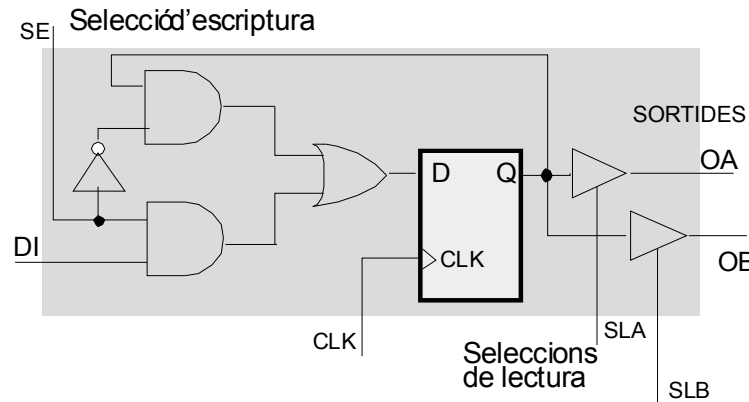

 (a) Cel·la bàsica (CBD) doble port de lectura



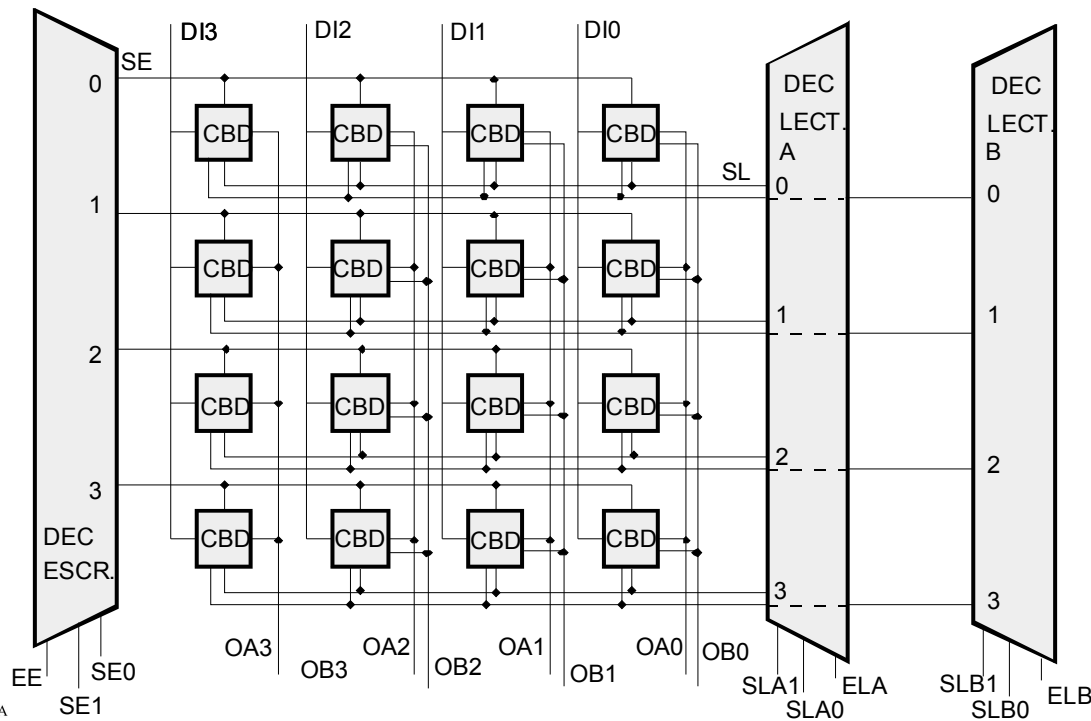(b) Register File de doble port de lectura



Límits:

Àrea del CR creix
aprox com el $\#ports^2$


Temps d'accés creix
lineal. amb el $\#ports$

Registres de la CPU

- Tenim dos tipus de registres:
 - Registres de propòsit general:
GPR (General Purpose Registers). Poden guardar qualsevol tipus de dada o adreça de memòria. Fonamentals en l'arquitectura Von Neumann, poden ser accessibles al programador o no.
 - Registres de propòsit específic:
Guarden informació específica de l'estat del sistema. No són accessibles al programador (a nivell d'escriptura, però sí a nivell de lectura)

Registres de la CPU

 - Registres de propòsit general (ja vist)




Bus de sistema

Bus de sistema

Registres de la CPU

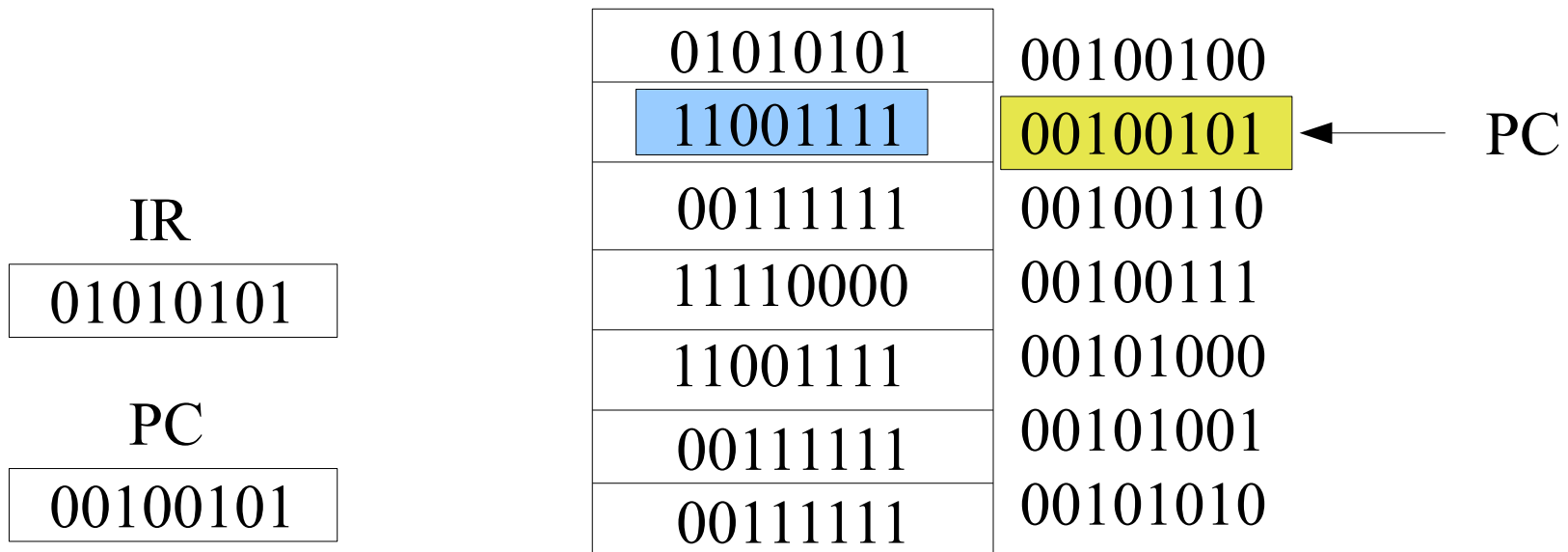- Registres específics
 - PC (Program Counter). Ens indica la posició de memòria on es troba la següent instrucció a executar. És un punter que ens indica l'adreça de memòria de la instrucció, NO EL CONTINGUT
 - IR (instrucció Register). Registre de propòsit específic on es guarda el CONTINGUT de l'adreça de memòria on apuntava el PC




Registres de la CPU

- Registres específics (II)
 - ACC (Acumulador). És un registre on es guarda el resultat de qualsevol operació que realitza la ALU (Unitat Aritmètic-lògica) Pot ser explícit o implícit. En aquest darrer cas es fa servir com ACC un registre de propòsit general
 - STAT (Status Reg.). És el registre on s'indiquen les incidències que es tenen al fer una determinada operació

Exemple:


El contingut del registre R1 és 010011

El contingut del registre R2 és 100110

Fem $R1 + R2$  $ACC \leq R1 + R2$
 $ACC = 111001 = -7d$
 $STAT \Rightarrow N = 1, OV = 0, C = 0, Z = 0$


Registres de la CPU

- Registres específics
 - SEQ (Sequenciador) S'encarrega de realitzar operacions de control (el veurem més endavant)
 - MAR (Memory Address Register) Registre de adreces de memòria. Es fa servir de buffer per anar a una determinada posició de programa. Es el valor que es carrega al bus d'adreces
 - MBR (Memory Buffer Register) Registre buffer de dades. Es un buffer de dades. Accedeix per tant al bus de dades i serveix per intercanviar dades entre memòria i CPU.

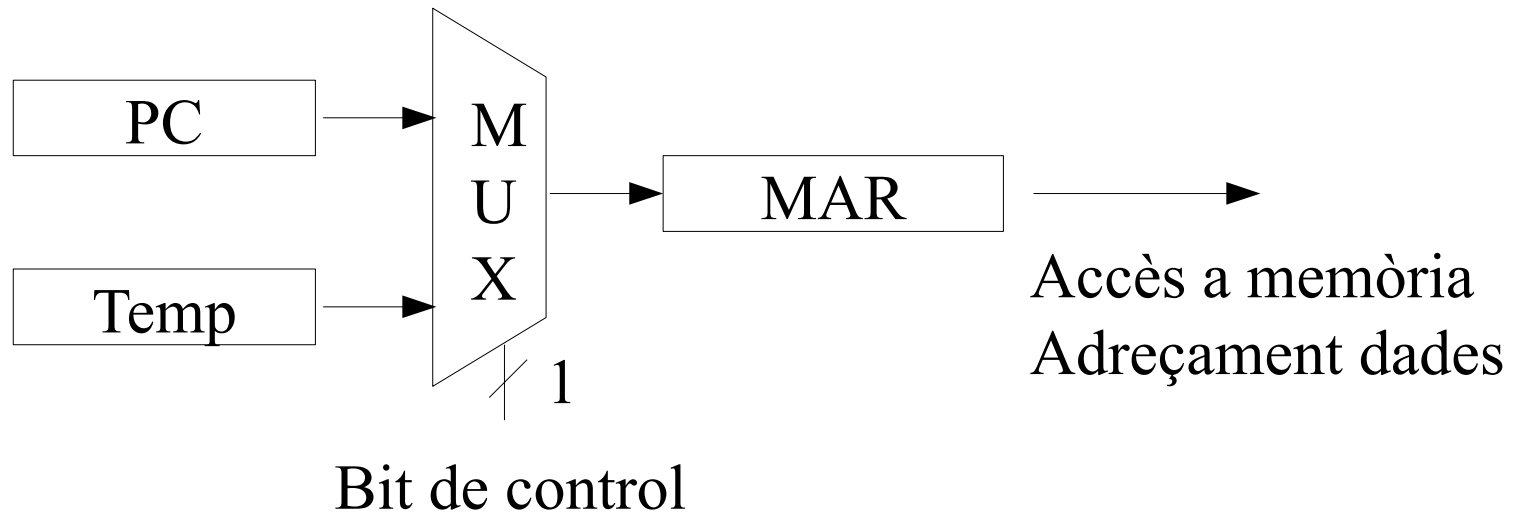


Registres de la CPU

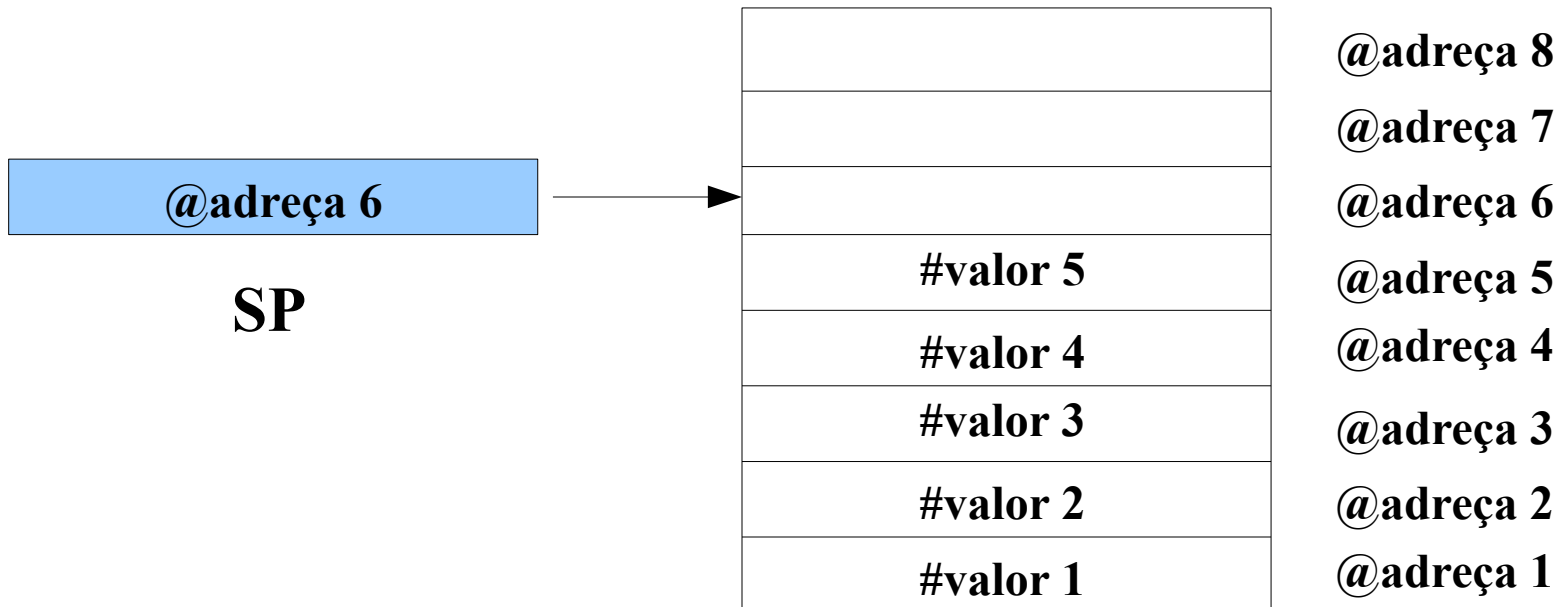
- Registres específics
 - SP (Stack Pointer) Registre que ens indica la posició de l'últim valor guardat a la PILA.



Registres de la CPU: Exemple SiMR

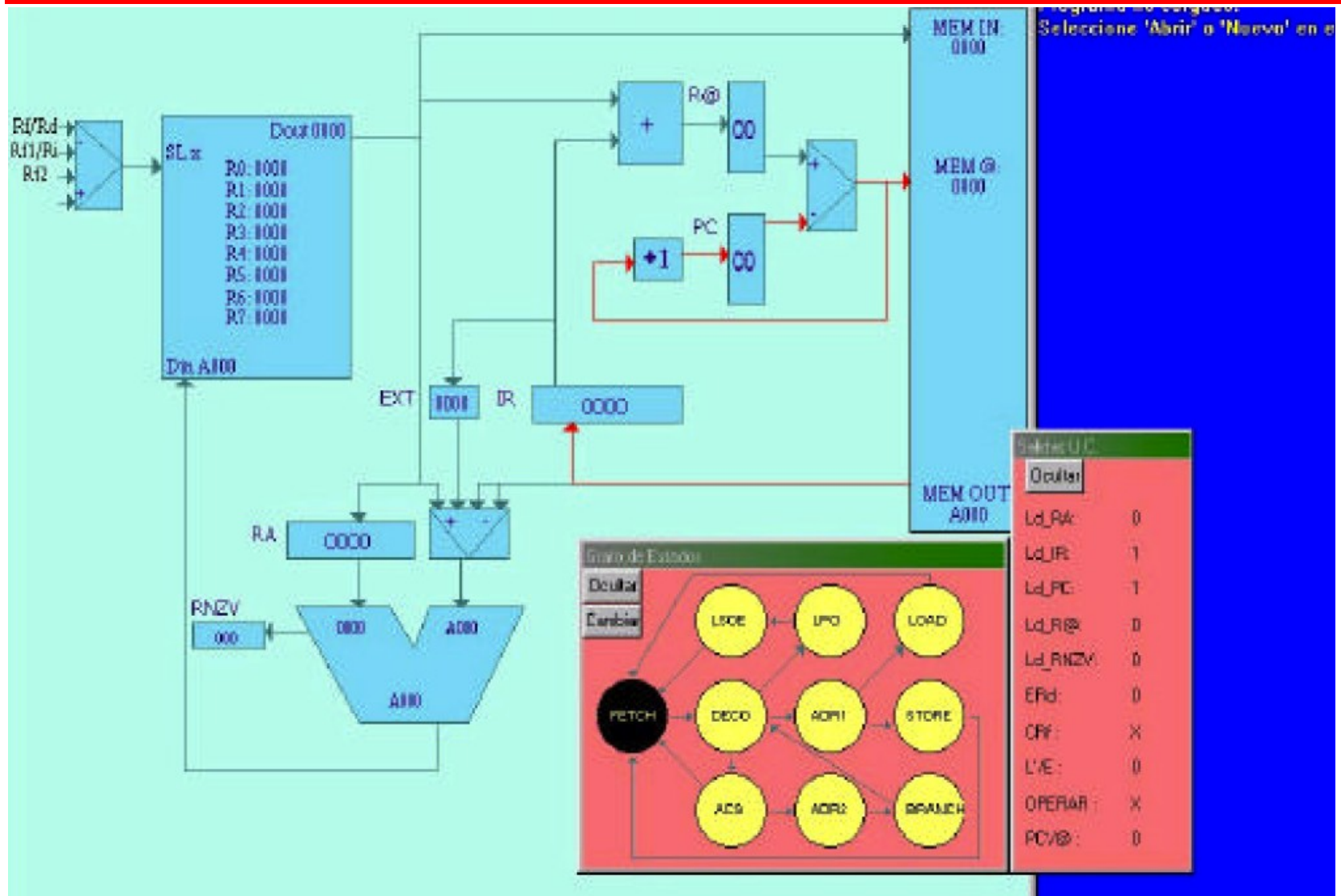

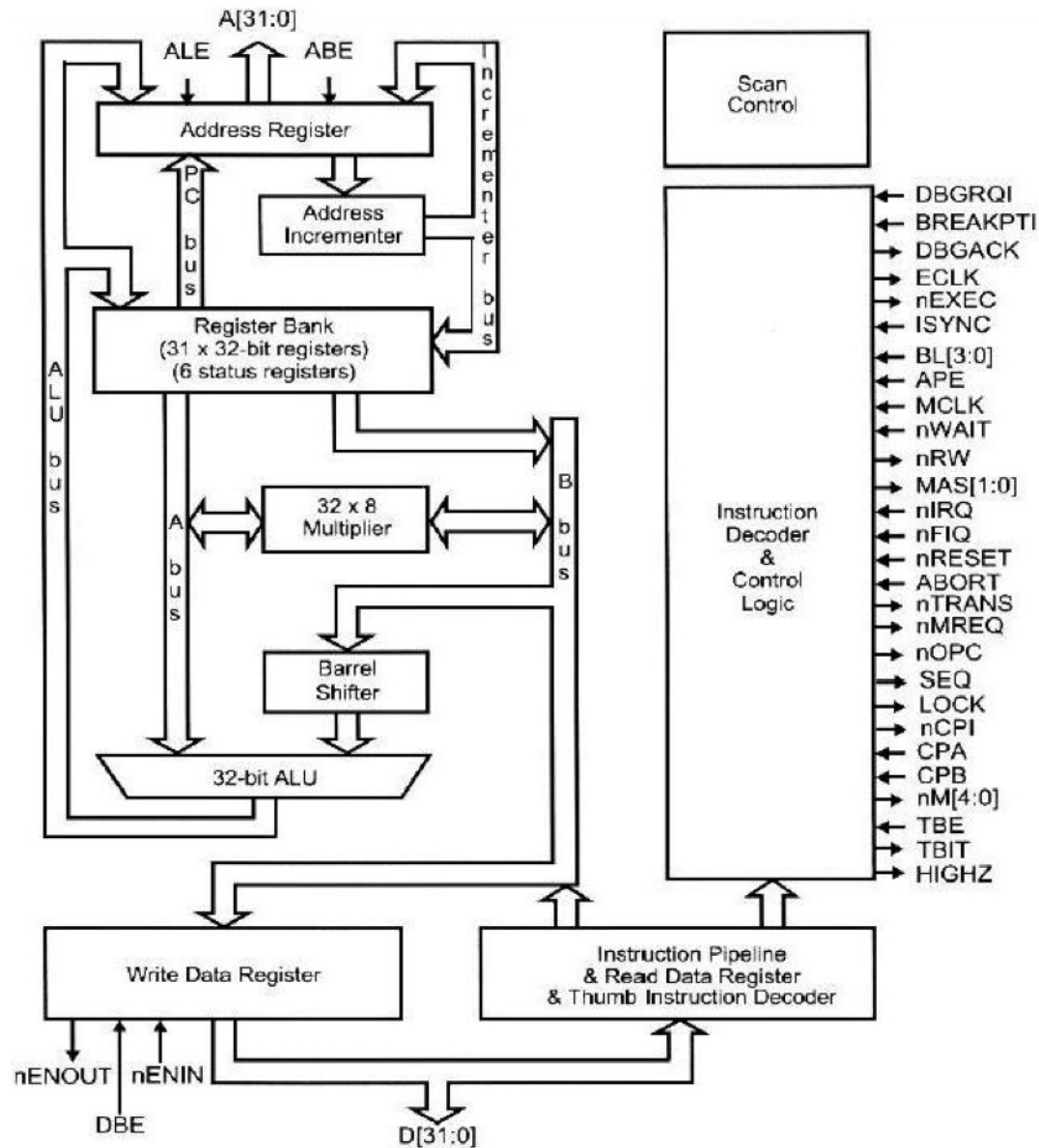Registres de la CPU: Exemple Arquitectura ARM



Registres de la CPU: Arquitectura IA-32



PENTIUM® PROCESSOR 75/90/100/120/133/150/166/200

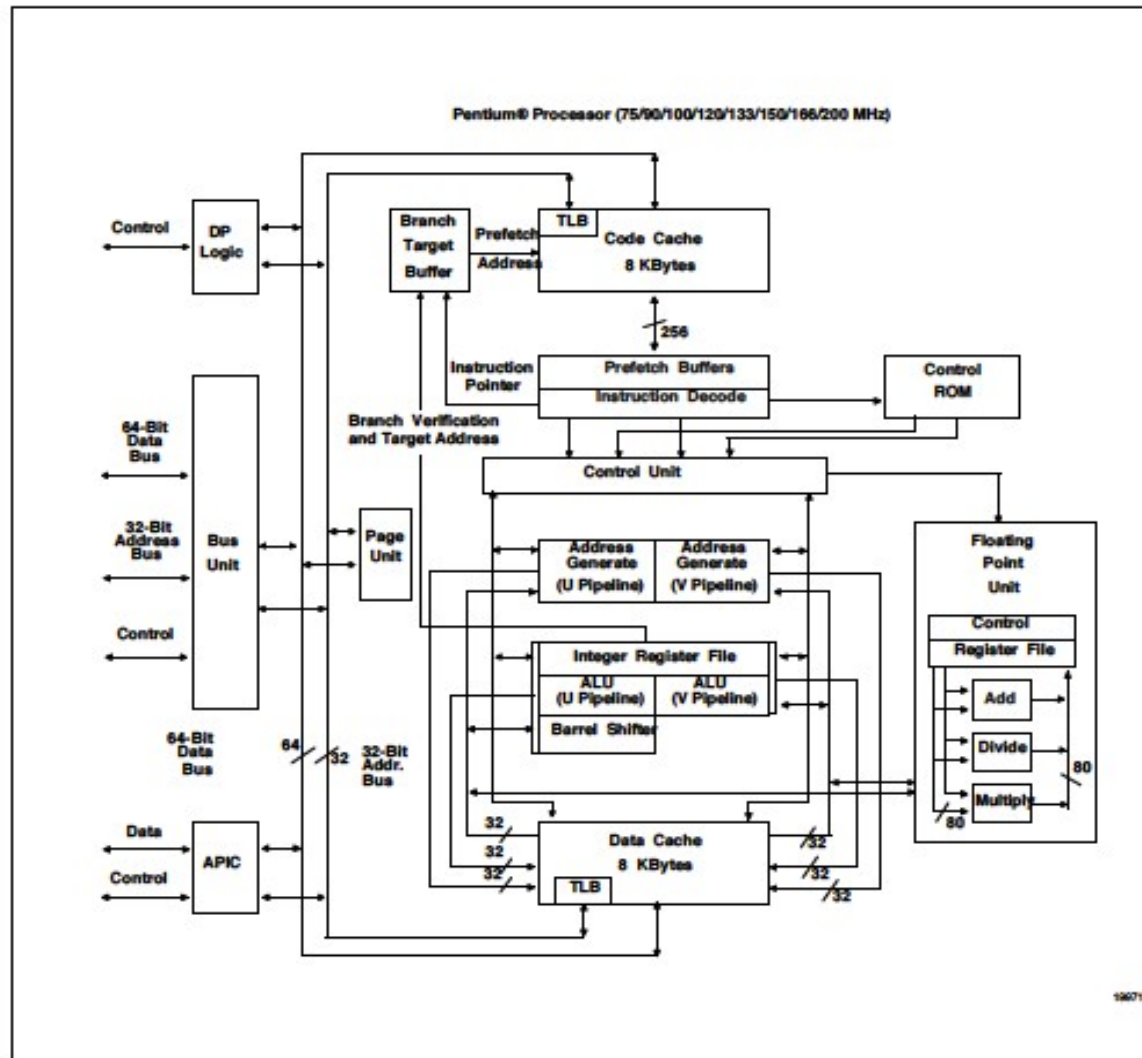


Figure 1. Pentium® Processor Block Diagram