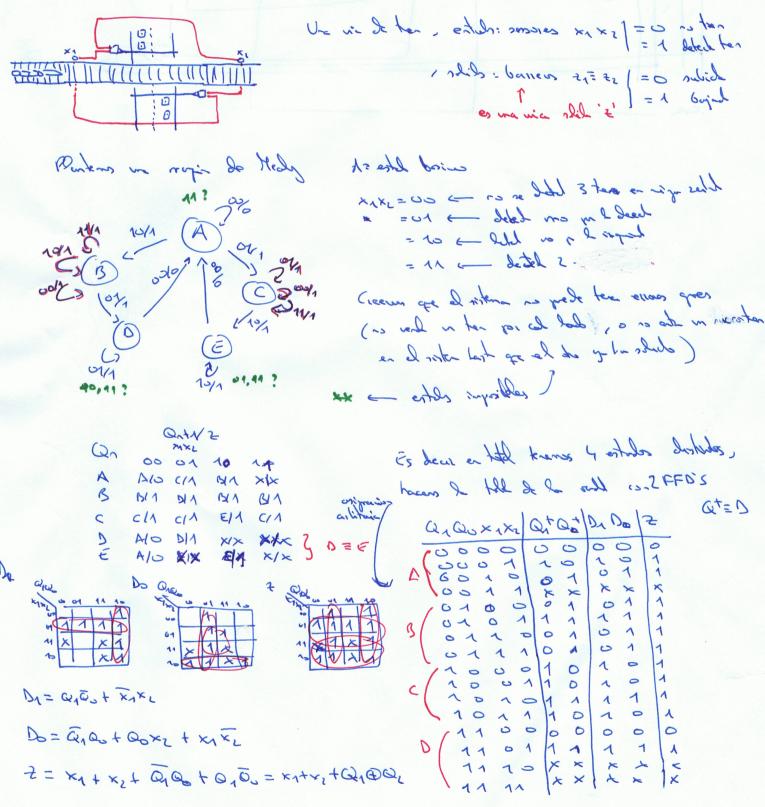
4. Una via de tren amb trànsit en ambdós sentits creua una carretera en la que es col·loca una barrera governada per la sortida d'un sistema de control. A 500 metres del punt de creuament es col·loquen dos detectors de trens, el primer a l'esquerra 'x₁', i el segon a la dreta 'x₂'. Dissenyeu un sistema que quan s'acosti un tren en qualsevol direcció, doni una sortida z=1, fins que el darrer vagó hagi passat per segon detector.



Es pen dels

